



HOCHSCHULE STRALSUND

## Projektarbeit

### Entwicklung der Antriebs-Komponenten für ein Formula Student Electric Fahrzeug

---

vorgelegt von: **Lukas Deeken**

Studiengang' Matrikel: MSEB' 2018

Matrikelnummer: 17491

Private Adresse: Heinrich Heine Ring 102, 18435 Stralsund

Betreuer Professor: Prof. Dr.-Ing. Michael Bierhoff

1. Gutachter: Name des 1. Gutachters

2. Gutachter: Name des 2. Gutachters

Firmenanschrift: Firmenstraße 1, PLZ Ort

Abgabedatum: 01.08.2022

# **Erklärung**

Die vorliegende Arbeit habe ich selbstständig ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen angefertigt. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer oder anderer Prüfungen noch nicht vorgelegt worden.

Stralsund, den

Lukas Deeken

## **Abstract**

Diese Arbeit erläutert den Entwicklungsprozess für die elektronischen Komponenten eines Antriebsstranges der im Rahmen der formula student electric entwickelt wurde

Englische Version 50-100 Wörter

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>iv</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>vi</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>vii</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2 Beispiele</b>	<b>2</b>
2.1 Referenzen . . . . .	2
2.2 Zitieren . . . . .	2
2.3 Abkürzungen / Acronyme . . . . .	2
2.4 Aufzählung . . . . .	2
2.4.1 Stichpunkte . . . . .	2
2.4.2 Nummerierung . . . . .	3
2.5 Formeln . . . . .	3
2.5.1 Variablen . . . . .	3
2.5.2 Einzelne Formeln . . . . .	3
2.5.3 Gruppen . . . . .	4
2.5.4 Bereichsweise Definitionen . . . . .	4
2.6 Abbildungen . . . . .	4
2.6.1 Diagramme . . . . .	4
2.6.2 Bilder . . . . .	5
2.6.3 Flussdiagramme . . . . .	5
2.7 Tabellen . . . . .	7
2.8 Positionierung . . . . .	7
2.9 Code . . . . .	8
<b>3 Elektrische Systeme</b>	<b>9</b>
3.1 Akkumulator . . . . .	9
3.1.1 AMS Master und Slave . . . . .	10

3.1.2	HV DCDC . . . . .	22
3.2	HV Distribution . . . . .	27
3.2.1	TSMP . . . . .	27
3.2.2	BSPD . . . . .	28
3.2.3	Discharge . . . . .	33
3.3	TSAL . . . . .	35
3.3.1	Logik auf Discharge . . . . .	35
3.3.2	Logik auf AMS Master . . . . .	36
3.3.3	Schaltung auf TSAL . . . . .	37
<b>4</b>	<b>Elektromechanische Systeme</b>	<b>39</b>
4.1	Akkumulator . . . . .	39
4.1.1	Die Akkuzelle . . . . .	39
4.2	Elektromotor . . . . .	54
4.2.1	Emrax . . . . .	54
4.2.2	AMK . . . . .	54
4.2.3	Fischer . . . . .	54
4.2.4	China & Co . . . . .	54
4.2.5	Selbstbau . . . . .	55
4.2.6	Entscheidungsfindung . . . . .	55
4.3	Wechselrichter . . . . .	55
4.4	Kabelbaum . . . . .	55
4.4.1	CAN-Bus . . . . .	58
4.4.2	LVS Versorgung . . . . .	59
4.4.3	Sensor Kabelbaum . . . . .	59
4.4.4	Shutdown Circuit . . . . .	59
4.4.5	Kabeldimensionierung . . . . .	60
4.4.6	Hochvolt Kabelbaum . . . . .	61
4.4.7	Sicherungsauslegung . . . . .	63
4.4.8	Steckverbinder Auswahl . . . . .	64
4.4.9	HVD . . . . .	64
4.4.10	AIR . . . . .	65
4.5	Ladesystem / Handcart . . . . .	69
<b>5</b>	<b>Mechanische Systeme</b>	<b>71</b>
5.1	Antriebslayout . . . . .	71
5.2	Packaging . . . . .	71

5.3 Systeme . . . . .	71
5.3.1 Kühlung . . . . .	71
5.3.2 Antrieb . . . . .	79
<b>A Erster Anhang</b>	<b>I</b>
A.1 Messwerte . . . . .	I
A.2 Protokoll . . . . .	I
<b>B Zweiter Anhang</b>	<b>II</b>
B.1 Software A . . . . .	II
B.2 Software B . . . . .	II
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>III</b>

# Abbildungsverzeichnis

2.1	Krümmungshistogramm . . . . .	5
2.2	Absolute Planungserfolge je Zustand . . . . .	6
2.3	Beispiel eines Flussdiagramms . . . . .	7
3.1	. . . . .	9
3.2	. . . . .	11
3.3	. . . . .	12
3.4	. . . . .	12
3.5	. . . . .	14
3.6	. . . . .	15
3.7	. . . . .	16
3.8	. . . . .	16
3.9	. . . . .	17
3.10	. . . . .	17
3.11	. . . . .	20
3.12	. . . . .	20
3.13	. . . . .	22
3.14	. . . . .	23
3.15	. . . . .	23
3.16	. . . . .	25
3.17	. . . . .	27
3.18	. . . . .	29
3.19	. . . . .	30
3.20	. . . . .	30
3.21	. . . . .	31
3.22	. . . . .	32
3.23	. . . . .	33
3.24	. . . . .	34
3.25	. . . . .	36

3.26 . . . . .	37
3.27 . . . . .	38
4.1 . . . . .	42
4.2 . . . . .	43
4.3 . . . . .	43
4.4 . . . . .	44
4.5 . . . . .	44
4.6 . . . . .	45
4.7 . . . . .	46
4.8 . . . . .	47
4.9 . . . . .	48
4.10 . . . . .	48
4.11 . . . . .	49
4.12 . . . . .	50
4.13 . . . . .	51
4.14 . . . . .	51
4.15 . . . . .	53
4.16 Shutdown Circuit Schematic . . . . .	60
4.17 Leiterquerschnittstabelle . . . . .	66
4.18 Tractive System Schematic . . . . .	67
4.19 Tractive System Schematic . . . . .	67
4.20 . . . . .	68
4.21 . . . . .	70
5.1 Kühlsystem Übersicht . . . . .	72
5.2 . . . . .	76
5.3 . . . . .	77
5.4 . . . . .	78
5.5 . . . . .	78

# **Tabellenverzeichnis**

2.1 Randbedingungen der Längsplanung einschließlich Abtastung . . . . .	7
---	---

# **Abkürzungsverzeichnis**

**USK** Umfeld Sensor Koordinatensystem

**IMD** Insulation Measurment Device

**LiFePo4** Lithium FerroPolymere

**Li-ion** Lithium Ionen



# 1 Einleitung

Dieses Dokument beinhaltet viele wichtige Befehle zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten. Zum Compilen des Dokumentes wird eine speziellen Reihenfolge benötigt. Der allgemeine Befehl hierfür lautet folgendermaßen:

```
pdflatex -synctex=1 -interaction=nonstopmode %.tex|makeindex -s %.ist -t %.slg -o %.syi  
%.syg| bibtex %|pdflatex -synctex=1 -interaction=nonstopmode %.tex|pdflatex -synctex=1  
-interaction=nonstopmode %.tex
```

Bitte die PDF-Version kopieren und nicht die L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>XVersion, welche aus Formatierungsgründen nicht nutzbar ist. Eingesetzt werden kann der Befehl im Programm TexStudio unter Optionen - TexStudio konfigurieren - Erzeugen in der Gruppierung Benutzerbefehle (Alt + Shift + F1-5 zum aufrufen des Befehls).

Schnelles Übersetzen und Anzeigen kann mit F1 erfolgen. Es ist jedoch zu beachten das dabei weder Verlinkungen noch Verzeichnisse (auch nicht die Bibliografie) aktualisiert werden. Während des Schreibens des Fließtextes und Einfügen von Grafiken o.ä. ist diese Übersetzung daher ausreichend und spart sehr viel Zeit

a

## 2 Beispiele

### 2.1 Referenzen

Der Abschnitt 2.2 trägt den Namen Zitieren.

### 2.2 Zitieren

Um zu zitieren kann der cite-Befehl genutzt werden: [Wer11]. Dieser erstellt einen Link zum entsprechenden Eintrag im Literaturverzeichnis und nutzt dabei die Datei literatur.bib, die je nach Bedarf mit Programmen wie Citavi oder JabRef erstellt werden können. Dabei ist zu beachten das egal wie viele Einträge in der Datei vorhanden sind, nur diejenigen im Dokument angezeigt werden, die auch im Text genutzt werden. (Ich empfehle JabRef)

### 2.3 Abkürzungen / Acronyme

Auch für Acronyme wird ein Verzeichniss angelegt. Nutzen kann man diese mit USK. Dabei kann man sich aussuchen ob diese im PDF mit dem entsprechendem Verzeichniseintrag verlinkt werden oder die Beschreibung beim 'hovern' über die Abkürzung angezeigt wird. Die Auswahl geschieht über das ein oder aus kommentieren der Zeile `\renewcommand*{\ac}[1]{\pdftooltip{ \acs{\#1}}{\acl{\# 1}}}` im Hauptdokument, mit der der ac-Befehl in seiner Funktion überschrieben wird. Nutzt man USK mehrmals (wie wahrscheinlich üblich) wird die Abkürzung nicht mehr ausgeschrieben. Wenn das hovern aktiviert ist, benötigt man für diese Funktion **Umfeld Sensor Koordinatensystem (USK)** da durch das hovern diese Funktion überschrieben wird.

### 2.4 Aufzählung

#### 2.4.1 Stichpunkte

- erstes Element

- zweites Element  
Unterelement
- 3.tes Element

## 2.4.2 Nummerierung

1. erstes Element
2. zweites Element  
Unterelement
3. 3.tes Element

## 2.5 Formeln

### 2.5.1 Variablen

Der eigentliche Befehl zum Nutzen eines Glossars in diesem Fall für Variablen ist `\gls` was in  $\Delta\psi$  resultiert. Diese Art hat eine Verlinkung auf den entsprechenden Eintrag im Glossar. Mit dem Befehl `\newcommand{\glsc}[1]{\pdftooltip{\gls*{\# 1}}{\glsentrydesc{\# 1}}}` im Hauptdokument, wird eine weitere Möglichkeit der Verlinkung definiert.  $\Delta\psi$  zeigt beim hovern mit der Maus über die Variable die entsprechende Beschreibung an. Diese Funktion ist im LATEXPDF-Reader nicht verfügbar, funktioniert aber in Adobe Reader und weiteren gängigen PDF-Readern.

Im Dokument Formelzeichen.tex sind Alle Variablen hinterlegt. In das Verzeichnis kommen nur im Dokument genutzte Variablen. Um eine neue Variable zu erstellen kann ein Eintrag kopiert und modifiziert werden. Das Schema sollte aus den vorhanden Einträgen klar ersichtlich sein.

Möchte man beim Befehl `\glsc` die Möglichkeiten (sprich alle verfügbaren Variablen) wie bei `\gls` angezeigt bekommen (Funktion die unbedingt! zu empf), ist eine Modifikation im System notwendig. Weitere Informationen dazu, sind als Kommentar am zuvor erwähnten Definitionspunkt im Hauptdokument hinterlegt.

### 2.5.2 Einzelne Formeln

$$u = \begin{bmatrix} \dot{\kappa} \\ j \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

### 2.5.3 Gruppen

Das alignment wird durch die Position der &-Zeichen definiert

$$\dot{s} = \frac{\cos(\Delta\psi) \cdot v}{1 - d * \kappa_r} \quad (2.2)$$

$$\dot{d} = \sin(\Delta\psi) \cdot v \quad (2.3)$$

$$\Delta\dot{\psi} = \kappa * v - \kappa_r * \dot{s} \quad (2.4)$$

$$\dot{\kappa} = u(1) \quad (2.5)$$

$$\dot{v} = a \quad (2.6)$$

$$\dot{a} = u(2) \quad (2.7)$$

### 2.5.4 Bereichsweise Definitionen

$$j(t) = \begin{cases} c_{21}t^2 + c_{11}t + c_{01} & \text{für } 0 < t < \tau_1 \\ 0 & \text{für } \tau_1 < t < \tau_2 \\ c_{22}t^2 + c_{12}t + c_{02} & \text{für } \tau_2 < t < t_{\text{elängs}} \end{cases} \quad (2.8)$$

## 2.6 Abbildungen

### 2.6.1 Diagramme

Möchte man Diagramme aus Matlab importieren empfiehlt sich das tikz-Format. Dieses kann in Matlab mit der Matlab2tikz-library exportiert werden (bei Fragen: Google ist dein Freund). Im Nachhinein kann dieses skaliert und bearbeitet werden in Latex. Sind die korrekten Daten also einmal erstellt, kann das Layout immer wieder ohne neuen Export angepasst werden.

### 2.6.1.1 Einzeln

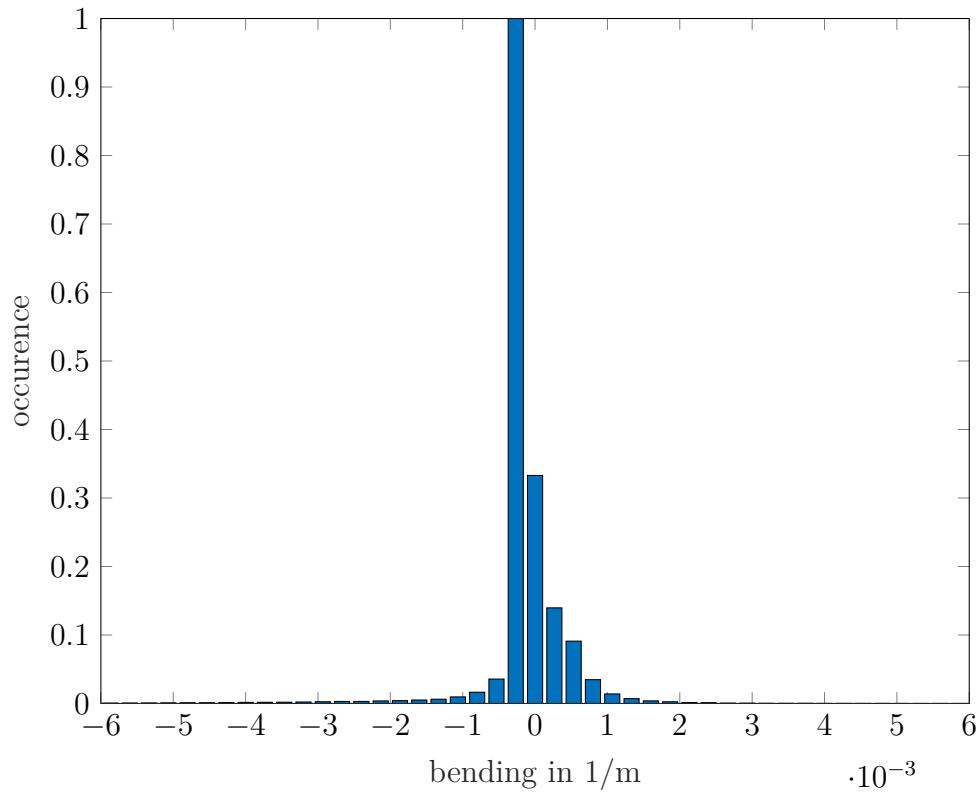


Abbildung 2.1: Krümmungshistogramm

### 2.6.1.2 Gruppen

Bei dieser Art ist die Bearbeitung innerhalb des jeweiligen .tex-files der Diagramme zu beachten. Diese sind folgende:

- `\begin{LARGE}` Umgebung um die tikzpicture Umgebung herum (end nicht vergessen)
- `[scale=0.5]` hinter Begin der tikzpictureumgebung
- Legende bei Bedarf auskommentieren (bei `\addlegend`)

## 2.6.2 Bilder

### 2.6.3 Flussdiagramme

Die Elemente hierfür sind in der Datei appearance.tex festgelegt. Auf diese Weise wird ein Dokumentübergreifendes Design definiert und somit Konsistenz garantiert. Es ist zu empfehlen

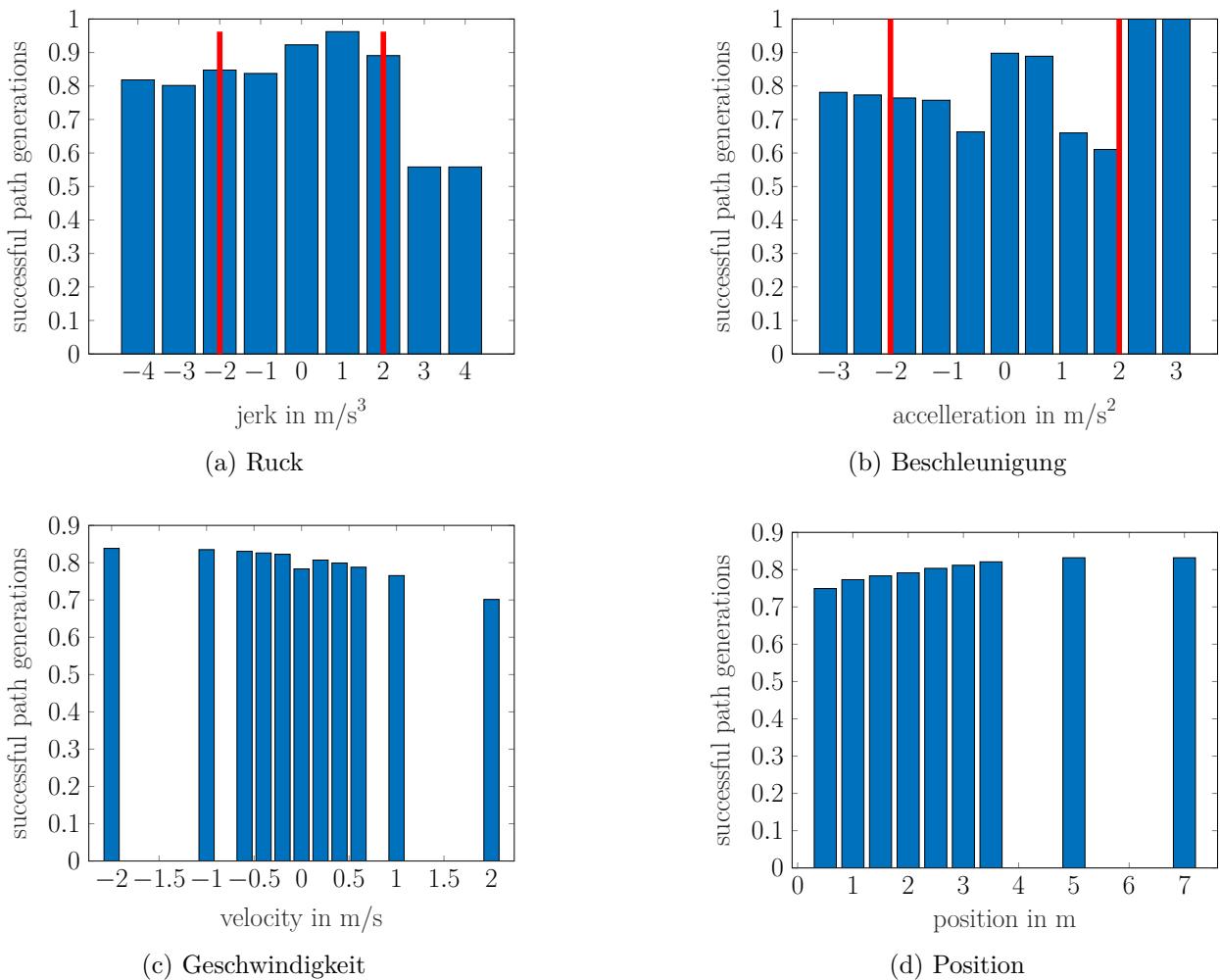


Abbildung 2.2: Absolute Planungserfolge je Zustand

die Flussdiagramme in einem eigenen Dokument zu designen und dann als .tikz-Datei einzubinden (so wie gezeigt). Bitte beachten, dass man für das Designen im separaten Dokument ein vollwertiges Dokument inkl. der Definitionen aus der appearance.tex braucht. Für weiteres Verständnis bitte in das eingebundene Diagramm schauen (übrigens über STRG + Linksklick auf die Angabe erreichbar). Alles auskommentierte (außer die Legende(BETA-Kommentar!)) wird für ein erfolgreiches separates Übersetzen benötigt.

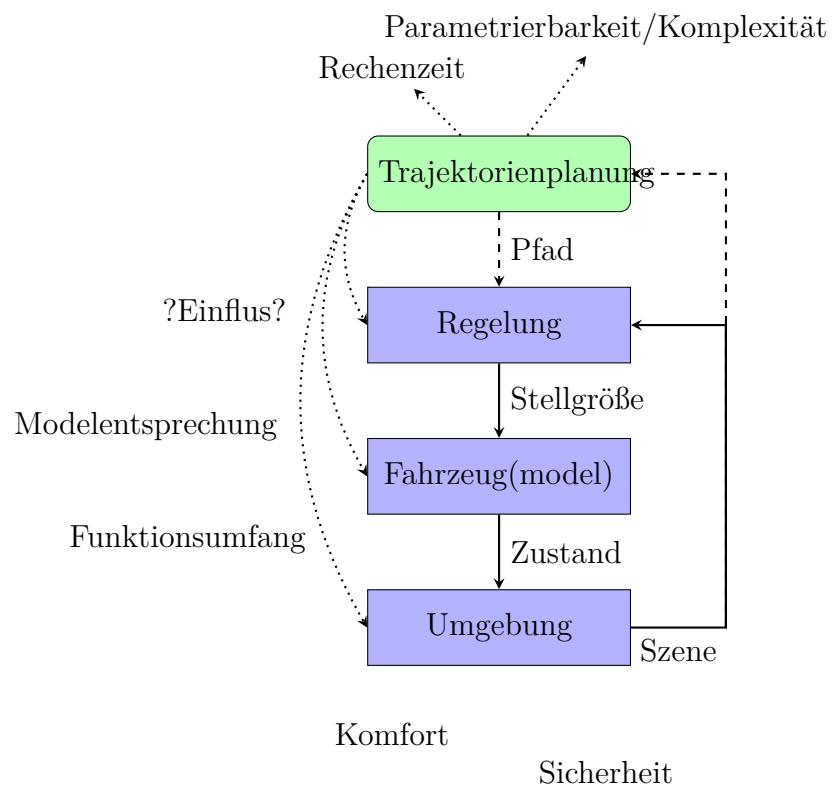


Abbildung 2.3: Beispiel eines Flussdiagramms

## 2.7 Tabellen

Parameter	Minimum	Maximum	Abtastung	Komplexität
Geschwindigkeitsdifferenz	-12	12	3	9
Beschleunigung (Anfang)	-2	2	1	5
Ruck(Anfang)	-2	2	1	5
				Gesamt 225

Tabelle 2.1: Randbedingungen der Längsplanung einschließlich Abtastung

## 2.8 Positionierung

Die Positionierung von Elementen wie Abbildungen, Diagrammen und Tabellen erfolgt über die Optionen der Umgebung. Am Beispiel der Diagramme sind verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zu sehen. Optionen dabei sind `here`(hier) - `h`, `top`(oben) - `t` und `bottom`(unten) - `b`. Großbuchstaben sind erzwungene Platzierungen, Kleinbuchstaben hingegen entsprechen einer

dynamischen Platzierung. Diese Dynamische Platzierung versucht dem Wunsch zu entsprechen, tut dies aber nur wenn es keine bessere Möglichkeit auf den nächsten Seiten gibt. Dies soll für eine bessere Ausnutzung der Seiten sorgen. Dabei können auch mehrere Wünsche angeben werden (bspw.: [htb] erst here versuchen dann top und dann bottom) die nacheinander vom Programm abgearbeitet werden.

## 2.9 Code

Dieser Abschnitt ist noch nicht ganz ausgereift. Wer sehr viel (Pseudo-) Code in seiner Arbeit haben möchte, muss sich dahingehend weiterbilden (GIDF :D). Sich das listings package anschauen wäre schonmal ein Anfang. Sehr beliebt weil einfach ist es ebenfalls, nach fertigen Setups zu suchen und dieser zu übernehmen. Die Sprache könnt ihr in jedem Fall in der styles.tex ändern (einfach mal danach suchen, Tipp: steht in der Nähe des gleichnamigen Package ;))

```

1 ind = nahegelegenster zukuenftiger Referenzpunkt

3 if Punkt ausserhalb Referenz
    ind = Anzahl der Punkte
5 end

7 % Interpolation
lower_ind = maximum aus 1 und ind-1
9 % Ermitteln des interpolationsverhaeltnisses
intp_ratio = (s(k) - sref(lower_ind))/(sref(ind) - sref(lower_ind))
11 % Ermitteln von interpolierten xref, yref und psiref
wert_intp = wert(lower_ind) + intp_ratio*(wert(ind) - wert(lower_ind))

13
% finale Transformation
15 x(k) = xref_intp - d(k) * sin(psiref_intp)
y(k) = yref_intp + d(k) * cos(psiref_intp)
```

# 3 Elektrische Systeme

An dieser Stelle geht mein Dank an die Alumni aus dem Bereich der Elektrotechnik, die diese ganze Reise mit ihrer fachlichen Referenz und beispiellosen Motivation erst möglich gemacht habe. Hervorzuheben ist auch das schier endlose maß an Geduld in Anbetracht der Steilen Lernkurve innerhalb des Teams. Besonders hervorzuheben sind hierbei Leon Löser, Eric Gorkow und Axel Lange. Danke euch. **Insulation Measurment Device (IMD)**

### 3.1 Akkumulator

Im Akkumulator befinden sich neben den Zellen in Ihren Zellstacks und dem Batterie management System auch diverse andere Systeme die zum Betrieb des Fahrzeugs essentiell sind. Diese Systeme werden im folgenden Kapitel erläutert. An dieser Stelle eine Übersicht wo sich diese Systeme befinden und wie sie zusammenhängen.

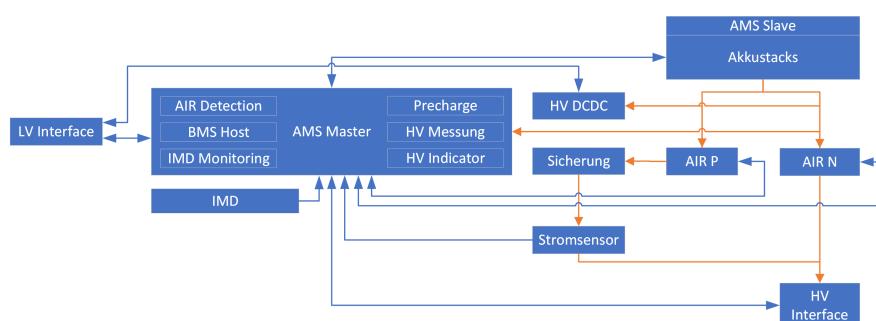


Abbildung 3.1

### 3.1.1 AMS Master und Slave

In diesem Kapitel werden die Subsysteme des Akkumulator Management Systems näher betrachtet.

#### 3.1.1.1 Precharge

Der Precharge verhindert einen Funkenschlag und damit das verschweißen der Akku Isolationsrelais beim Schließen. Dies wird erreicht indem der Zwischenkreis bereits vor dem Durchschalten der AIR's auf die Akkuspannung aufgeladen wird. Anhand des folgenden Blockschaltbildes lassen sich die einzelnen funktionellen Blöcke herausarbeiten.

Kernelement ist die Verbindung der positiven Seite des Zwischenkreises mit der positiven Seite des Akkumulators über ein mechanisches Relais, und die Überwachung selbigens. Diese kann nicht mit einer AUX Beschaltung umgesetzt werden, da Relais in diesem Leistungsbereich idR nicht mit derartigen Funktionen ausgerüstet sind. Eine Besonderheit bei dem gewählten Relais ist die geringe Baugröße, aber auch ein damit einhergehendes niedriges Stromrating, so dass der Einschaltstrom des Relais der Strom sehr klein gehalten werden muss. Aus diesem Grunde bedarf es einer Stromquelle welche zu Beginn einen niedrigen Strom liefert, und diesen dann nach dem erfolgten Schalten anhebt. Nun zur Klärung der einzelnen funktionellen Gruppen und der Schaltzustände.

Der Precharge schaltet durch sobald  $SC_{end}$  high wird. Dies führt zum Durchschalten des Relais. Nun fließt ein Strom über M1 zum Relais, bei der Verschaltung von M1 und R54 handelt es sich um eine Konstantstromquelle welche 0,05A liefert. Wie diese Art von Schaltung im Detail funktioniert ist unter 3.3.1 näher erläutert. Parallel fließt ein Strom über U3 zu C58 und lädt diesen. Nach kurzer Zeit führt dies dazu das Q10 durchschaltet, nun wird der Strom durch den Widerstand der PTC Elemente begrenzt so dass der Strom auf ca. 0.6 A ansteigen kann. Die Überwachung erfolgt indem mithilfe eines DC Wandlers die Akkuspannung um 24V angehoben wird und diese über einen Optokoppler auf das Precharge Relais gelegt wird. Sobald das Relais geschlossen ist fließt somit ein Strom über U22 sodass bei  $PCHRG_{ACT}$  eine Spannung anliegt.

Im Ausschaltmoment wird das Relais durch die Kapazität C12 für kurze Zeit offen gehalten sodass zuerst der Mosfet Q10 abschaltet und so die Schaltleistung im Relais minimiert wird.

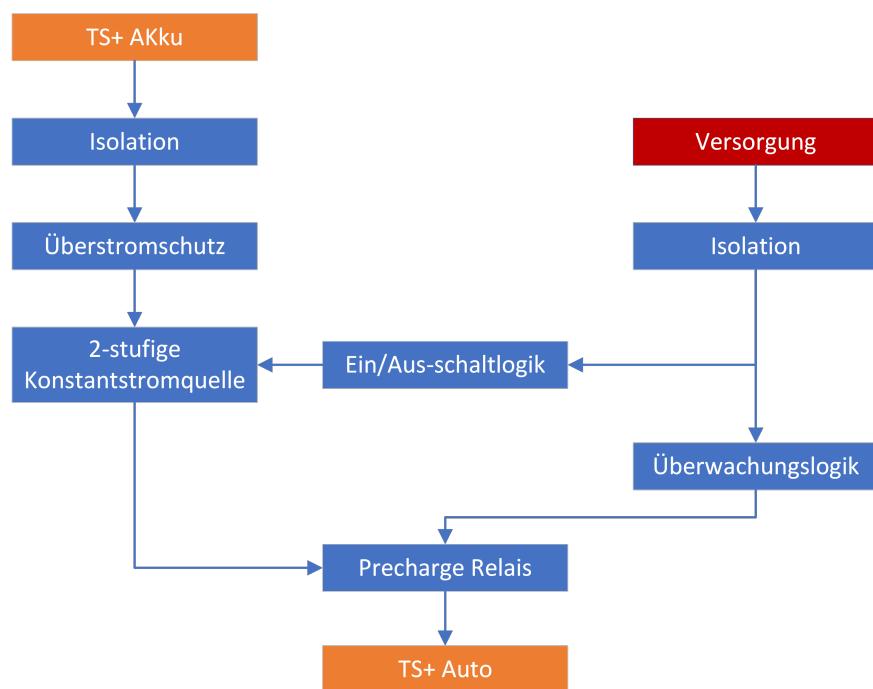


Abbildung 3.2

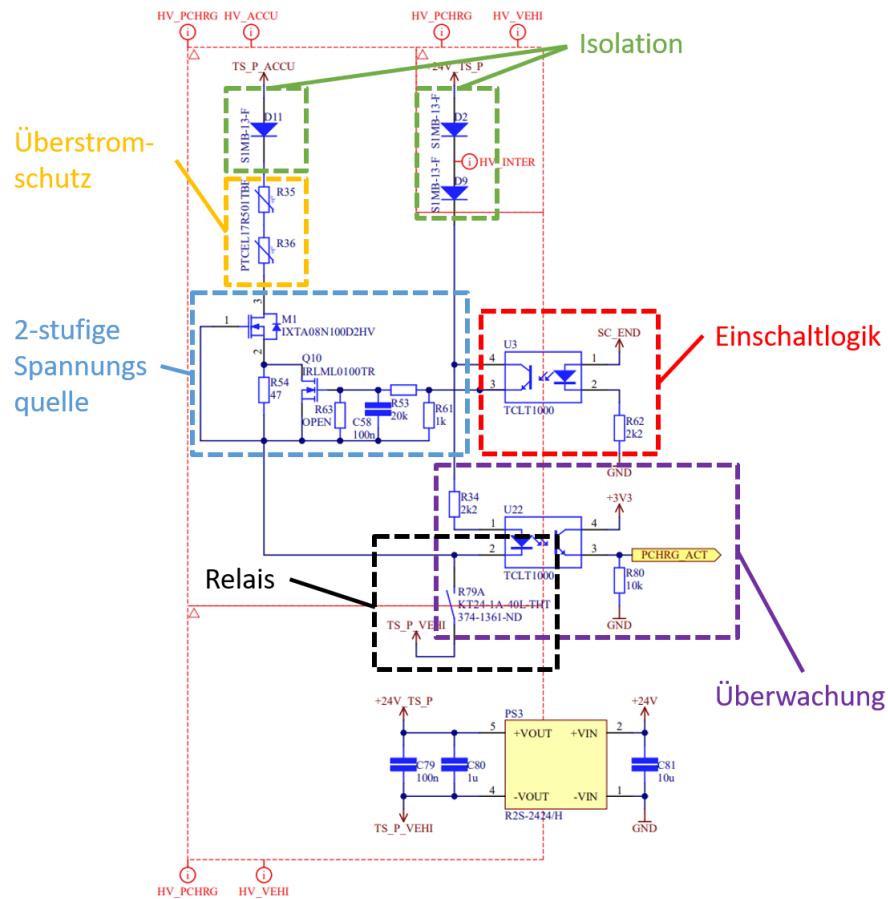


Abbildung 3.3

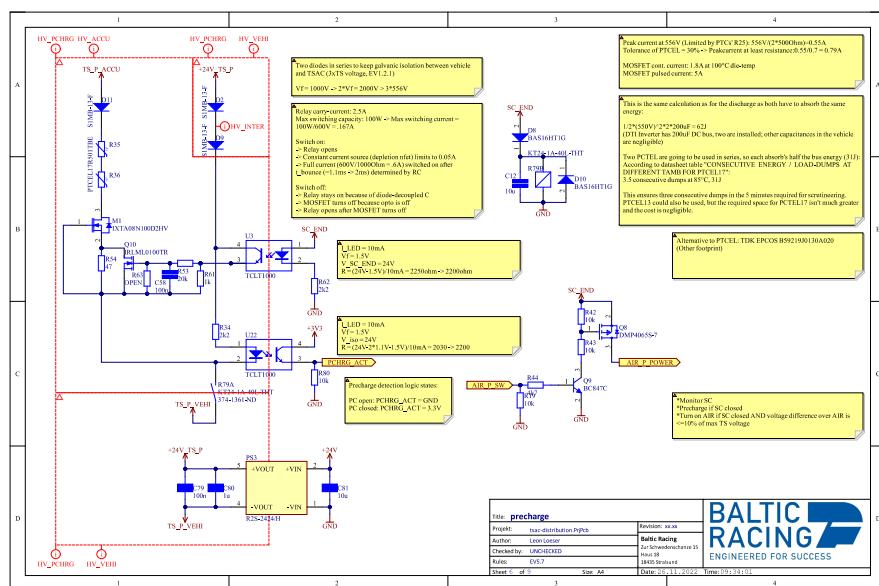


Abbildung 3.4

### 3.1.1.2 AIR Detection

Sinn der AIR detection ist es die Signale vom AIR in Sinnvolle Logikpegel umzusetzen welche im späteren Verlauf weiter verwendet werden können. Oben rechts auf der Schematik sind die AIRs dargestellt. Relevant sind dabei die X Signale welche den Schaltzustand des Relais kontrollieren und die AUX Signale welche den Schaltzustand überwachen. Die AUX Signale werden mit 3,3V über einen Gleichwertigen 1 kOhm Spannungsteiler versorgt, so dass bei geöffnetem Relais die 3,3V an AUX 1 anliegen, bei geschlossenem Relais durch den Spannungsteiler 1,65V und bei einem Kurzschluss in der Signalleitung zu Masse 0V anliegen. Diese Spannungspegel werden jetzt in einer komparatorschaltung verglichen. Die oben beiden Komparatoren geben ein High Signal aus wenn die Spannung an den AUX Kontakten kleiner ist als die Referenzspannung und damit die Relais geschlossen oder auf Masse kurzgeschlossen sind. Die beiden unteren Komparatoren geben ein Low Signal aus wenn die Spannung größer ist als die Referenzspannung und damit das Relais geschlossen oder geöffnet ist. Sofern also der tatsächliche Zustand des Relais High ist und der Fehler Low kann zum Beispiel geschlussfolgert werden dass jenes Relais geschlossen ist.

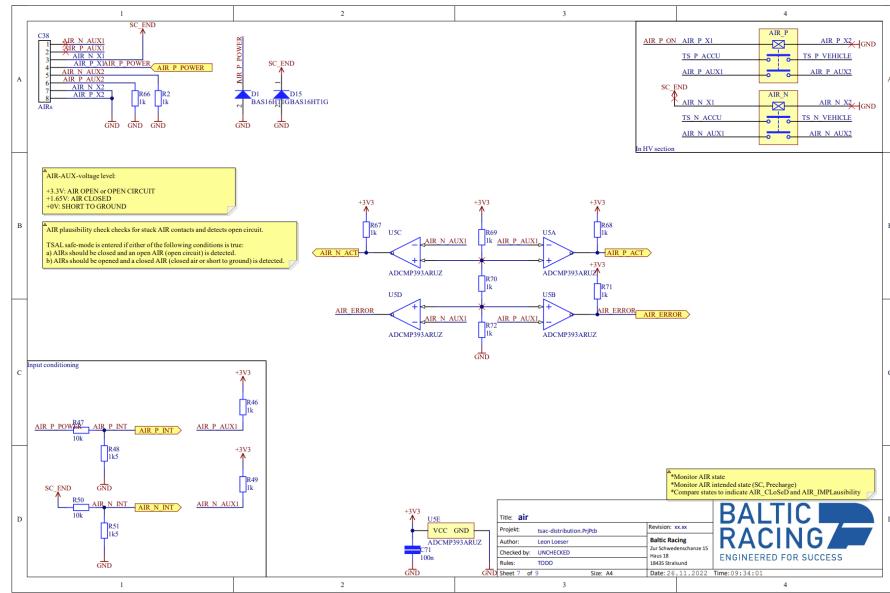


Abbildung 3.5

### 3.1.1.3 AMS

Das eigentliche Batteriemanagement wird von vom LTC 6804 übernommen. hierbei handelt es sich um eine integrierte Schaltung welche speziell für die Aufgabe des batteriemanagment von Linear Technology entwickelt wurde. Relevante aufgaben dieses Chips ist die differentielle Messung der Zellspannungen im Stack. Weiter übernimmt der IC die Temperatur Messung über 5 frei nutzbare GPIO's welche auch ADC Funktionalität unterstützen. Zu guter Letzt wird der Chip als Treiber für Mosfets benutzt welche die Zelle auf den balancing widerstand schalten. Die notwendige Kommunikation erfolgt über einen proprietären 2 drahtigen linearen isolierten SPI Bus. Jeder Chip hat dabei 4 Adressbits zur Konfigurierung. Das Kommunikationsinterface zischen dem Iso SPI und dem SPI bus des Mikrocontroller erfolgt über den LTC6820 welcher für exakt diese Aufgabe entwickelt wurde. Mit den 5 Eingängen am Chip sind nun 11 verschiedene NTC's auszuwerten, dies geschieht mit Hilfe eines Demuxers und eines Invertierers.

Zum Verständnis der Logik ist im folgenden einmal beispielhaft der Signalablauf dargestellt. Die Bits SEL0 und SEL1, in diesem Beispiel Low und High, vom LTC 6804 (U1) gehen auf die Eingänge A und B am Demuxer (U6). G2A und G2B sind immer auf Low gesetzt und G1 immer auf High. Mit der Tabelle 3.6 aus dem Datenblatt wird nun der Ausgang von Y0 bis Y3 bestimmt.

			INPUTS				SELECT				OUTPUTS			
G1	G2A	G2B	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	
X	X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	
L	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	
H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	
H	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	
H	L	L	L	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	
H	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	
H	L	L	H	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	
H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	
H	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	

Abbildung 3.6

Diese Signale gehen nun in die beiden Invertierer U2 & U5. Der Ausgang des Invertierers stellt die Versorgung des NTC dar.

zusammen mit dem NTC Steckerlayout ergibt dies also das an NTCin1 bis NTCin3 jeweils ein Signal von einem NTC anlegt.

In der Abbildung 3.8 ist der Balancing Aufbau der einzelnen Zellen zu sehen. Dabei werden pro Zelle immer zwei Pins der LTC6804 gebraucht, einer zum steuern des Fet's und einer zum messen der Zellspannung. das sind respektive die S und C Pins. Die Balancing Leistung wurde auf 2 Watt festgelegt. Damit kommen wir bei einer Zellspannung von 4,2V auf einen Widerstand von ca. 10 Ohm. Zusätzlich ist parallel zu jedem Widerstand eine LED verschaltet mit der die Aktivität des BMS im betrieb sichtbar wird.

Y0	1
Y1	1
Y2	0
Y3	1

NTC-sig0	0
NTC-sig0	0
NTC-sig1	1
NTC-sig2	0
NTC-sig3	0
NTC-sig4	0
NTC-sig5	0
NTC-sig6	1
NTC-sig7	0
NTC-sig8	0
NTC-sig9	0
NTC-sig10	0
NTC-sig11	1

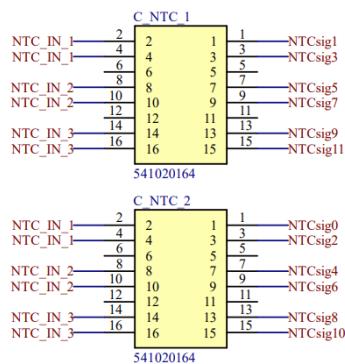


Abbildung 3.7

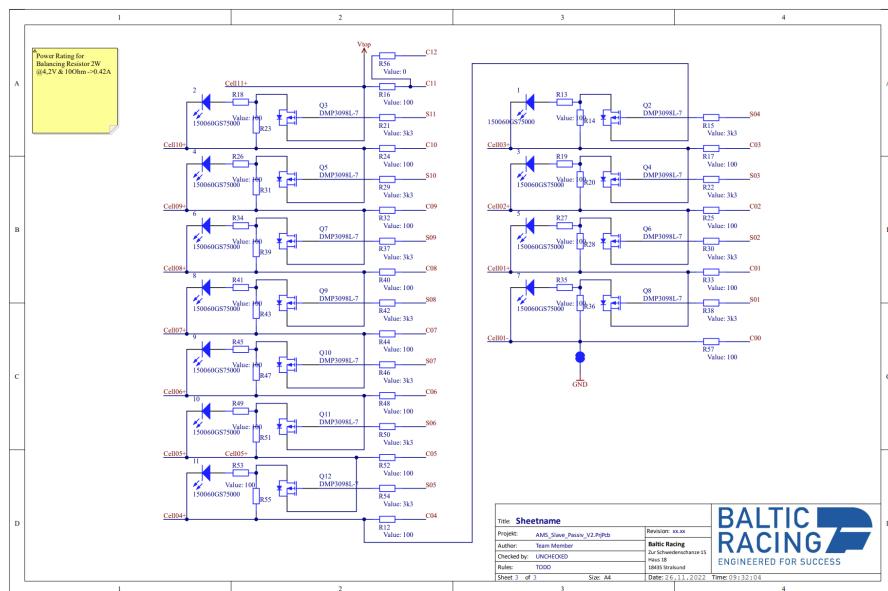


Abbildung 3.8

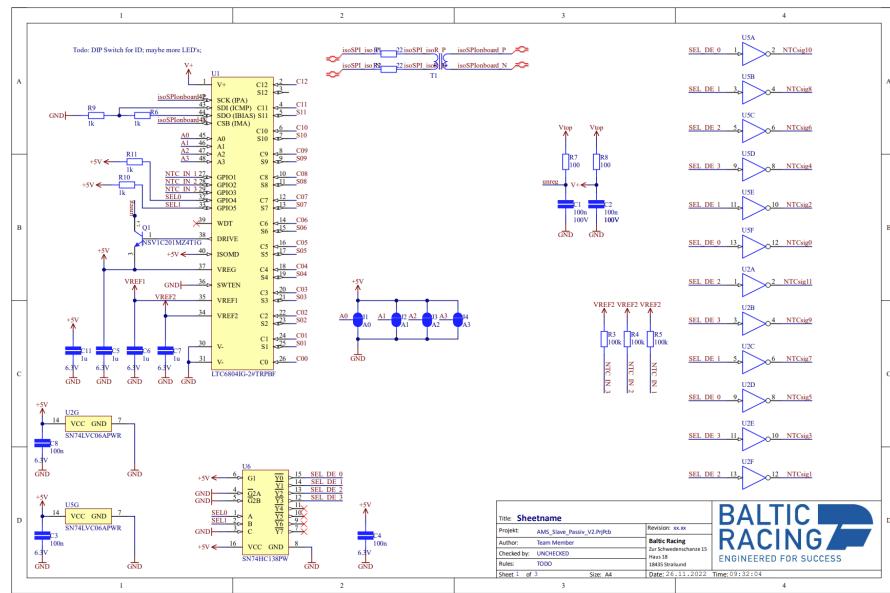


Abbildung 3.9

### 3.1.1.4 HV Indicator

Der HV Indikator ist ein rotes Licht auf dem Akkumulator, sofern an HV Terminals des Akkus eine gefährliche Spannung liegt muss dieses Licht erleuchten und dem Bediener somit anzeigen das es z.b. nicht sicher ist den Akku vom Zwischenkreis zu trennen da dieser noch unter Spannung steht. Die Anzeige erfolgt über eine Rote LED wessen licht mit einer Glasfaser von der Platine zum Deckel geleitet wird. Die Ansteuerung der LED erfolgt über einen kleinen DC Wandler, den Viper06. Dieser Wandler verfügt über einen Drain Source startup Voltage von 25-40V. Das bedeutet, bei einer Spannung in diesem Bereich beginnt der Chip zu arbeiten. Dieser Strom fließt dann zur LED so das diese zu leuchten beginnt. Die Feedback Schaltung ist direkt an den Spannungsausgang gekoppelt so das wir die interne Spannungsreferenz von

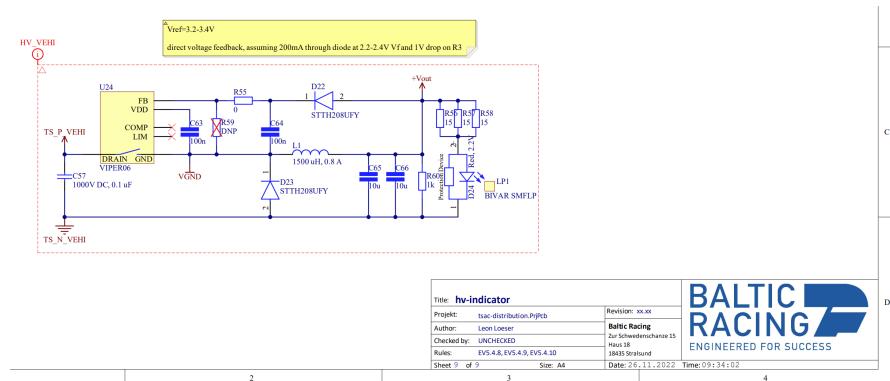


Abbildung 3.10

3,2 V - 3,4 V nutzen. Die Vorwiederstände vor der LED sind dementsprechend ausgelegt.

### 3.1.1.5 HV Messung

Sinn der HV Messung ist es die Spannung welche am Akku als auch am Zwischenkreis anliegt erfassen und digitalisieren zu können. Dadurch kann zusammen mit dem Signal vom Stromsensor z.b. die DC Leistung bestimmt und geloggt werden.

Kern dieser Schaltung ist der ADUM 3190. dabei handelt es sich um einen Isolierten Operationsverstärker. Der positive Eingang ist über einen Spannungsteiler mit dem HV-Kreis verbunden. Der negative Eingang ist mit dem Ausgang des OPV rückgekoppelt so das ein Spannungsfolger mit einer Verstärkung von 1 entsteht. Aus dem 10Mohm und dem 55,6kOhm Widerstand ergibt sich eine Verhältnis von 179,86V im HV Kreis zu einem Volt am Eingang des OPV. Das ergibt eine maximale Eingangsspannung für die Schaltung von 593,54V da hierbei eine Ausgangsspannung von 3,3V erreicht wird. Bei dem R2S-2405/H handelt es sich um einen isolierten DC Wandler um den Chip HV seitig mit Strom zu versorgen. Die Komparatorschaltung um U15 gibt bei überschreiten der gefährlichen Spannung einen High Pegel aus. Die Spannung über den positiven Eingang der komparatorschaltung liegt bei 0,232V so das bei einer TS Spannung von größer 41,73V der High Pegel anliegen sollte. Laut Regelwerk sollte dieser Pegel spätestens bei 60V anliegen.

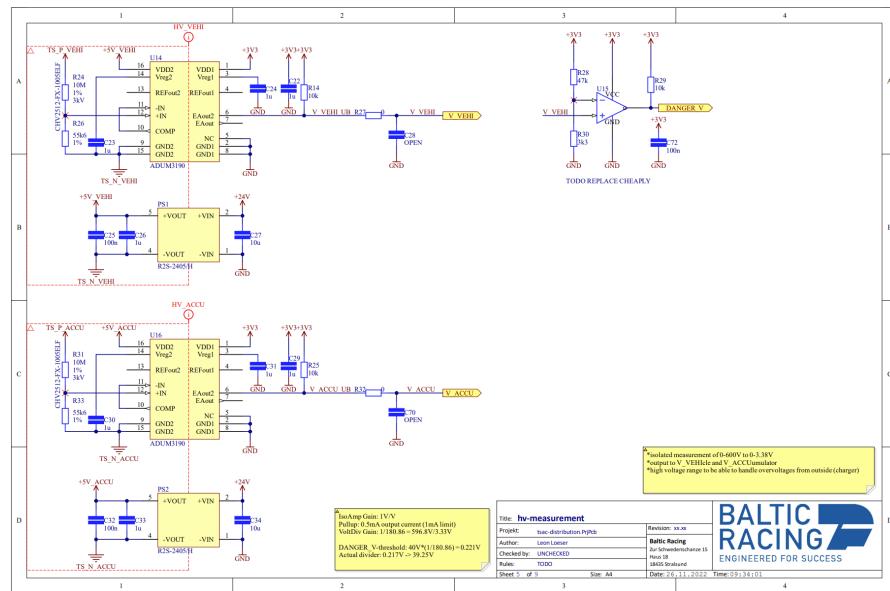


Abbildung 3.11

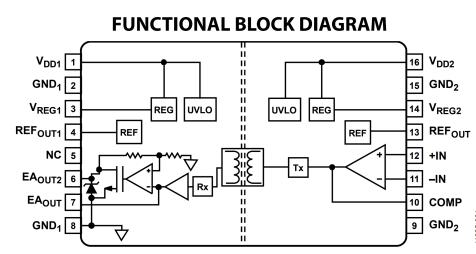


Abbildung 3.12

### 3.1.1.6 IMD Monitoring

Bei dem IMD handelt es sich um ein Bender Isometer IR155-320x. Dieses Isolationsmessgerät wird von der Formula Student empfohlen und wird den Teams in der Regel von dem Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt. Das IMD hat zwei Ausgänge die für die Auswertung des Messergebnis relevant sind. Einmal ein digitales OK HS Signal und ein PWM Signal Mhs oder Mls je nach Variante. Das OK Signal gibt alle relevanten Informationen aus in der Form das low geht wenn z.b ein Isolationsfehler oder ein Gerätefehler erkannt wurde. Das PWM Signal ermöglicht es z.b den Fehler weiter einzugrenzen oder den aktuellen Messwert auszugeben. Dementsprechend muss das OK Signal rein analog den shutdown circuit betätigen können während der PWM Ausgang nur Information ist und an einen Mikrocontroller angeschlossen wird. Beim startup ist das PRE als auch das CLR signal am D FlipFlop U7A Low. dadurch ist der Ausgang Q High was aufgrund der Diode D14 aber keinen Einfluss auf die restliche Schaltung hat. Die Spannung am gate des P-Channel Fet Q3 ist Low und die Spannung an der Source ist High, dadurch liegt eine negative Gate Source Spannung an so das der Fet geschlossen ist. Dementsprechend ist die Spannung an der source annähernd low. Nun sollte sofern kein Fehler seitens des IMD vorliegt das OK Signal High gehen. Dadurch öffnet der Fet Q3, gleichzeitig bleibt Q vom FlipFlop high. Nun liegt Spannung an der Basis von Q5 und es fließt ein Basis Emitter Strom so das auch ein Collector Emitter Strom fließen kann. Dadurch liegt zusammen mit den Widerständen R37 und R38 eine negative Gate Source Spannung an Q4 an so das der P Channel Fet durchschaltet und der Shutdown Circuit geschlossen wird. Daraufhin schaltet der POR high so das der Zustand vom Flip Flop gespeichert wird und somit High bleibt. Wenn das Ok Signal nun Low geht weil ein Fehler auftritt, wird Q auf Low gesetzt. Wenn Ok nun wieder High geht weil z.b. der Fehler wieder aufgehoben ist, beispielsweise durch einen Wackelkontakt an einem der Messeingänge wird der aktuelle Zustand gespeichert welcher Low ist, so das die Schaltung sich nicht mehr selbst zurücksetzen kann. Ein Wiedereinschalten ist nur durch den POR möglich.

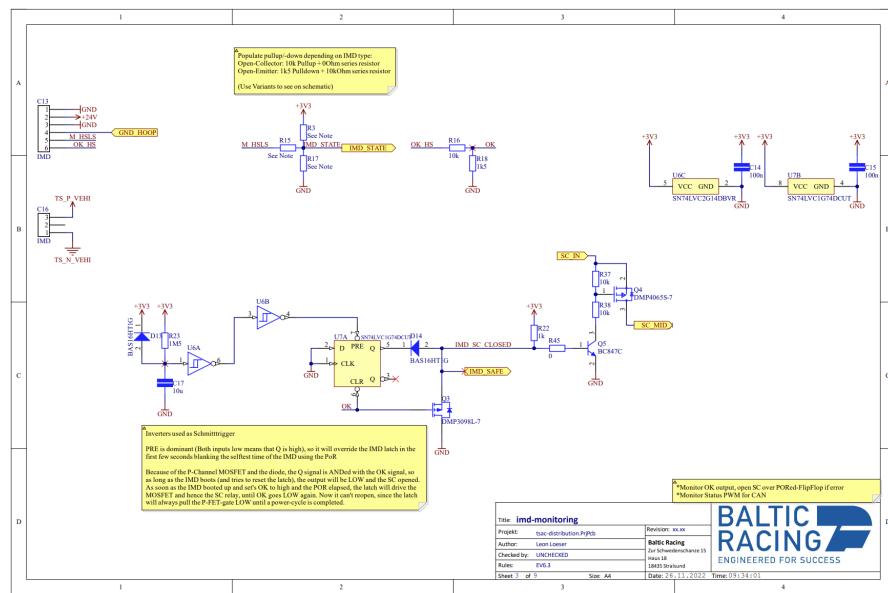


Abbildung 3.13

### 3.1.2 HV DCDC

Visio blockmodell Erklärung ACFC Berechnung excel etwas aufhübschen und anhängen Teilberechnungen erklären

Bei der Topologie des Hochvolt DCDC Wandlers handelt es sich um einen Active clamp forward transformer einen Eintaktflusswandler mit Entmagnetisierung des Trafokerns über eine Fangschaltung aus Mosfet, Widerstand und Kondensator. Man hat sich speziell für diese Fangschaltung und nicht für einen Transformator mit entmagnetisierungsspule entschieden da man so aus dem Bereich des sonder gefertigten Transformatoren rauskommt. Bisher wurden im Rahmen des Formula student Projektes nur DC Wandler ohne galvanische Trennung eingesetzt. Dabei handelte es sich in der Regel um den klassischen Auf- oder Abwärtswandler. Die Topologie des Eintaktflusswandler ist bei diesem Leistungsbereich nach Aussage einiger Hersteller für die relevanten integrierten Schaltungen zwar an der obersten grenze dessen was sinnvoll möglich ist, zeichnet sich aber durch seine große Ähnlichkeit zum nicht galvanisch getrennten Abwärtswandler und damit seine verhältnismäßige Einfachheit aus. Folgend der vereinfachte Aufbau beider wandlertopologien in den Abbildungen 3.14 und 3.15 zur Gegenüberstellung.

Von der Firma Linear Technology existiert ein IC, der LT3752. Dieser IC ist speziell für den Aufbau von Wandlern dieser Topologie gedacht. Weiter existiert die Demo Schaltung DC1929A basierend auf diesem IC. Hierbei handelt es sich um einen 400V zu 12V Wandler mit einer Ausgangsleistung von 200W. Das hier vorliegende Design wurde mithilfe des Datenblattes des LT3752, des LT8311 und mithilfe der Schematik als auch der Layout Dateien des DC1929A

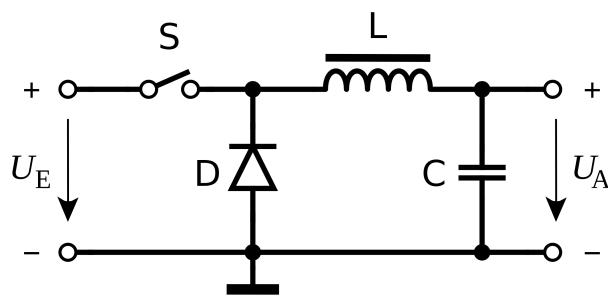


Abbildung 3.14

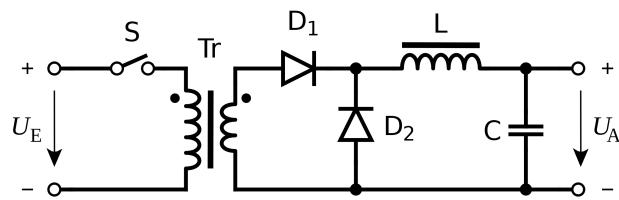


Abbildung 3.15

erstellt.

Zur Auflistung der Ausgangsparameter.

Mit diesen Werten muss nun ein passender Transformator gefunden werden. Hierfür wurden diverse Hersteller kontaktiert. Bei der Firma Champs Technologies gab es eine erfolgreiche Rückmeldung in der Form das Sie einen Transformator im Angebot habend der für unsere Anwendung relativ gut passt, den R41-AC-2202.

Zur Kontrolle können wir eine Rechnung durchführen. Der maximale Duty Cycle  $D_{\max}$  liegt laut Datenblatt typischerweise bei 60%.

Hiermit könne wir nun das ideale Wicklungsverhältnis bestimmen

Parameter	Wert	Einheit	Kommentar
$V_{\text{Out}}$	24	V	Boardnetzspannung
$P_{\text{Out}}$	960	W	Leistungsverbrauch LV System Maßgeblich Lüfter
$V_{\text{in min}}$	230	V	2V Entladeschluss plus Sicherheit
$V_{\text{in max}}$	630	V	4,25V Ladeschluss plus Sicherheit
$I_{\max}$	40	A	
$F_{\text{Osc}}$	100	kHz	Basiert auf Referenzdesign
Foldback Ratio	2	-	Datenblatt
IntvCC	10	V	
$t_{\text{amb}}$	50	°C	angenommen
$t_{\max}$	125	°C	max. Temperatur für Automotive Komponenten

$$NP/NS_{ideal} = \frac{V_{in\ min}}{V_{out}} * D_{max} \quad (3.1)$$

Dann brauchen wir zum Vergleich das reale Verhältnis von Primär zu Sekundärwicklungen

$$NP/NS = \frac{1}{NS/NP} \quad (3.2)$$

Indem wir nun 2 Transformatoren mit der Primärseite in Parallel und der Sekundärseite in Reihe verschalten können wir das Wicklungsverhältnis halbieren.

Eingangsparameter		
NS/NP	0,091	-
Ergebnisse		
NP/NS <sub>ideal</sub>	5,75	-
NP/NS	5,495	-

Nun können wir den minimalen Duty cycle bestimmen. Dieser lässt sich für den Betrieb über folgende Gleichung ermitteln

$$D_{min} = \frac{V_{out}}{V_{in\ max}} * NP/NS = 20,93 \quad (3.3)$$

Im folgenden soll nun die Auslegung von Ausgangs Induktivität (L1 & L2) als auch Kapazität (C13 - 15) erfolgen. Hierfür benötigen wir zu Berechnung der Induktivität den Ripple Strom an der Induktivität. Als Faustregel kann man diesen mit 20-40 % vom maximalen Strom annehmen. Ziel der Induktivität ist es aus den einzelnen Stromimpulsen der Schaltstufe einen konstanten Ausgangstrom zu erzeugen. Je kleiner diese Impulse sind, desto größer muss die entsprechende Induktivität gewählt werden. Wir wollen das der Wandler die meiste Zeit im CCM (continuous conduction mode) arbeitet da die gesamte Auslegen auf dieser Basis erfolgt. Der DCM (discontinuous conduction mode) wird erreicht wenn der Stromverbrauch des Systems kleiner ist als der Ripplestrom in der Induktivität. Der minimale Stromverbrauch für das Fahrzeug wurde ermittelt indem alle Datenblatt Stromverbräuche der einzelnen Systeme aufaddiert wurden und liegt bei ca. 4A respektive 100W.

$$L_O = (1 - ((1/V_{in\ max}) * NP/NS * V_{out})) * \frac{1}{I_{Ripple}} * V_{out} * \frac{1}{f_{osc}} \quad (3.4)$$

Das Ergebnis dieser Rechnung sind 47,44 uH. Für diese Induktivität könnte man vier AGP4233-153ME der Firma Coilcraft zusammenschalten um auf 60uH zu kommen. Diese sind jedoch viel zu groß für den Bauraum so dass die größtmögliche in den Bauraum passende Spulenkombination gewählt wurde. Hierbei handelt es sich um vier AGM2222-562ME die zu-

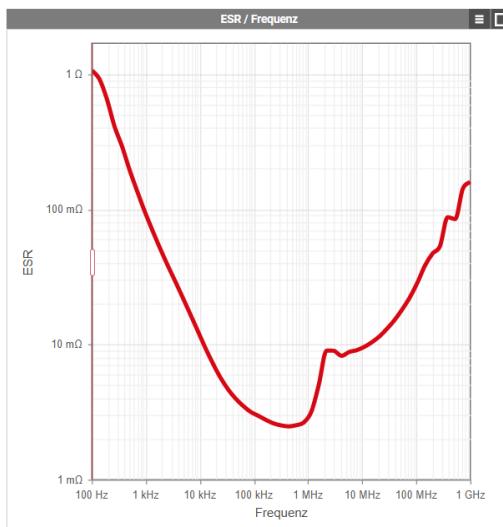


Abbildung 3.16

sammen 22,4uH mitbringen. Hiermit können wir nun den Ripplestrom bestimmen welchen wir für die Auslegung des Kondensators brauchen.

$$I_{\text{Ripple}} = \frac{V_{\text{out}}}{L_O * f_{\text{osc}}} * 1 - \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in max}}} * NP/NS \quad (3.5)$$

Die Ripplespannung  $V_{\text{Ripple}}$  wird auf 1% der Ausgangsspannung festgelegt und damit 0,24 V. Nun brauchen wir noch den ESR (Äquivalenten Seriellen Widerstand) der Kondensatoren welche verwendet werden sollen. Es ist gängige Praxis einige Keramik Kondensatoren mit niedrigem ESR zu verwenden und einen größeren Elektrolytkondensator zur Dämpfung größerer Lasttransienten. Diese Rechnung würde man nun mit einem angenommenen typischen ESR von z.B. 3 mOhm durchführen und Sie dann für die tatsächlichen Werte wiederholen wenn entsprechende Kondensatoren ausgewählt wurden. Bei vielen Kondensatoren ist im Datenblatt oft nur ein Dissipation Faktor angegeben, in diesem Fall sollte man beim Hersteller nach weiteren Informationen suchen. SO hat die Firma Würth Elektronik Diagramme zur ESR in ihrem separatem tool, dem Red Expert. in Abbildung 3.16 ein Beispiel wie solch ein Diagramm auszusehen hat.

$$C_O = \frac{I_{\text{Ripple}}}{(8 * f_{\text{osc}} * (V_{\text{Ripple}} - I_{\text{Ripple}} * ESR))} \quad (3.6)$$

Für die Kapazität werden zwei 22uF MLCC's und ein 2,2mF Elko der Firma Würth Elektronik in parallel verschaltet

Nun folgt die Berechnung der Fangschaltung bestehend aus Clamp Kondensator und einem RC Snubber (C16 - 18 & 20 - 22 & R15).

Eingangsparameter		
$I_{\text{Ripple}}$	4 -> 8,47	A
$V_{\text{Ripple}}$	0,24	V
$ESR$	1,6	$m\Omega$
Ergebnisse		
$L_{\text{O1}}$	47,44 -> 22,4	uH
$C_{\text{O1}}$	45,334	uF

$$C_{\text{CL}} = \frac{10}{H_{\text{Prim}}} * \left( \frac{1 - D_{\min}}{2 * \pi * f_{\text{osc}}} \right)^2 \quad (3.7)$$

mit  $H_{\text{Prim}}$  in uH und  $f_{\text{osc}}$  in kHz

Nun können wir den Snubber mit folgenden Formeln aus dem Datenblatt berechnen

$$C_{\text{S}} = 6 * C_{\text{CL}} \quad (3.8)$$

$$R_{\text{S}} = \left( \frac{1}{1 - D_{\max}} \right) * \sqrt{\frac{H_{\text{Prim}}}{C_{\text{CL}}}} \quad (3.9)$$

mit  $H_{\text{Prim}}$  in H

Eingangsparameter		
$H_{\text{Prim}}$	3900	uH
Ergebnisse		
$C_{\text{CL1}}$	4,1	nF
$C_{\text{S1}}$	24,4	nF
$R_{\text{S1}}$	2297	$\Omega$

Nun folgt die Berechnung der Schaltorgane, beginnend mit dem Primärseitigen Powerswitch (Q6). Zu erst bestimmen wir die maximale Drain Spannung wie folgt.

$$V_{\text{DS}} = \frac{V_{\text{in max}}^2}{V_{\text{in max}} - (V_{\text{out}} * NP/NS)} * \text{Sicherheit}(20\%) \quad (3.10)$$

Dann bestimmen wir die einzelnen Leistungsabfälle am Schalter.

$$P_{\text{conduction}} = NP/NS * \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in max}}} * (NS/NP * I_{\text{out}})^2 * R_{\text{DS on}} \quad (3.11)$$

$$P_{\text{Gatedriver}} = Q_{\text{G}} * INTV_{\text{CC}} * f_{\text{osc}} \quad (3.12)$$

$$P_{\text{Turn on}} = \frac{1}{2} * I_{\text{out}} * NS/NP * V_{\text{DS}} * \frac{Q_{\text{GD}}}{I_{\text{Gate}}} * f_{\text{osc}} \quad (3.13)$$

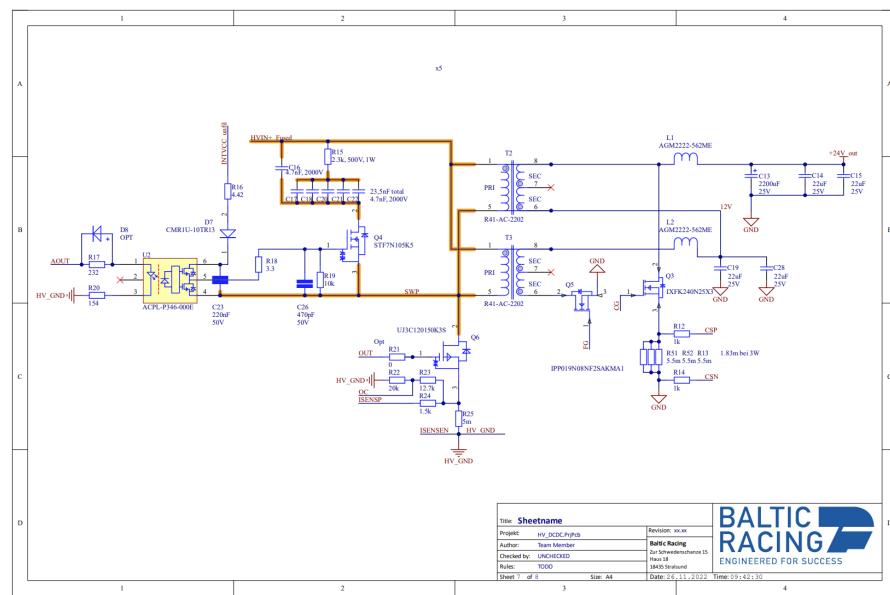


Abbildung 3.17

$$P_{\text{Turn off}} = \frac{1}{2} * I_{\text{out}} * NS/NP * \frac{V_{\text{in max}}}{1 - D_{\text{max}}} * \frac{Q_{\text{GD}}}{I_{\text{Gate}}} * f_{\text{osc}} \quad (3.14)$$

$$P_{\text{gesamt}} = glscsybm : P_{\text{conduction}} + P_{\text{Gatedriver}} + P_{\text{Turn off}} + P_{\text{Turn off}} \quad (3.15)$$

## 3.2 HV Distribution

Bei der HV Distribution handelt es sich um eine Box welche mittig hinter dem Fahrer angeordnet ist. Diese Box beinhaltet alles an HV Elektrik was nicht im Akkumulator oder in den Umrichtern zu finden ist. Hier ist auch der Service Disconnect untergebracht.

### 3.2.1 TSMP

Die Tractive System Measuring Points befinden sich seitlich am Fahrzeug wo auch der Hauptschalter zu finden ist. Sie stellen eine genormte Schnittstelle dar um mit einem Duspol, oder Multimeter an die Spannung des Tractive Systems gelangen zu können. Hierbei müssen laut Regelwerk geschirmte Bananenstecker eingesetzt werden. Weiter muss für die Buchsen am Fahrzeug eine Abdeckkappe oder Blindstecker vorgesehen werden. Zur Absicherung der TSMP müssen diese mit Widerständen in reihe an den HV Kreis angebunden werden. Das Regelwerk sieht hierbei in unserem Spannungsbereich  $15\text{k}\Omega$  vor. Der Kritische wert wonach die TSMP

ausgelegt werden müssen ist das Leistungsrating, da diese auf kontinuierlichen Kurzschluss ausgelegt sein müssen.

Eine Formel zu Berechnung der Leistung am Widerstand ist folgende

$$P_{\text{elektrisch}} = I^2 * R \quad (3.16)$$

Der Strom errechnet sich aus.

$$U = R^2 * I \quad (3.17)$$

Umgestellt nach I.

$$I = \frac{U}{R} \quad (3.18)$$

Da im Kurzschlussfall die Spannung über beide Widerstände anliegt, verdoppelt sich der Widerstand.

Eingangsparameter		
R	15	$k\Omega$
$U$	600	V
Ergebnisse		
I	20	mA
$P_{\text{elektrisch}}$	12	W

Daraus schlussfolgert sich das die  $15k\Omega$  Widerstände mit einem Leistungsrating von mindestens 12 W benötigt werden.

### 3.2.2 BSPD

Die Aufgabe des BSPD ist es das Fahrzeug in dem Fall einer Störung des Gaspedales in einen Sicherer zustand zu überführen. Hierfür wird der Strom zu den Umrichtern als auch der Bremsdruck gemessen und beim eintreten eines im Regelwerk definierten schwellwertes für das gleichzeitige auftreten beider Signale muss das abschalten des Antriebes erfolgen. Das Folgende Blockdiagramm soll einen Überblick über den signalfluss ermöglichen.

Bei den Eingangssignalen handelt es sich um analoge spannungen. Für Sifnalaufbereitung oder auch Digitalisierung der Signale werden Schitds Trigger einbgesetzt, Die Logik besteht aus diversen Logikgattern und die Set/reset Schaltung besteht aus RC Gliedern mit nachgeschaltetetn schmidt triggern. Beim Shutdownncircuit handelt es sich um ein Solid State Relay welches von der BSPD Logik schlussendlich angestuert werden soll, ein öffnen des Shutdwon circuit führt damnit zu einem Herunterfahren des Antriebes.

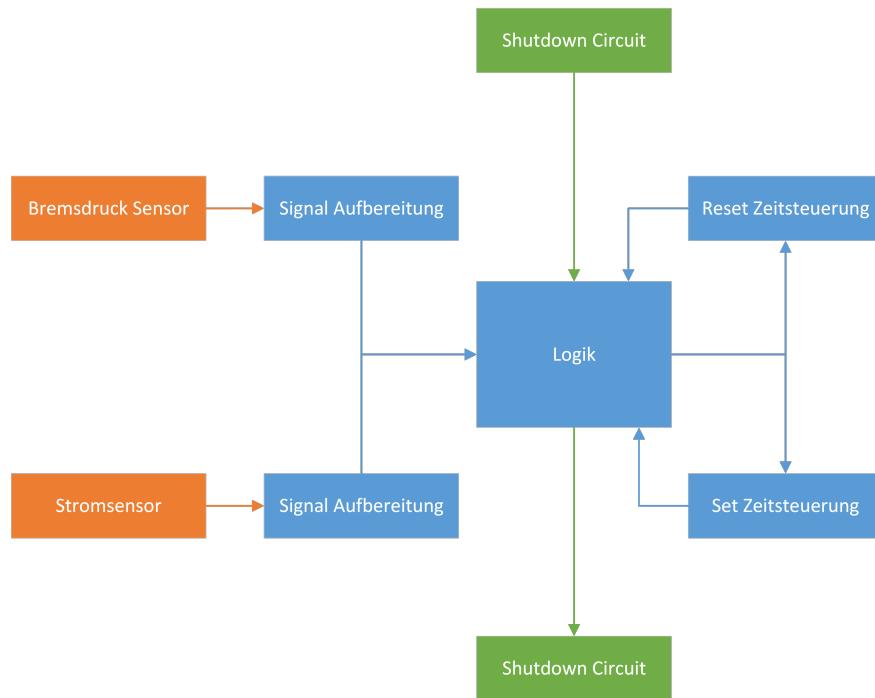


Abbildung 3.18

### Zur Auslegung von Schmidt Triggern

Die Funktionsweise eines Schmitt Trigger kann anhand des Bildes erkannt werden. Er ermöglicht es ein analoges Signal in ein Digitales umzuwandeln, dabei ist es möglich festzulegen welche Spannungspiegel am Ausgang des Schmitt Trigger anliegen ( $U_{HA}$  und  $U_{LA}$ ) und bei welchen Spannungspiegeln der Trigger High respektive Low schalten soll ( $U_H$  und  $U_L$ ). Das vorliegen unterschiedlicher Pegel zum Schalten wird Hysteresis genannt. Grund für das vorliegen ist das verhindern des rapiden Umschaltens zwischen High und Low direkt an dem Schwellwert aufgrund von Signalrauschen.

Folgend Beispielhaft die Auslegung eines Nicht Invertierenden Schmitt Triggers wie er im Bild unten zu sehen ist. Die andere Ausführung ist die eines Invertierenden.

Zur Berechnung sollten sich  $U_{HA}$  und  $U_{LA}$  sowie  $U_H$  und  $U_L$  aus dem Betriebsfall ergeben.  $R_1$  sowie  $R_3$  können frei gewählt werden.  $R_1$  ist hierbei der Verbund aus  $R_3$  und  $R_4$ .

Die beiden folgenden Gleichungen liegen zu Grunde

$$U_H = U_{ref} + (U_{HA} - U_{ref}) * \frac{R_1}{R_1 + R_2} \text{ mit } R_1 = \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4} \quad (3.19)$$

Und

$$U_L = U_{ref} - (U_{ref} - U_{HA}) * \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (3.20)$$

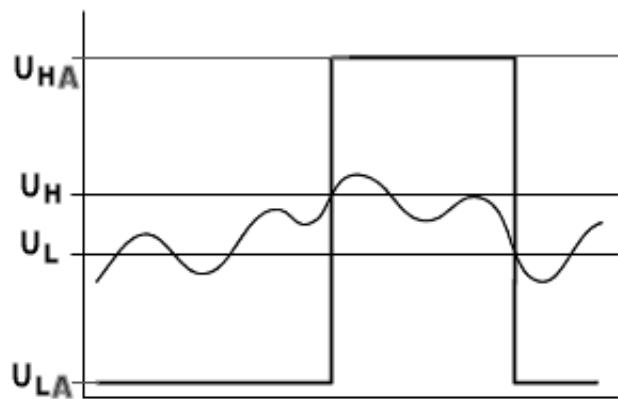


Abbildung 3.19

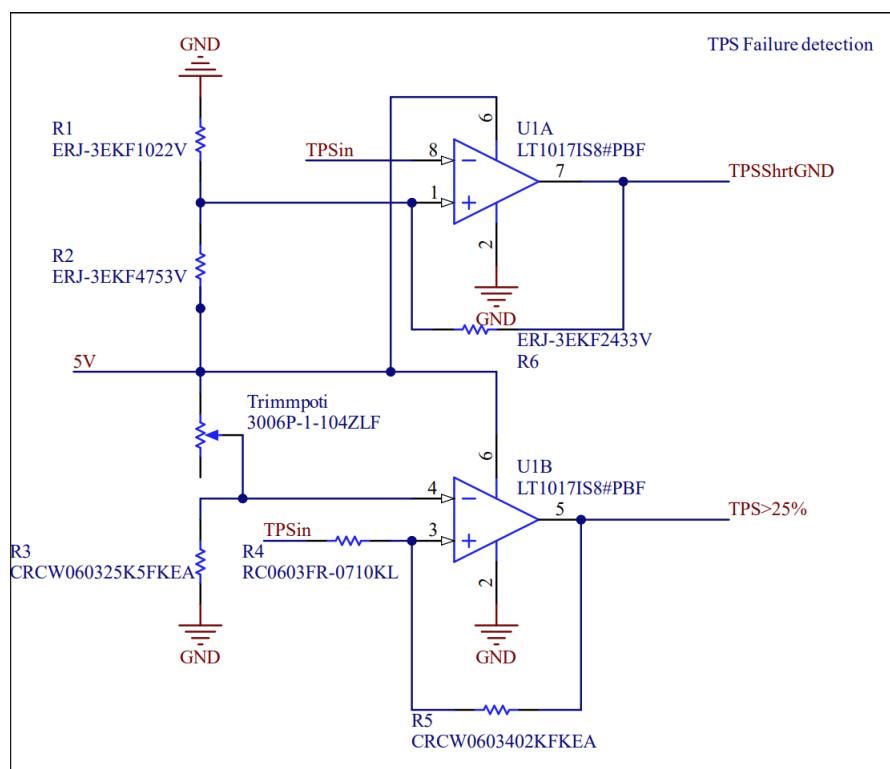


Abbildung 3.20

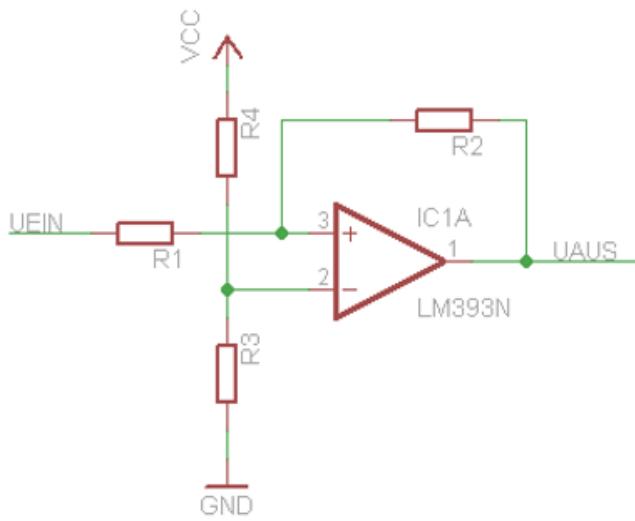


Abbildung 3.21

Mit den folgenden Gleichungen lassen sich  $R_2$  und  $R_4$  bestimmen

$$R_2 = R_1 * \frac{U_{\text{HA}} - U_{\text{LA}}}{U_{\text{H}} - U_{\text{L}}} \quad (3.21)$$

$$U_{\text{ref}} = (U_{\text{H}} - U_{\text{LA}}) * \frac{R_2}{R_1 + R_2} + U_{\text{LA}} \quad (3.22)$$

$$R_4 = R_3 * \frac{VCC - U_{\text{ref}}}{U_{\text{ref}}} \quad (3.23)$$

Zur Auslegung der Zeitsteuerung

Die Zeitsteuerung besteht aus einem Kondensator C2 welcher über den Widerstand R20 geladen wird, einer Diode D3 um Rückkopplung zu vermeiden, einem Widerstand R23 um den Kondensator langsam zu entladen, einem Spannungsfolger OP2 um die Schaltung von dem nachgeschalteten Schmitt Trigger zu entkoppeln und einem Transistor T3 der den Kondensator in kurzer Zeit bei Bedarf entladen kann.

Für die Berechnung ist die Ladezeit des Kondensators über den Widerstand R20 bis zur Schaltspannung des Schmitt Triggers zu ermitteln. Dies lässt sich mit folgender Gleichung Lösen.

$$U_a = U_e * \left(1 - e^{\frac{1}{R * C} * t}\right) \quad (3.24)$$

Alternativ kann der Schmitt Trigger aber auch auf 0,63 fache der Eingangsspannung gesetzt werden was der einfachen Zeitkonstante des RC Gliedes entspricht. Damit bestimmt sich C

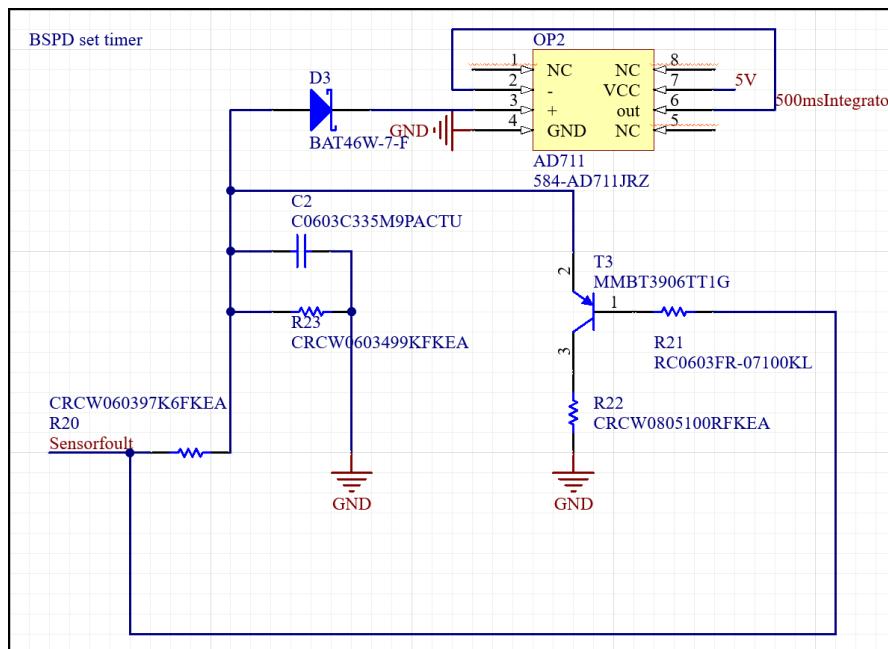


Abbildung 3.22

wie folgt.

$$C = \frac{\tau}{R} \quad (3.25)$$

Mit Beispielhaften Auslegeparametern ergeben sich folgende Werte.

Eingangsparameter		
$\tau$	0,5	$s$
R	100	$k\Omega$
Ergebnisse		
C	5	$uF$

Das BSPD-Sensorboard hat zum Zweck einen Stromsensor zu kreieren der ein Stromsignal von 0-100A in ein Spannungssignal von 0.5-4.5V über den Bereich von 0-10A zu erzeugen. Die 0.5V Offset haben zum Ziel eine Kurzschlusserkennung auf Masse als auch auf Versorgung zu ermöglichen. Der relevante Messbereich von 0-10A entsteht aus den Regelwerksanforderungen die vorgeben das der Fehlerzustand bei einer abgerufenen Leistung größer 5kW eingestellt werden muss was bei 600V in einem Strom von 8,3A resultiert. Dieser Bereich muss möglichst robust ausgewertet werden können.

Zur genauen Funktion, U1 ist ein Hall Effekt Stromsensor mit einem Übersetzungsfaktor von 1000. Heißt 10A ergeben 10mA Stromfluss am Ausgang. Der Widerstand R2 ist so gewählt das bei einem Strom von 10mA, 5V über den Widerstand abfallen und wir so in den Messbereich

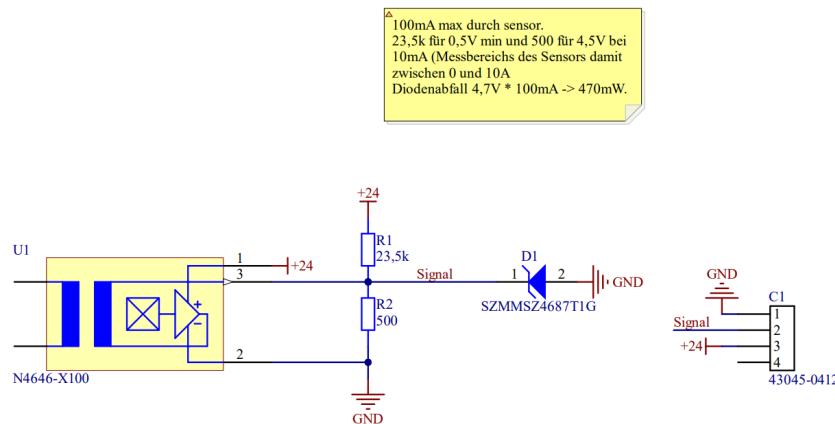


Abbildung 3.23

kommen. Der Widerstand R1 ermöglicht nun das konstante einspeisen von ca. 0,5V und die Diode das Begrenzen der max. Spannung auf 4,5V.

### 3.2.3 Discharge

Die Discharge Schaltung soll bei Abschalten des Fahrzeug die Zwischenkreiskondensatoren entladen. Ziel ist es das System möglichst schnell in einen Spannungsfreien und damit sicheren Zustand zu überführen.

Dies kann mit Hilfe von PTC Widerständen geschehen. Das Regelwerk sieht vor das der Zwischenkreis in maximal 5s auf 60VDC oder weniger zu bringen ist. Dies muss für 3 aufeinanderfolgende Entladevorgänge möglich sein.

Die Ansteuerung erfolgt über den SDC welcher über den Steckverbinder C2 eingebunden ist. Von dort wird der Optokoppler U1 bestromt. Dieser steuert Strom vom Gate des Mosfets Q1 weg Richtung TS- so das der Mosfet öffnet. Wenn der SDC geöffnet wird, steigt die Spannung am Gate auf 20V und der Mosfet steuert TS+ auf TS- über die PTC Wiederstände durch. Dadurch wird die Spannung im zwischenkreis in den PTC elementen abgebaut.

Die Formel für die Berechnung der PTC Elemente ist dem Datenblatt für die PTCEL Serie der Firma Vishay zu entnehmen.

$$N_{\text{PTC}} = \frac{N_{\text{dump}} * K * C * U^2}{2 * R * C_{\text{th}} * (T_{\text{sw}} - T_{\text{u}})} \quad (3.26)$$

Damit ergibt sich das 2 PTC's des Typ 17R251 oder 17R501 verwendet werden müssen.

Die Entladezeit kann wie beim BSPD über die bestimmt werden, in diesem Fall näherungsweise über die 3 fache Zeitkonstante. Damit ergibt sich eine Entladezeit von max. 1,2s.

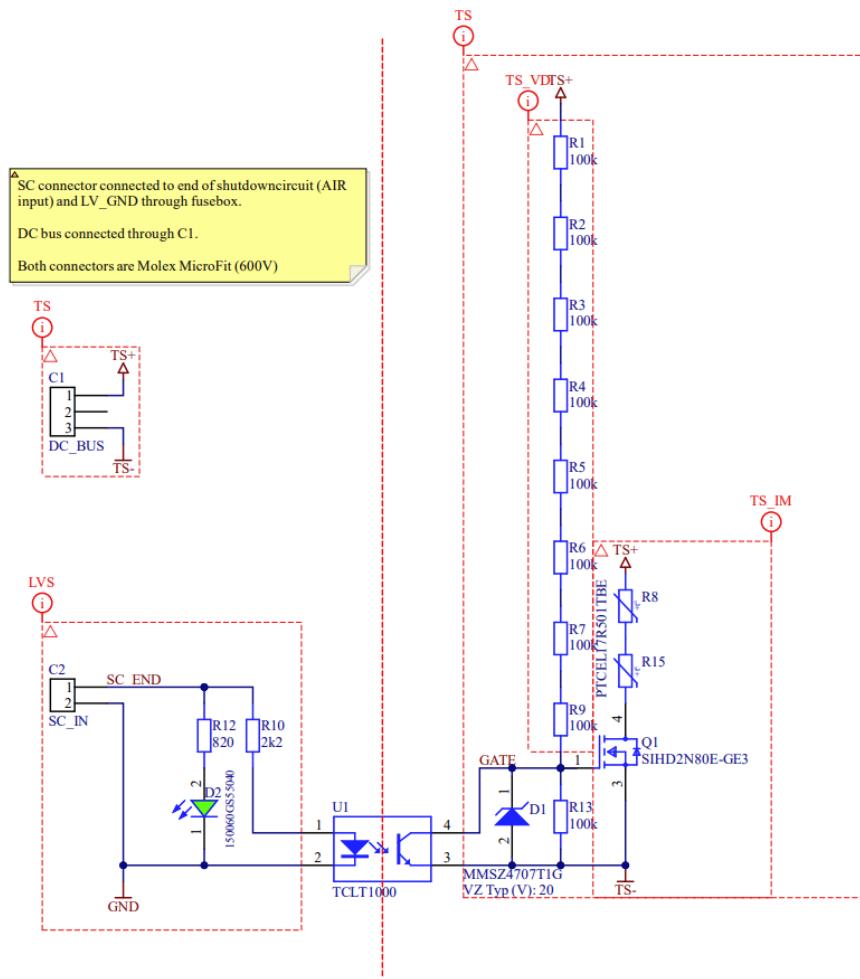


Abbildung 3.24

Eingangsparameter			
$T_{SW}$	130	$\check{r}C$	Datenblatt Wiederstandsverlauf
$K$	1	—	Datenblatt -> DC
$C_{th}$	2,3	$J/K$	Datenblatt -> PTCEL17
$T_u$	60	$\check{r}C$	Worst Case
$C$	400	$uF$	2x DTI 500 Kapazität
$U$	600	$V$	
$N_{dump}$	4	—	min 3 Regelwerk
Ergebnisse			
$N_{PTC}$	1,79	—	

### 3.3 TSAL

Das Tractive System Activation Light ist eine Lampe im Mainhoop die 360 Grad rundherum zum Fahrzeug anzeigen ob das tractive system eingeschaltet ist oder nicht und ob ein fehler vorliegt. Damit ergeben sich drei Zustände, Tsal Rot blinkend heißt TS on, TSAL grün leuchtend heißt TS off und Tsal aus heißt entweder Low Volatge system ausgeschaltet oder fehler im TS. Die gesamte logik ist dabei in nicht programmierbaren bausteinen aka mikrocontrollern o.ä. umzusetzen.

#### 3.3.1 Logik auf Discharge

Das Herz der Schaltung ist ein Verarmungstyp N-Fet. Wenn die Gate Source Spannung  $V_{GS} = 0 \text{ V}$  ist, dann lässt dieser Fet Strom durch. Ab einer Spannung von 47V wird die Zehner diode durchbrochen und ein Strom fließt, dieser Strom verursacht einen Spannungsabfall am Widerstand R18 von ca. 2,2V bei einem mA so das  $V_{GS}$  negativ wird und der Fet den Stromfluss zu begrenzen beginnt. Der Fet agiert zusammen mit dem Widerstand wie eine Konstantstromquelle. Diese Steuert den Optokoppler durch so das wir auf der LV Seite ein Signal erzeugt haben.

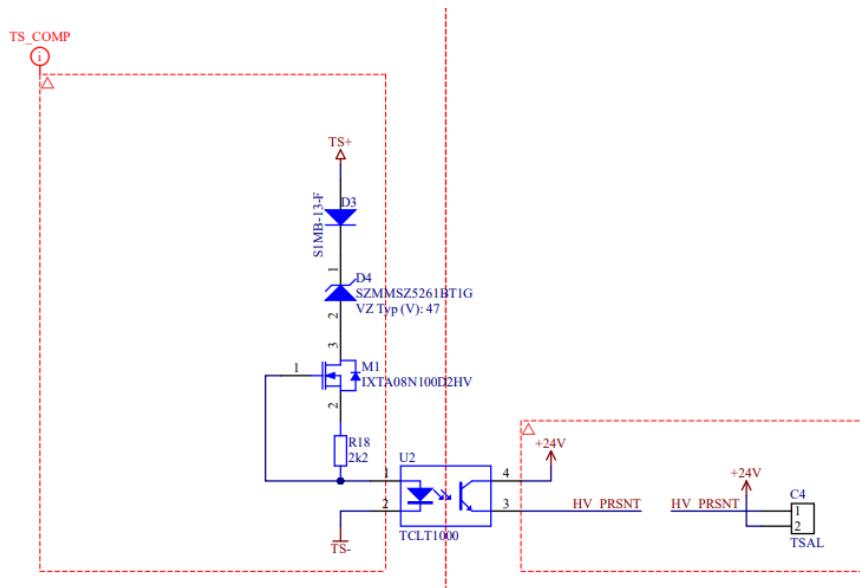


Abbildung 3.25

### 3.3.2 Logik auf AMS Master

Nachdem jetzt die diversen Signale für den Zustand der AIR's etc. vorliegen geht es darum sie logisch miteinander zu verschalten. Zuerst einmal wird dafür in U8a-c verglichen ob die vorhergesehenen und tatsächlichen Zustände für die Relais übereinstimmen. Die XOR Gatter geben dabei immer einen High Pegel und damit einen Fehlerzustand aus wenn dies nicht der Fall ist. Zweitens gilt es nun zu plausibilisieren ob auch Spannung auf dem System anliegt. Sofern entweder der Precharge oder das positive AIR und das negative AIR geschlossen ist bedeutet dies das der Stromkreis geschlossen ist. Damit sollte Spannung anliegen. Da die Relais Signale bereits plausibilisiert wurden geht es bei dieser Schaltung nur darum zu prüfen ob das Spannungssignal etwas anzeigt wenn dies vom Relais Zustand her der Fall sein sollte. Der Fehlerzustand tritt in der Schaltung nur ein wenn die Ausgänge von U11A und U12A High sind was wiederum dadurch hervorgerufen wird, wenn bei U11A das Signal vom Precharge oder das vom positiven AIR High ist und bei U12A das Signal vom negativen AIR high ist und das Danger V Signal Low ist. Anschließend werden all diese Signale noch mit dem AIR error Ausgang verodert und in den Latch gegeben. Der Latch besteht hauptsächlich aus dem FlipFlop U26A. Der Sinn dieses ist, dass wenn ein Fehler gesetzt wird dieser auch permanent bestehen bleibt und das System sich nicht selbst zurücksetzen kann. Um beim einschalten des Systems unplausible Zustände abzufangen befindet sich ein RC Glied am CLR Eingang des FlipFlop so das dieser solange keine Signale annimmt bis das System den stationären Zustand erreicht hat. Nun gibt es noch an U9B das TSon Signal welches eine Verorderung der verschiedenen Relais- und des Spannungssignales darstellt. Heißt wenn irgendwas mit den

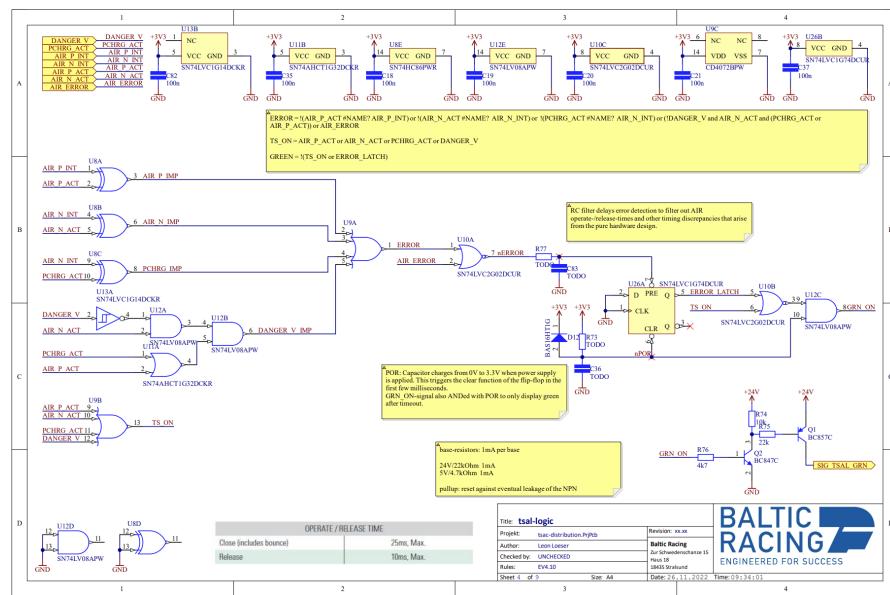


Abbildung 3.26

AIR's passiert oder Spannung auf dem System liegt ist das TSon. Der Ausgang des Error Latches und des TSon Signales wird nun in ein Nor Gatter gegeben so das der GRN on zustand der das TSAL grün auffleuchteten lässt nur eintritt wenn was TS nicht on ist und kein Fehler vorliegt. Weiter ist das Signal noch mit dem POR verundet so, dass das Grün Signal erst auffleuchtet wenn das System auch tatsächlich arbeitet.

### 3.3.3 Schaltung auf TSAL

Das TSAL besteht wesentlich aus drei funktionellen Blöcken. Der Blink-schaltkreis basierend auf einem NE555, Die Led's selber und ein LED Treiber mit seiner Beschaltung. Der LED Treiber ist nach Datenblatt aufgebaut, das Red und das Green Signal gehen beide auf den PWM Eingang des Treibers so das wenn das TSAL aus sein soll der Treiber in den Sleep mode geht. Bei den LED's handelt es sich um Horticulture 6868 Ceramic Led's von Würth Elektronik. Diese wurden in den vorherigen Jahren auch auf dem Bremslicht verwendet und zeichnen sich durch hohe Leistungsdichte aus. Am ende der LED Ketten befindet sich ein Mosfet welcher durch das Red oder Green Signal durchgeschaltet und damit der Stromkreis um die LED's geschlossen wird. Der NE555 wird genutzt um ein Taktsignal mit einer Frequenz von 2-5 Hz zu erzeugen. Dies wird benötigt da das TSAL im Falle des eingeschalteten Tractive Systems mit einer Frequenz in diesem Bereich rot blinken soll.

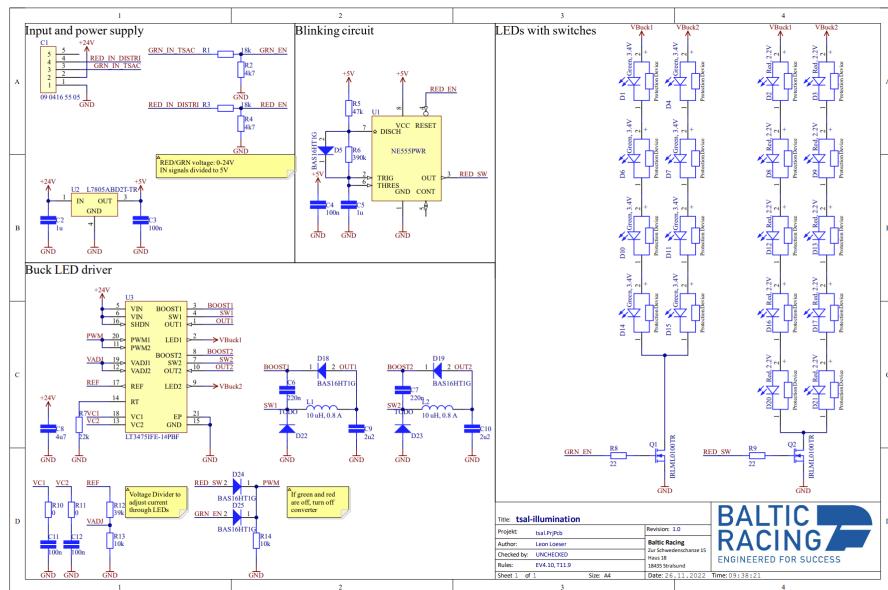


Abbildung 3.27

# 4 Elektromechanische Systeme

## 4.1 Akkumulator

An dieser Stelle geht mein Dank an Tim Schweers, der dieses Projekt besonders in der mechanischen Auslegung und der Konstruktion so tatkräftig mitgetragen hat.

### 4.1.1 Die Akkuzelle

Wichtig bei der zellenauswahl ist das stets jede individuelle zelle für sich begutachtet werden muss. es gibt bei den diversen Bauformen und chemischen Zusammensetzungen gewissen Tendenzen welche im folgen erläutert werden. Jedoch ist die Überlappung dieser Eigenschaften in der Regel so groß das sich augenscheinlich vollkommen unterschiedliche Zellen für einen ähnlichen Einsatzzweck eignen.

#### 4.1.1.1 Vergleich der Speicherarten

im nachfolgenden wird die zuerst die Energie berechnet die ein klassisches Formula Studentfahrzeug bei einem typischen bremsvorgang freisetzt und damit die enrgie die man mindestens speichern können müsste um mit der speciherform auf sinnvolle art und weise eine rekuperation umzusetzten. Im anschluss wird diese energie in eine ungefähre masse an speicherelementen umgesetzt um zu zeigen inwiefern sich diese form der enrgiespeicherung für den einsatz eignet. im nachfolgenden wird die masse an speciherelementen bestimmt um 6 Kwh energie zu speichern da dies der typische energieverbrauch eines formula student fahrzueges im Endurance ist. dieser wert wurde im rahmen eines benchmarkings mit den fahrzeugen anderer teams über die letzten jahre 2016 bis 2019 errechnet.

Im folgenden errechnen wir die Energie welche bei einem durchschnittlich Bremsvorhang eines formula student fahrzeuges aufgenommen werden müsste.

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} * m * v^2 \quad (4.1)$$

$$m = 220\text{Kg}$$

$$v_{\text{Start}} = 30\text{m/s}$$

$$v_{end} = 5 \text{ m/s}$$

$$E_{kin} * \mu = 74,8 \text{ kJ}$$

### Physikalische Speicher (Kondensatoren)

Kondensatoren erreichen ein sehr hohes Leistungsgewicht, zeichnen sich jedoch durch eine geringe Energiedichte aus, sowohl gravimetrisch als auch volumetrisch. daher eignet sich diese Form der Energiespeicherung nur um kurzfristige transienten zu glätten aber nicht um ganze Bremsvorgänge an Energie zu speichern.

Der Kondensator mit der höchsten energiedicht welcher bei Würth Elektronik verfügbar ist erreicht 3600J/Kg. Somit würde man ca. 20Kg dieser Kondensatoren brauchen um damit effektiv rekuperieren zu können. Bei einem Gewicht für die akuzellen alleine im TY22 von ca. 30,7Kg ergibt sich das der superkondensator nach aktuellem stand keine sinnvoll einsetzbare technologie darstellt.

### Thermische Speicher (Salzakkumulator)

sind im rahmen der formula student verboten Stand 2022, daher wird hier nicht weiter auf diese form des energiespeichers eingegangen

### Mechanische Speicher (Schwungrad)

Zeichnung sich durch relativ gute energiedichte als auch leistungsdichte aus und bilden damit wahrscheinlich am ehesten eine realistische form des kurfristigen speichers für ein formula student fahrzeug. Jedoch sind solche systeme sehr komplex sowohl mechanisch, elektrisch als auch regelungstechnisch im vergleich zu den anderen systemen. Die lagerung und sichere unterbringung des schwungrades in einem formel fahrzeug birgt große technische herausforderungen

### Chemische Speicher (Klassische Akkuzelle)

Der typische im Rahmen der formula studnet von allen teams eingesetzte energiespeicher. In der verfügbaren bandbreite findet man so ziemlich das optimum an leistungs als auch energiedichte.

#### 4.1.1.2 Runde vs Pouch vs Prismatische Zellen

##### ( Puch zelle

in der regelung höhere packungsdichte möglich damit höhere volumetrische enrgie und lk-eistungsdichte in der regel weniger zellen weniger als 300 manschmal sogar nur 150 weiches gehäuse ist leicht zu beschädigen, bedarf vorischtiger umgang aufblähen beim laden und entladen muss bei konstruktion berücksichtigt werden sonst platzenb der zellen möglich

##### Rundzelle

geringere fertigungstoleranzen durch serienfertigung idr kein matching erforderlich hoher grad an standardisierung damit folgen mechanische austauschbarkeit und gute marktverfüg-

barkeit Hartes gehäuse damit geringe wahrscheinlichkeit von penetrastion durch spitze objekte bedarf in der regel sehr vieler zellen 600 und mehr, daher hohe mechanische komplexität

#### Prismatische Zellen

vorgefertigtes paket aus rund oder pouchzellen sehr wenige zellen kleiner 150 sehr geringe mechanische komplexität da das paket in der regel mit elektrischen und mechanischen anbindungspunkten kommt meist sind auch schon temperatur sensoren integriert meist jedoch sehr schwer aufgrund der ausrichtung auf industrielle bedürfnisse

Im rahmen des TY22 haben wir uns für den Einsatz von rundzellen entschieden da diese nach unserem kenntnisstand gravimetrisch die höchste energiedichte liefern wir uns langfristig auf ein konzept festlegen wollten und so bei Einsatz einer neuen akkuzelle nur gerinfügige änderungen an dem akku machen müssen sofern das 18650 format weiterhin populär bleibt. Außerdem war dies im rahmen der lieferschwierigkeiten im Bereich der akuzellen im Jahr 2021 die beste option um tatsächlich auch an akkuzellen für den bau des fahrzeuges zu kommen )

#### 4.1.1.3 Zellchemie und Rekuperation

Im folgenden eine tabellarische gegenüberstellung von **Lithium FerroPolymere (LiFePo4)** zellen und **Lithium Ionen (Li-ion)** Zellen. Diese Tabelle basiert auf einer Sichtung von mehr als 30 verschiedenen Akkuzellen welche im rahmen des Projektes auf ihre Eignung für den Einsatz im Fahrzeug geprüft wurden. Liion umfasst dabei ein konglomerat aus diversen zellchemien welches eigentlich auch lifepo4 mit einschließt. Zur vereinfachung des vergleiches wurden alle liion chemieen mit einem typ. arbeitsbereich von 3-4,2 hierunter zusammengefasst. Die hierbei aufgrund der hohen lösungsdichte am häufigsten vertretene Chemie ist LiNiMnCoO2

In der analyse ergibt sich das bild das sich **Lithium FerroPolymere (LiFePo4)** zellen für ein konzept mit hohem rekuperationsanteil aber niedriger gesamtkapazität eignet während sich liion zellen für ein konzept mit niedrigerem rekuperationsanteil und hoher gesamtkapazität eignen. Weiterhin muss hier berücksichtigt werden das Lifepo4 zellen meist ein niedriges temperaturlimit beim laden als beim entladen haben was im betrieb zu einem vorzeitigen ausfall der rekuperation durch zu hohe akkutemperaturen führen kann. daher ist das Temperaturmanagement hier von besonderer Bedeutung.

Das konzept mit hohen rekuströmen ist nur beim AWD Fahrzeug sinnvoll anwendbar da hier auch die gesamte bremsenergie, abzüglich der verluste im antriebsstrang und einiger spitzenlasten welche die mechanische bremsanlage abfangen muss, verfügbar ist. Aufgrund der hohen komplexität des AWD systemes wurde beim TY22 auf ein 2WD System gesetzt. Daher ist der Einsatz von konkret LiNiMnCoO2 zellen am ehesten sinnvoll.

#### 4.1.1.4 Die Zellauswahl

Um zu sehen ob eine Zelle für den geplanten Einsatz geeignet ist, muss zuerst ermittelt werden wie ein Vollständig konfigurierter akku hiermit aussehen würde um die eckdaten zu ermitteln. Dies Wurde mit der hilfe einer excel tabelle umgesetzt.

Eingabe Werte		
Cell Type	3sd	
U_nenn	3.6	
U_max	4.2	
I_Peak	186	
m [kg]	0.2	
Wh/Ah * Nennspannung)	44.6	
m [g]	224	
Preis		
Akku Parameter		
Desired Avg P	60000	
n	230,41	
m_B [kg]	516,1	
max V	570	
n abgerundet	231	
m_B [kg]	30,24	
Desired Wh	7500	
n	188,16	
m_B [kg]	37,67	
Desired max P	90000	
n	115,21	
m_B [kg]	25,81	
Config bestimmung		
L_max	230,4	
Gerundet	230	
Anzahl Serieller Zellen	115,0	
Gerundet	115	
Anzahl Parallel Zellen	1,7	
Gerundet	2	
Gesamt Parameter		
U_max	483	
Wh	10258	
Energie [MJ]	37	
m [kg]	52	
Stack-aufteilung		
Max Stack Parameter (Rules)		
120 V	4,0	
12 Kg	4,3	
6 MJ	6,2	
Großster Teiler	6,2	
mindest an Zellen pro Stack	7	
Zellen pro Stack	12	Wieviele Zellen
Gerundet	9,6	
Differenz	10,0	
11	0,4	
Gerundet	10,5	
Differenz	10,0	
10	0,5	
Gerundet	10,5	
Differenz	12,0	
Anzahl Serieller Zellen pro S	12	
Anzahl Serieller Stacks	10	
Fertige Akku		
Config	1205,2P	
avg V	504	
avg I	32	
Avg P [kW]	62,5	
max P [kW]	187,5	
n_zellen	240	
m [kg]	53,8	
I_Peak [A]	372	
Preis [l]	-	

Abbildung 4.1

Unter dem Punkt Input Daten werden die Zellparameter aus dem Datenblatt der Zelle angegeben. Unter den Akkuparametern werden nun die Zielbedingungen bzw, Grenzwerte für den Akku Bestimmt. Die min Avg. P. ist hierbei ein Parameter für die im endurance angestrebte leistung, die max.V ergibt sich aus der sapnnungsfestigkeit des TS besonders relevant sind hierbei die Elektromotoren. Die min Wh geben die mindest vorgesehene akkukapazität vor und die min max. P. die angestrebte maximale leistung die der akku können muss. Aus diesen parametern wird folgend eine minimal benötigte Zellanzahl bestimmt. Unter dem Punkt Akkuconfig wird nun die vorheriger höchste bestimmte zellanzahl ermittelwt und gerundet. hieraus bestimmen wir nun die Anzahl der parallel und seriell verschalteten zellen und runden auf ganze zellen. Dies ergibt dann einige Gesamtparameter für den akku. Unter dem Abschnitt stackaufteilung werden die zellen jetzt nach den parametern des Regelwerkes möglichst optimal in stacks aufgeteilt. Der zielwert hierbei ist es das die tatsächliche Anzahl an Akkuzellen

größer ist als die vorher errechnete benötigte Anzahl, es wird also aufgerundet. Weiter soll möglichst eine gerade anzahl an stacks herauskommen so das sich die stacks im akku möglichst leicht verteilen lassen. Hierbei können wir drei verschiedene anzahlen von zellen pro BMS vorgeben die analysiert werden sollen. Schlussendlich ist das ergebnis ein fertig konfigurierter akku. Diese konfigurationen können nun gegenübergestellt und die anzahl der weiter zu analysierenden zellen eingegrenzt werden.

Zur weiteren Analyse wurde auf Messdaten zurückgegriffen welche auf den Seiten dampfakkus.de und lygte-info.dk bereitgestellt wird. Aus diesen Daten ergeben sich folgende 2 Diagramme. Das erste Diagramm ermöglicht es einen eindruck von der Entladeeffizienz des

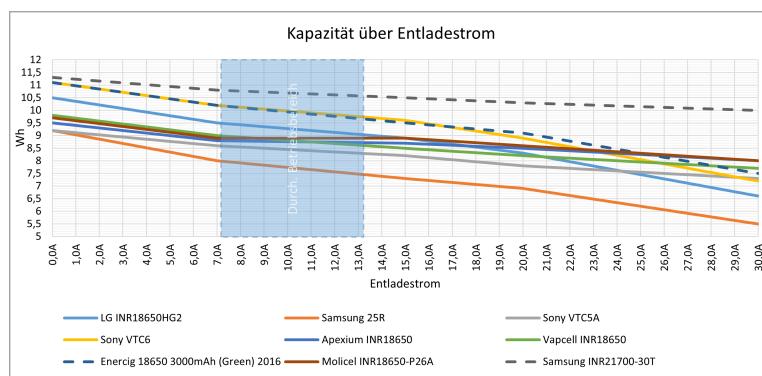


Abbildung 4.2

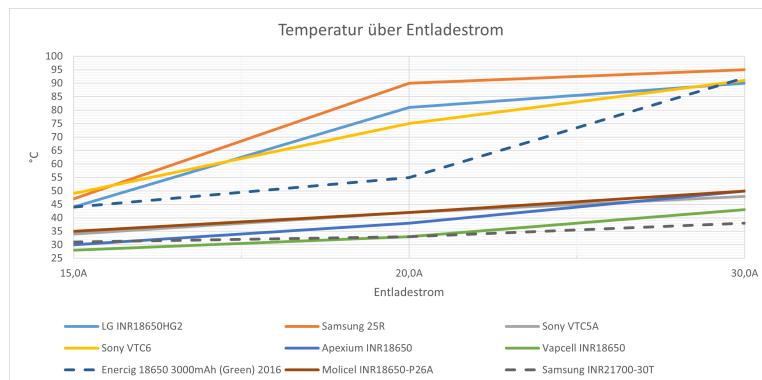


Abbildung 4.3

Akkus besonders bei hohen Strömen zu bekommen. Das Optimum wäre hier eine Horizontale Linie am oberen Rand des diagrammes. Hierbei sticht die Samsung INR21700-30T besonders hervor. Das zweitere Diagramm ermöglicht uns einen eindruck von der thermischen performance zu erlangen. Laut regelwerk der Formula Student darf keine akuzellen zu einem Zeitpunkt die 60°C marke überschreitern. Nichtbeacjten führt zur disqualifikation. hierbei sticht auch die vorher genannte samsung zelle hervor als auch die Vapcell INR18650 Hierbei vergle-

chen wir Rundezellen von verschiedenen Baumaßen, ein Vollständiger akku mit den Samsung INR21700-30T wäre 7Kg schwerer als einer mit der Sony VTC6. Daher müssen am ende alle erlangenden Erkenntnisse Berücksichtigt werden.

#### 4.1.1.5 Elektrisches Modell der Zelle

Das Elektrische Modell ist für die modellierung in der Rundenzeitsimulation relevant. Hierbei werden die limitierungen die sich aus dem Akku und dem restlichen antriebsstrang ergeben mit simuliert ein beispiel ist die sinkende antriebsleistung bei abfallen der spannung durch sinkenden SOC. Das aktuelle modell greift dabei auf zwei datensätze zu um das verhalten zu modellieren. Einmal die Entladeeffizienz bzw. einen korrigierten entladestrom, als auch auf ein Spannungskennfeld über entladestrom und SOC. Beide Abbildung folgen für die Sony VTC6. Die Daten entstammen wieder der Webseiten dampfakkus.de und lygte-info.dk.

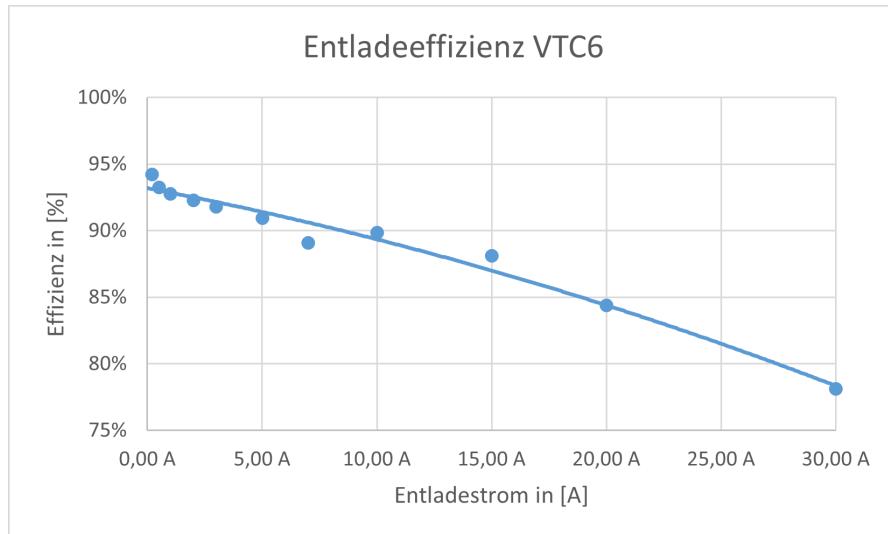


Abbildung 4.4

		Dischargecurrent [A]										
		0,2	0,5	1	2	3	5	7	10	15	20	30
SOC bezogen auf 3Ah ->	0,00 Ah	0%	2,85	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	0,25 Ah	8%	3,16	3,15	3,13	3,09	3,06	3,03	2,99	2,95	2,88	2,8
	0,50 Ah	17%	3,32	3,34	3,32	3,3	3,27	3,24	3,2	3,15	3,08	3
	0,75 Ah	25%	3,48	3,47	3,45	3,42	3,4	3,35	3,31	3,26	3,2	3,13
	1,00 Ah	33%	3,57	3,55	3,53	3,5	3,47	3,44	3,4	3,34	3,27	3,2
	1,25 Ah	42%	3,65	3,64	3,62	3,59	3,55	3,5	3,46	3,41	3,33	3,25
	1,50 Ah	50%	3,74	3,73	3,71	3,67	3,65	3,6	3,55	3,49	3,4	3,31
	1,75 Ah	58%	3,81	3,8	3,78	3,75	3,72	3,67	3,62	3,56	3,47	3,38
	2,00 Ah	67%	3,87	3,85	3,84	3,8	3,79	3,74	3,7	3,62	3,52	3,43
	2,25 Ah	75%	3,96	3,95	3,93	3,89	3,86	3,81	3,77	3,7	3,6	3,5
	2,50 Ah	83%	4,05	4,04	4,01	3,98	3,95	3,89	3,84	3,77	3,65	3,55
	2,75 Ah	92%	4,08	4,07	4,05	4,01	3,98	3,93	3,88	3,81	3,7	3,6
	3,00 Ah	100%	4,18	4,16	4,14	4,12	4,1	4,075	4,05	3,98	3,88	3,775

Abbildung 4.5

#### 4.1.1.6 Temperaturmodell der Zelle

Auf Basis der Masterarbeit Experimentelle Untersuchung von Batteriesystemen im simulierten niedrigen Erdorbit von Agnes Klein an der Universität Stuttgart konnte ich ein simples thermisches modell der akkuzelle in einer excel tabelle ersytellen. Bei dieser arbeit wurde unter anderem die akkuzellen des types VTC6 innerhalb einer thermnal vakuum kammer betrieben und die thermischen paramter der zelle ermittelt. In folgender Grafik finden sie die dabei ermittelten parameter.

	Sony US18650VTC6
Leitwert Wärmeleitung Batterie / $\frac{W}{K}$	0,022
Leitwert Wärmeleitung Kammer / $\frac{W}{K}$	0
Umgebungstemperatur / K	296,15
Wärmekapazität Kammer / $\frac{J}{K}$	60.000.000
Wärmekapazität Batterie (innen) / $\frac{J}{K}$	22
Wärmekapazität Batterie (Oberfläche) / $\frac{J}{K}$	22
Strahlungsfaktor Gr = $\epsilon \cdot A / m^2$	0,004
Temperaturkoeffizient $\alpha_T / \frac{1}{K}$	0,0004

Tabelle 11: Parameter des thermischen Modells

Abbildung 4.6

Damit ergibt sich folgendes Modell.

$$T_{\text{cell i+1}} = (I_{\text{cell}}^2 * R_{\text{cell}} - G_{\text{th}} * (T_{\text{cell i}} - T_u) - G_r * \sigma * (T_{\text{cell i}} - T_u)^4) * \frac{1}{C_{\text{Cell}} * m_{\text{Cell}}} + T_{\text{cell i}} \quad (4.2)$$

Mit diesem Modell ergeben sich folgende Kurvenverläufe für eine Auswahl Entladeströmen Mithilfe der folgenden Grafik von der Universität BRNO (MATEC Web of Conferences 313, 00045 (2020)) können wir einen Plausibilitätscheck durchführen. Wir haben hier Messdaten von der Sony VTC6. hierbei sind jedoch die Testbedingungen unbekannt. Als grobe

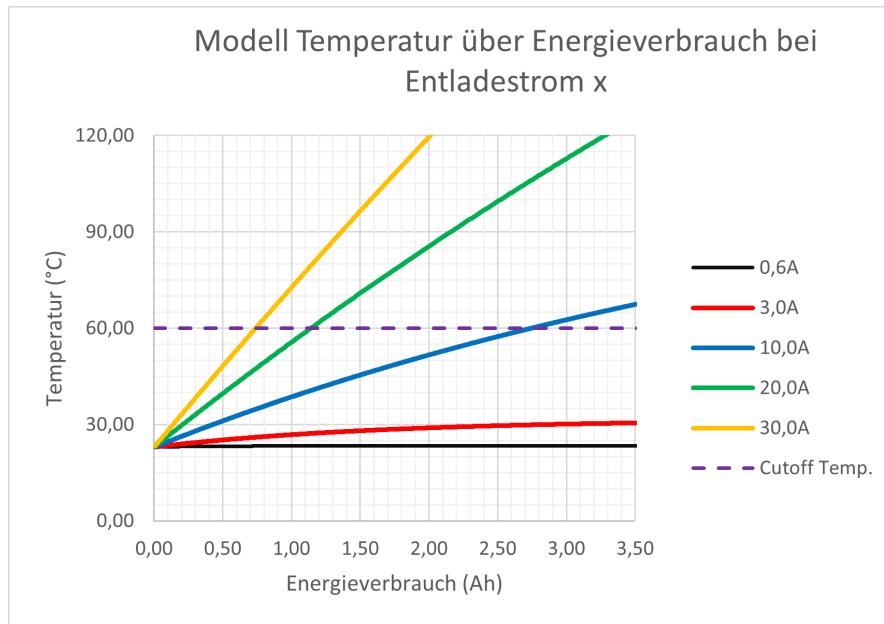


Abbildung 4.7

Abschätzung sollte dies jedoch ausreichen

Wir sehen das das erstellte modell für den 10A graph um ca. 3°C abweicht. Weiterhin sehen wir das bei der 20A linie die 90°C ca. 0,5Ah früher erreichen. Diese Abweichungen nicht insignifikant, zeigen jedoch das unser modell eher zu hohe als zu niedrige temperaturen ausgibt was für die Zuverlässigkeit des fahrzeuges positiv ist da eine auslegung der kühlung mit diesem modell wahrscheinlich zu einer Überkühlung und damit zu einem zu hohen gewicht des Kühlsystems führt was für das erste fahrzeug kein sonderliches problem darstellt. Die abweichung dürfte darauf zurückzuführen sein das die modellparameter im vakkum ermittelt worden und insofern Wärmeübertragung durch Konvektion etc. nicht berücksichtigt werden konnte. Um diesem Sachverhalt weiter auf die gründe zu gehen wurde im Anschluss eine Simulation mit ANSYS FLUENT durchgeführt.

In dieser Simulation wurde ein gesamter Akkustack in seinem Gehäuse simuliert. Dabei wurde mit einem konstanten Strom von 7,2A simuliert. Dieser Strom ergibt sich aus der Rundenzeit-Simulation siehe Sectrion. Die Simulation wurde für 32min laufen gelassen um eine gesamte Endurance darzustellen. Ziel der Simulation ist es die Effekte der Konvektion zu berücksichtigen aber auch zu sehen in wiefern sich die Zellen gegenseitig beeinflussen. Allerdings wurden auch diverse Vereinfachungen getroffen insofern das die Akkuzellen sich uniform aufwärmen. In der Realität dürfte man am negativen Pol der Akzelle eine deutlich höhere Temperatur feststellen können als auf der positiven Seite. Weiterhin wurden diverse Teile wie die elektrische Isolierung etc. weggelassen da dies den Simulationsaufwand sonst erheblich vergrößert hätte und die Simulation so schon 2 Tage benötigt hat. Zur Analyse, wir sehen nach der Simulationszeit ei-

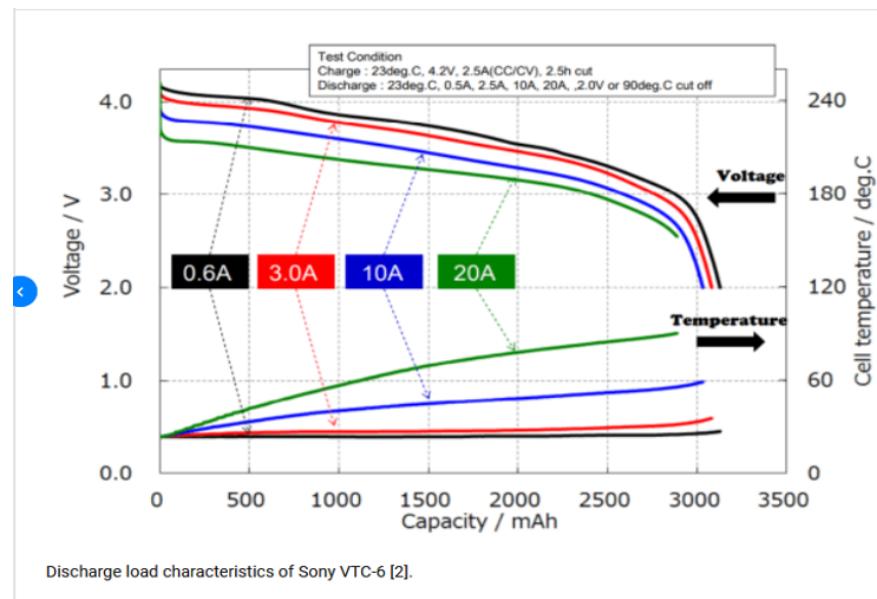


Abbildung 4.8

ne hot spot temperature von 64,85°C und eine niedrigste temperatur von 62,85°C. In dieser hinsicht stimmt die ansys simulation eher mit der 10A kurve aus unserem modell zusammen als mit den messdaten. Zusammengefasst stellt man fest das definitiv weitere arbeit in diesem themenbereich von nötien wäre um zu einer optimalen lösung zu kommen dies jedoch aufgrund des engen zeitplanes und des enoremn anderweitigen aufwandes nicht möglich ist.

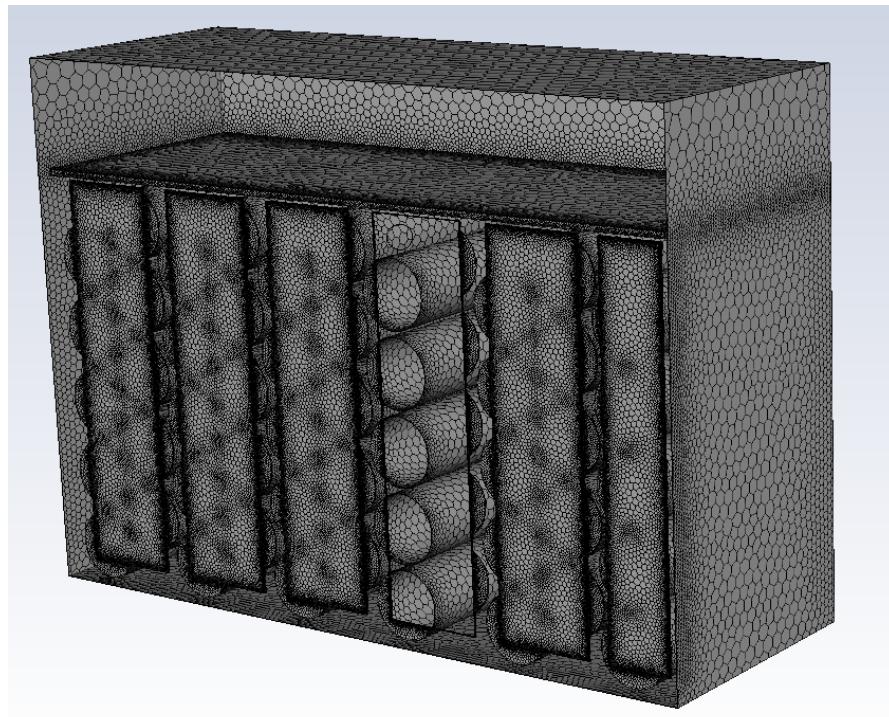


Abbildung 4.9

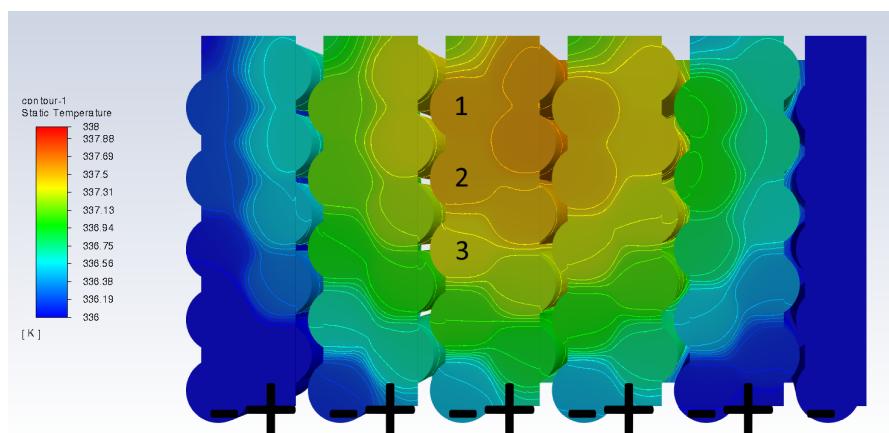


Abbildung 4.10

#### 4.1.1.7 Der Stack Aufbau

Für die konstruktion des Akkustacks gab es im Laufe der Saison viele Iterationen. Die folgend erläuterte ist eine Optimierte Version derer die für den TY22 gebaut wurde.

Die zellen sind liegend in fünfer packeten gestapelten und mit einem versatz aneinander gereiht um den leerraum zwischen den zellen möglichstlein zu halten. Die Busbars verbinden immer ein 5er Negativpole mit einem 5er positiv pole. Zusätzlich befinden sich in der näöhe der zellen 2 ausrichtpins um die busbar auf dem stack bei der montage positionieren zu können. Der aufbau auf dn Polen besteht aus einer angeschweißten Busbar, darauf folgt ein abriebfester isolator, und dann eine trennwand des akkus. nach innen haben wir noch einen 3D gedruckten Halter in dem die Akuzellen ausgerichtet werden. Dieses ganze paket wird mit blindnieten vernietet. Ziel hierbei ist es einen möglichst guten thermischen kontakt von den Polen der Zelle zum Akkugehäuse herzustellen. Selbiges ist aus aluminium und Flächig mit dem Monocoque verschraubt welches auch aus aluminium gefertigt ist. dies ergibt eine riesige thermische masse und stellt so eine Kühlung für den akku bereit. Die stack seitenwand liegt als L-Profil vor, und wird anschließend mit demm akkuboden mit hilfe von M3 Senkkopfschrauben und Ovalmuttern verschraubt. In diesem zuge sind in die 3D gedruckten querversteifungen im stack ovalmuttern eingeklebt. Diese querversteifung sorgen einerseits für mechanische stabilität, stellen aber auch anbindungspunkte für den AMS Slave als auch für die Maintenace Plug steckverbinder bereit. Die Busbar ist auch als L Profil ausgeführt und lappt oben über den Stack über, diese finnen werden seitens des AMS slaves mit hilfe von federkontakteen kontaktiert um eine verbindung für die spannungsmessung als auch das balancing herzustellen. Die NTC sensoren befinden sich in den Leerstelln wo keine Nieten benötigt werden, immer eine Niete mittig in drei zellen. Sie sind rückseitig auf die Busbar geklebt. Um das design

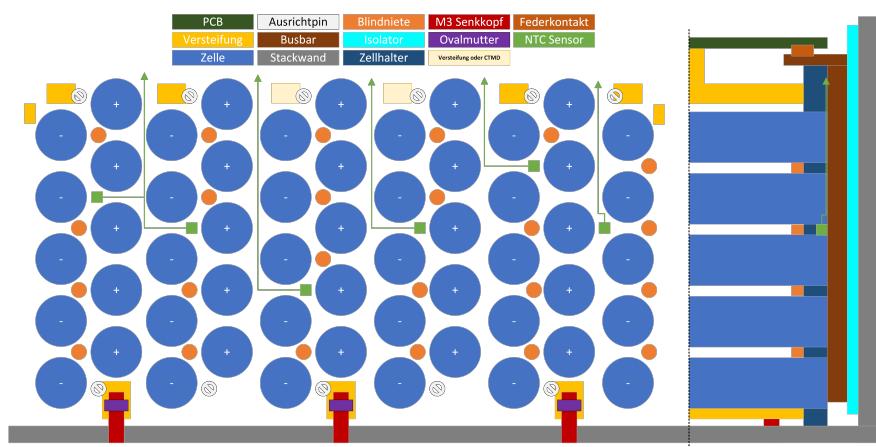


Abbildung 4.11

günstig zu halten kann die Verbindung kann über  $0,35\text{mm}^2$  Kabel erfolgen welche Sensor seitig auf Lötpads und AMS seitig in einen Stecker gebracht werden. Bei der Steckverbinderauswahl hier ist zu achten das der er über einen Verriegelungsmechanismus verfügt, und nicht zu klein ist. Besonders kleine Steckverbinder machen an der Stelle die Verarbeitung schwer oder praktisch unmöglich. Präferiert wäre hier ein Flex PCB, dies ist jedoch i.d.R. recht teuer. In dem Stackhalter müssen entsprechende Einkerbungen vorgehalten werden durch die die Kabel zu führen sind. In die Anbindung des AMS Slave ist ein Feature vizusehen welches eine leichte Extraktion des Stacks aus dem Akku erlaubt, und bei der Konstruktion der Maintenance Plugs ist auf Ergonomie zu achten, so dass ein Mensch mit einem HV Handschuh noch gefahrlos einen solchen ziehen kann. Weiter ist bei den Maintenance Plugs auf Verstecksicherheit zu achten. Ein letzter Punkt ist die Positionierung des CTMD, also entweder des i-Buttons oder dieser kleinen Kabelgebundenen Sensoren mit dem Steuergerät, je nachdem was die FSG verwenden möge. Hier ist besonders die Positionierung des CTMD am Hotspot schwer nachzuweisen. Eine Simulation kann hier eine Richtung aufzeigen, stellt jedoch einen großen Zeitaufwand dar und ist im Allgemeinen so ungenau (ohne signifikanten Zeitaufwand), dass sich nur sehr begrenzt belastbare Aussagen hiermit treffen lassen.

#### 4.1.1.8 Die Busbar

Busbar Material und Dicken Auswahl Bei der Auswahl der Materialien für die Busbar sind die Masse als auch die elektrische respektive die thermische Performance ausschlaggebend. Ein weiterer Maßgebender Faktor sind die möglichen Fertigungsverfahren um den Kontakt zwischen Zelle und Busbar herzustellen. Folgende Grafiken ergeben sich aus den Materialkonstanten und der Erwärmung über den Widerstand der Busbar bei dem entsprechenden Strom und über die Wärmekapazität und die Betriebszeit.

Es ist ersichtlich das Kupfer die beste thermische Performance in Bezug auf die Materialmenge bringt, aufgrund der niedrigen Dichte Aluminium allerdings gravimetrisch mit Abstand die beste Performance zeigt. Nickel, respektive Nickel400 liegen jedoch nicht weit zurück, lediglich

36A 2771s								
D	Kupfer	Aluminium	Stahl	Nickel	Silber	Nickel400	Hillumin	
0,1	276,7°C	577,4°C		2033,7°C	1011,8°C	363,0°C	746,5°C	1326,2°C
0,2	86,4°C	161,6°C		525,7°C	270,2°C	108,0°C	203,9°C	348,8°C
0,3	51,2°C	84,6°C		246,4°C	132,9°C	60,8°C	103,4°C	167,8°C
0,4	38,9°C	57,7°C		148,7°C	84,8°C	44,2°C	68,2°C	104,4°C
0,5	33,1°C	45,2°C		103,4°C	62,6°C	36,6°C	51,9°C	75,1°C
0,6	30,0°C	38,4°C		78,9°C	50,5°C	32,4°C	43,1°C	59,2°C
0,7	28,2°C	34,3°C		64,0°C	43,2°C	29,9°C	37,8°C	49,6°C
0,8	27,0°C	31,7°C		54,4°C	38,5°C	28,3°C	34,3°C	43,4°C
0,9	26,1°C	29,8°C		47,8°C	35,2°C	27,2°C	31,9°C	39,1°C
1	25,5°C	28,5°C		43,1°C	32,9°C	26,4°C	30,2°C	36,0°C

Abbildung 4.12

66A 507s		Kupfer	Aluminium	Stahl	Nickel	Silber	Nickel400	Hillumin
D								
0,1	179,0°C	363,9°C		1259,5°C	631,1°C	232,1°C	467,9°C	824,4°C
0,2	62,0°C	108,2°C		332,1°C	175,0°C	75,3°C	134,2°C	223,4°C
0,3	40,3°C	60,9°C		160,4°C	90,6°C	46,2°C	72,4°C	112,0°C
0,4	32,8°C	44,3°C		100,3°C	61,0°C	36,1°C	50,8°C	73,1°C
0,5	29,2°C	36,6°C		72,5°C	47,3°C	31,4°C	40,8°C	55,1°C
0,6	27,3°C	32,5°C		57,3°C	39,9°C	28,8°C	35,4°C	45,3°C
0,7	26,2°C	30,0°C		48,2°C	35,4°C	27,3°C	32,1°C	39,4°C
0,8	25,4°C	28,3°C		42,3°C	32,5°C	26,3°C	30,0°C	35,5°C
0,9	24,9°C	27,2°C		38,3°C	30,5°C	25,6°C	28,5°C	32,9°C
1	24,6°C	26,4°C		35,4°C	29,1°C	25,1°C	27,4°C	31,0°C

Abbildung 4.13

150A & 89s		Kupfer	Aluminium	Stahl	Nickel	Silber	Nickel400	Hillumin
D vs T @23°C								
0,1	164,5°C	332,1°C		1144,2°C	574,4°C	212,6°C	426,4°C	749,7°C
0,2	58,4°C	100,3°C		303,3°C	160,8°C	70,4°C	123,9°C	204,7°C
0,3	38,7°C	57,3°C		147,6°C	84,3°C	44,1°C	67,8°C	103,7°C
0,4	31,8°C	42,3°C		93,1°C	57,5°C	34,8°C	48,2°C	68,4°C
0,5	28,7°C	35,4°C		67,8°C	45,1°C	30,6°C	39,1°C	52,1°C
0,6	26,9°C	31,6°C		54,1°C	38,3°C	28,3°C	34,2°C	43,2°C
0,7	25,9°C	29,3°C		45,9°C	34,3°C	26,9°C	31,2°C	37,8°C
0,8	25,2°C	27,8°C		40,5°C	31,6°C	26,0°C	29,3°C	34,4°C
0,9	24,7°C	26,8°C		36,8°C	29,8°C	25,3°C	28,0°C	32,0°C
1	24,4°C	26,1°C		34,2°C	28,5°C	24,9°C	27,0°C	30,3°C

Abbildung 4.14

stahl lässt sich aufgrund der ergebnisse direkt ausschließen.

In bezug auf die fertigung ergeben sich bei rundzellen zwei wege, einmal das schweißen aber auch die federkontaktierung. Die Kontaktierung über eine feder an eine Rundzelle sollte dem Leser hinreichend aus anderen batteriebetriebenen Geräten hinreichend bekannt sein. Hierbei ergeben sich schnell einige Fragestellungen. Einmal die frage nach der Ermittlung des Übergangswiderstandes. Einflussfaktoren sind die Anpresskraft, die Oberflächenrauhigkeit, die Kontaktfläche, als auch der Materialmix. Eine Berechnung ist jedoch praktisch aufgrund des enormen Aufwandes und großer unsicherheitewn kaum möglich. Weiter stellt sich da die frage wie groß z.b die max. mögliche Anpresskraft auf die Akkuzelle sein kann oder welche oberflächenrauhigkeit eine Pol mit sich bringt. Weiter ist die Relaxation ein Problem. hierbei würde die Anpresskraft im verlauf der zeit abnehmen und damit der Übergangswiederstand steigen. All diese Parameter müssten in aufwendigen und langwierigen Versuchsreihen ermittelt und untersucht werden um auf ein sicheres System zu kommen. Das Verschweißen von Akkuzellen wird dabei gerade im Hochstrombereich bereits industriell angewandt und ist damit hinreichend bekannt. Bei den Schweißverfahren teilt sich nun der weg in das Laser bzw WIG schweißen und in das Punkt oder Widerstandschweißen auf. Ersteres verfahren ermöglicht das verschweißen unterschiedlicher Metalle wie z.b Stahl an Aluminium oder Kupfer. Zweiteres Verfahren eignet sich nur für Materialien mit einem verhältnismäßig hohen elektrischen widerstand da der Schweißpunkt durch die Temperaturentwicklung gebildet wird die

entsteht wenn ein hoher Strom durch einen verhältnismäßig hohen Übergangswiderstand geleitet wird. Daher eignet sich das Widerstandsschweißen nur für Nickel oder Stahl. Die anderen Materialen sind nicht inhärent geeignet, stellen aber besondere Anforderungen an den Prozess so dass die Standard Geräte hier idr. nicht ausreichen. Systemparameter sind beim Widerstandsschweißen die Schweißspannung als auch der Schweißstrom und die Pulsdauer. Ein großer Nachteil des Laser bzw. WIG Schweißens ist das dieses Verfahren bisher nur im industriellen Maßstab angewandt wird und es keinerlei Geräte für den Hobbybedarf gibt. Dies führt dazu das diese Geräte idr. enorm teuer und schwer zu bekommen sind. Hierbei wäre es sicherlich möglich ein typisches WIG Schweißgerät für diese Zwecke zu modifizieren dies bringt jedoch wieder die entsprechende Unsicherheit in den Prozess. Punktschweißgeräte sind in diversen Ausführungen und Preisklassen gut erhältlich und ermöglichen so einen kostengünstigen Einstieg.

#### 4.1.1.9 Der Akkumulator Container

Der Akku besteht aus 12 einzelstacks. Hierbei befinden sich 6 nebeneinander und davon 2 Reihen hintereinander. In der vorderen Sektion unter dem Fahrersitz befinden sich die HV Relais als auch die übrige Akkumulator Elektronik wie das IMD der AMS Master und der HVDCDC. Der Akkumulatorcontainer besteht aus Aluminium. Dabei muss vom Regelwerk her der Boden mindestens 3,2mm und die Wände 2,3mm dick sein. gewählt wurden respektive 4mm und 2,5mm. In der ersten Version handelt es sich bei dem Container um mehrere geschweißte Biegeteile, solches Konstrukt zeichnete sich jedoch durch derart starken Schweißverzug aus das bei der Folgeversion eine Kombination aus Nieten kleben, Schrauben und Schweißen anzuraten ist. gerade mit dem überarbeiteten Stack Konzept lässt sich eine reine Schweißkonstruktion nicht mehr umsetzen. Hierbei währen die Stackwände vernietet und verschraubt, die Bodenwanne ein Biege-Schweißteil, der Deckel ein Biegeteil und etwaige interne Anbindung für z.B. die HV Stecker sind geklebt.

!!Bild von aktueller CAD mit Beschriftung!!

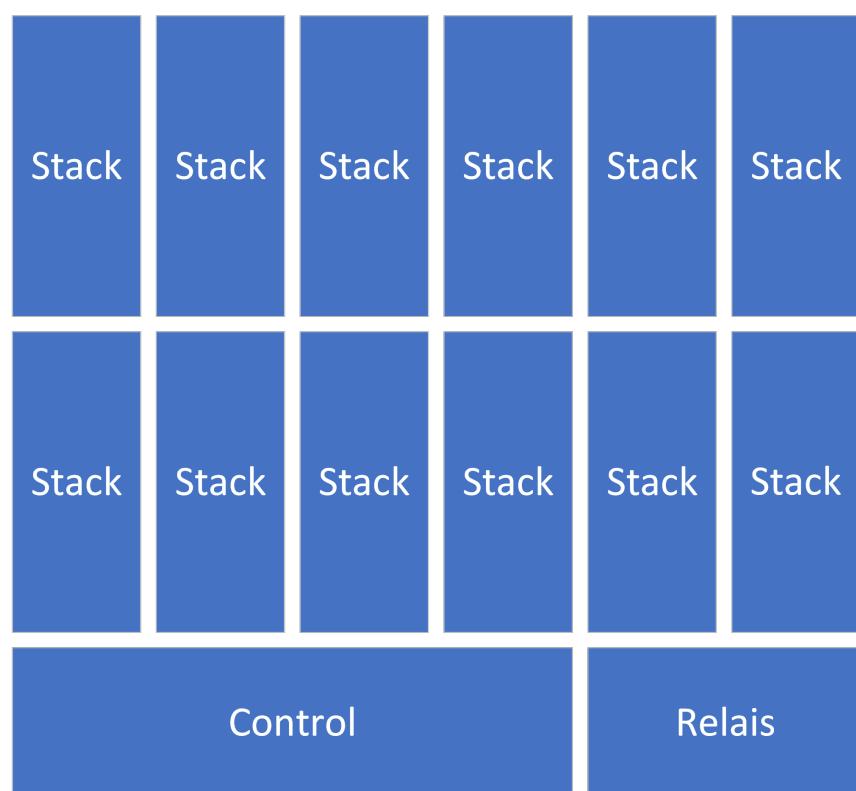


Abbildung 4.15

## 4.2 Elektromotor

Im großen und ganzen gibt es für die Auswahl des Elektromotors 4 verschiedene in der Formula Student allgemein anerkannte Lösungen. Diese werden nachfolgend erläutert.

### 4.2.1 Emrax

Beim Emrax Motor handelt es sich um eine Axial Flux Permanent erregte synchron Maschine PMSM. zusammenfassend sind die emrax motoren sehr flach haben aber einen großen durchmesser. Sie zeichnen sich durch ein hohes drehmoment und damit verhältnismäßig niedrige drehzahlen aus, im Bereich von 7-8K RPM. Sie sind nur in recht großen Formaten und damit großen Leistungen erhältlich so dass ein 1 oder 2 Motoren Antriebskonzept realisierbar ist. Außerdem handelt es sich hierbei um eine reine Kauflösung.

### 4.2.2 AMK

Die AMK motoren sind radial flux PMSM. Sie sind insofern eher lang und haben kleine Durchmesser. Die Bauform gleicht insofern eher dem klassischen Elektromotor. Sie zeichnen sich durch extrem hohe Drehzahlen aus, oberhalb der 20k und damit durch eine enorme Leistungsdichte. Sie sind in eher kleinen Leistungsdichten zu bekommen so dass beinahe nur ein Allrad Antrieb sinnvoll umsetzbar ist. Auch hierbei handelt es sich um eine reine Kauflösung.

### 4.2.3 Fischer

Die Motoren von Fischer sind im großen und ganzen gleichzusetzen mit den AMK motoren. Der große Unterschied ist das hier das Gehäuse selbst designed werden muss und alle Teile selber gefertigt werden müssen. Dies stellt große Herausforderungen an die Fertigungstechnik da es sich dabei auch um 5 Achsengravierteilteile handelt.

### 4.2.4 China & Co

Eine weitere Optionen wäre es gunstige Motoren eines chinesischen Herstellers zu beschaffen, als Bsp. wäre hier die Firma Freerchhobby zu nennen, es gibt aber viele mehr. Diese Motoren zeichnen sich durch ein herausragend niedrigen Preis hervor sowohl für den Motor als auch den zugehörigen Motorcontroller. Problematisch hierbei ist, dass diese Motoren in der Regel nur bis Spannungsbereiche von 120V verfügbar sind. Und der dabei bei 80kW resultierende Strom enorm ist. Heißt das entweder die Leistung zu reduzieren wäre oder die elektrische Auslegung des TS besondere Anforderungen gestellt hätte. Weiter stellt sich hier die Frage der Zuverlässigkeit.

Vor nicht allzu langer zeit ist man im raciung team einen einzilindermtor dder firma borossi gefahren welcher sich durch nicht vorhandene haltbarkeit auszeichnete und so 3 saisons in folge torpedierte. Daher sind die anderen ooptionen sovern erwschwinglich vorzuziehen. sollte das Budget aber besonders eng sein, können diese motoren allerding durchaus eine valide alternative darstellen

#### 4.2.5 Selbstbau

Der selsbtbau ist quais die nächste entwicklungsstufe nach dem fischer motor. Nun gilt es nicht nur den motor selber zu fertigung sondern auch die gesamte vorauslegung zu machen. es gibt nur wenige teams die einen selbstbau wagen, und noch werniger die es erfolgreich umsetzten.

#### 4.2.6 Entscheidungsfindung

Die Entscheidung ist an diesem Punkt sehr einfach. Im rahmen dieser projektabreit entsteht der erste e antrioerb aus dem hause baltic racing. damit kommen enrom viele große heruasforderung. das heißt man sollte entweder die einfachste oder die nächst einfachste Lösung nehmen um am ende zu dem ziel des fahrenden autos zu kommen. Und da sich nur der emrax motor effektic für einen zwei rad antrieb eignet ist es der emrax motor gewotrden.

### 4.3 Wechselrichter

Der wechselrichter wird benötigt um den motor sauber anzusteuren. Ziel ist es aus gleichstrom aus dem akku einen Frequenz und amplituden regelbaren strom zu erzuegen mit dem der motor kontrolliert werden kann. Hier gibt es auch wieder diverse hersteller die im folgenden verglichen werden sollen

!!!Tabelle!!! mit daten

### 4.4 Kabelbaum

(zusammen mit Nico Bieberich) Die Entwicklung des Kabelbaumes erfolgt in der regel recht früh im entwicklungsprozess und zieht sich recht lange, da fast jede änderung an den elektrischen systemen auch eine änderung am kabelbaum nachsichzieht. Der kabelbaum lässt sich bei einem elektrofahrzeug iun mehrere funktionsgruppen unterteilen. Einmal haben wir den Datenbuss zur kommunikation der Steuergeräte im Fahrzeug. In unserem fall ist das ein CAN Bus. Dann den sogenannten Shudown circuit zur absicherung der systeme bzw. einleiten eines

sicherer zusatendes in dem fall das ein fehler auftritt. Weiter gibt es die gruppe der Hochvolt kabel dies umfasst leistungsführende leiter für akku inerter und Motor als auch HV signalleiter für z.b. die TSMP. Dann haben wir noich die LVS Versorgung für alle systeme im Fahzeug. Dann gibt es den Sensor baum dieser umfasst die versorgungs als auch datenleitungen für jegliche sensorik im fahrzeug Abschließend gibt es noch alles andere was sich nicht hierunter kategorisieren lässt. Dies umfasst z.b einzelne analoge oder digitale datenleitungeng wie z.b die Ethernet Leitung für den FSG Logger oder die Abzweigleitung des Bremsdruckes für das BSPD. Auf die einzelnen gruppen wird im folgenden detailliert eingegangen.

Wichtige generelle Überlegungen beim Kabelbaum sind jegliche Maßnahmen die den Kabelstrang DAU sicher machen. Sprich verpolssichere steckverbinder Belegung der stecker so das ohne verpolschutz kein kapitalschaden eintritt. sauber logische farbcodierung sowohl der Kabel als wenn möglich auch der Steckverbinder sodass beim zusammenbau keine fehler gemacht werden und dies einheitliche am besten über jahre durchgängige durchgeführt.

Verpolschutz, richtige pins auf heißer seite, etc. etwas mehr ausführen

Steckertypen					
Name	W2W/W2B	Montage	Sealed	Einsatzbereich	Pinanzahlen
Molex Micro Fit	both	Wire	no	HV/LV	2-20
Molex CMC/CMX	W2B	Panel	Yes	LV	28-154
TE HD10/20/30	both	both	Yes	HV	3-47
Molex Mizu P 25	W2W	Wire	Yes	LV	2-4
Binder Sub M9	both	both	Yes	LV	2-8
Binder M12 Power	both	both	Yes	HV	2-8
Würth WRBHD2.54	W2B	Wire	No	LV	10

<b>Farbtabelle</b>	
Farbe	Signal
<b>Kabel</b>	
White	24V
Brown	GND
<i>BrownGreen</i>	CANH/Signal
Yellow	CANL/5V
<b>Leiter</b>	
White	24V
<i>WhiteYellow</i>	5V
<i>WhitePink</i>	12V
<i>WhiteRed</i>	3V
Brown	GND
Green	CANH
Yellow	CANL
Blue	SDC
<i>BlueRed</i>	SDC <sub>end</sub>
<i>BlueWhite</i>	SDC <sub>indicator</sub>
Violet	Signal
<b>HV-Leiter</b>	
Red	TSMP+/HV+
Black	TSMP-/HV-
Blue	SDC
<b>Mehrader</b>	
Yellow	LAN

<b>Mizu P25</b>	
CAN Schwarz 4Pin	
GND	1
CANH	2
24V	3
CANL	4
Sensor Weiß 4Pin	
GND	1
5V	2
24V	3
Signal	4
SDC Schwarz 3Pin	
SD <sub>in</sub>	1
SD <sub>out</sub>	2
SDC <sub>indicator</sub>	3
Servos Weiß 3Pin	
Signal	1
GND	2
8.3V	3
Brakelight Weiß 3Pin	
Signal	1
GND	2
24V	3
<b>Binder SubM9</b>	
CAN 4Pin	
GND	1
CANH	2
24V	3
CANL	4

Typk nur mit extra TypK Stecker

#### 4.4.1 CAN-Bus

Beim CAN Bus handelt es sich um ein Multi-Master Bus mit zwei normalerweise verdrillten symmetrischen Datenleitungen. Wichtig zu beachten ist das der CAN-Bus immer als linien-

topologie aufgebaut werden sollte und dabei die anzahl an stichleitungen möglichst klein zu halten ist. Weiterhin muss an enden der Linie ein 120Ohm Wiederstand eingesetzt werden. Für Stichleitungen empfiehlt sich bei Problemen in der busskommunikation ein 4,7kOhm widerstand o.ä. einzusetzen.

#### 4.4.2 LVS Versorgung

Die LVS Versorgung läuft in einer Sterntopologie von der Fusebox aus. Hier befinden sich mittels mikrokontroller überwachte Sicherungen für alle elektrischen Verbraucher. Ausnahmen hiervon sind die versorgung des SDC welcher am LVMS starten muss als auch die versorgung des BSPD welches direkt vom LVMS versorgt werden muss. Die Versorgung der Steuergeräte welche per CAN Bus mit der Fusebox verbunden sind läuft zusammen in einem 4 Ader Kabel mit dem CAN Bus und entspricht daher eher einer Linientopologie. Die Masseleitung laufen an Insgesamt 3 verschiedenen Sternpunkten auf das Chassis zusammen. Einer befindet sich am abnehmbaren Heck des Fahrzeuges, einer rechts hinter der Firewall im Fahrzeug und einer im Vorderbau des Fahrzeuges

#### 4.4.3 Sensor Kabelbaum

Der Sensorkabelbaum besteht aus beinahe ausschließlich 4 Ader Kabeln welche 24V, 5V, GND und ein Signal führen. Diese Kabel laufen sternförmig von jedem der Sensorhubs zu den entsprechenden Sensoren

#### 4.4.4 Shutdown Circuit

In der obenstehenden Graphic ist der sogenannte shutdown circuit abgebildet. Oben Links befindet sich die Versorgung bzw. der Anfang des SDC bestehend aus dem Kickstarter für den HVDCDC und der hauptschaltung für das LVMS. Oben rechts befindet sich die TS activation Logik. Im Dashboard des fahrzeuges befinden sich 2 knopfe, einer um das TS einzuschalten und einer um die Motoren freizuschalten und damit das Losfahren zu ermöglichen. Die kommunikation erfolgt hier über den CAN bus direkt zum AMS Master Auf dem rest des blattes ist von oben nach unten der gesamte shutdowncircuit mit all seinen elementen abgebildet. Am ende des Shutdown circuit befinden sich die AIR welche direkt vom SDC betrieben werden müssen. Weiterhin wird dort das SDCEND Signal abgezweigt welches den ausgangsstatus des SDC abzweigt und z.b dem Discharge bereitstellt.

Wichtig beim Shutdowncircuit zu beachten ist das an möglichst vielen stellen stichleitungen

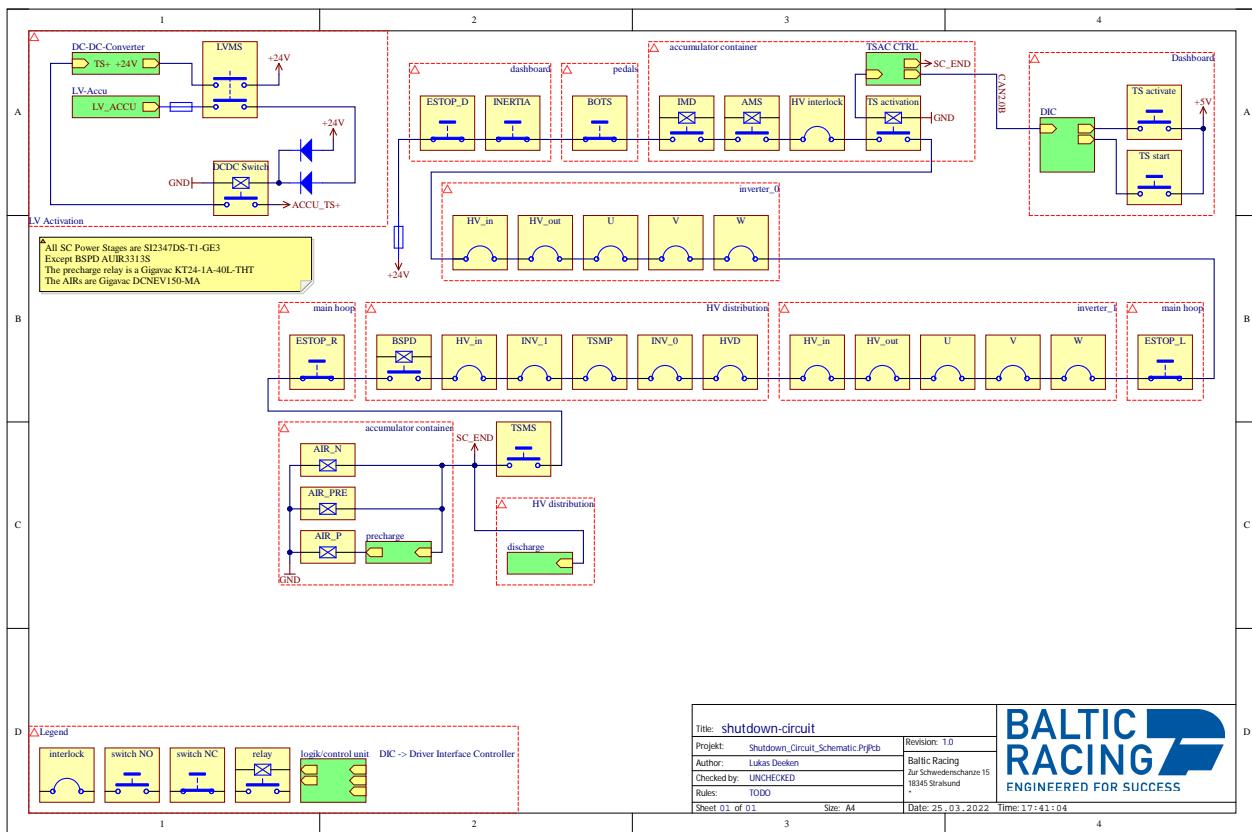


Abbildung 4.16

eingebraucht werden um den SDC an möglichst vielen stellen überwachen zu können. Dies hilft enorm bei der Fehlereingrenzung. Weiter sollter der Querschnitt der Kabel nicht zu dünne gewählt sein. Der Strom im Shutdown Circuit liegt bei ca. 0.24A Da hierrüber ja die AIRs direkt mgeschaltet werden müssen und der SDC hat am ende eine beträchtliche lange im Fahrzeug.

#### 4.4.5 Kabeldimensionierung

Bei Der Kabeldimensionierung wurden 2 unterschiedliche Ansätze angewandt. Einmal die dimensionierung nach DIN VDE 0298-4 und einmal anhand einer generischen Tabelle. Zweiteres empfiehlt sich eigentlich standardmäßig für so gut wie alle Anwendungen. Ersterer ist hierbei idr nur für soetwas wie die Stromführenden HV Leiter sinnvoll anzuwenden. Die Querschnittberechnung ließe sich mit einem physikalischen Modell noch weiter treiben auf dies wurde jedoch aufgrund des zeitmangels verzichtet. Folgend ist einmal die bisher verwendete tabelle aufgeführt. Die Quelle der Tabelle war <http://www.learn-about-electronics.com/> allerdings ist dies mittlerweile nicht mehr aufzufinden Bei der Tabelle ist zu beachten das die Ströme für

Chassis Wiring verwendet werden. Unter Power Transmission versteht man hier leiter die Mit geringen verlusten z.b in einer industriellen umgebung ströme über lange wege z.b. von Haus zu Haus leiten sollen.

Nun soll im Anschluss einmal die Berechnung der Querschnitte nach DIN VDE 0298-4 (Anhang) dargestellt werden.

Nach 9.4 können wir für ungleichmäßige Ströme den Quadratischen Mittelwert zur Leiterquerschnittsbestimmung ansetzen. Den Quadratischen mittelwertes des Stromes der Elektromotoren erhalten wir indem wir das mittlere Drehmoment am elektromotor bestimmen, hierfür müssen wir auf die Daten aus der Rundenzeitsimulation zurückgreife, in zukunft empfiehlt es sich die einmal mit den Daten aus dem tatsächlichen fahrzyklus nachzurechnen. Das Drehmoment was wir hier erhalten liegt bei 68,2Nm pro Motor. Im Handbuch des Emrax 208 (Anhang) befindet sich ein Parameter der uns den RMS Strom in A pro NM Drehmoment an der ausgangswelle angibt. dieser liegt bei 0,8 Nm/A<sub>RMS</sub>.

Damit lässt sich ermitteln das der Quadratischen Mittelwert des Stromes bei ca. 85,3 A liegt Nun lässt sich mit hilfe von Tabelle 9.2 der Strom für den Verlegungstyp E (Verlegung wie Motorleiter) für verschiedene Kabelquerschnitte ermitteln Wir ermittlen für 16mm<sup>2</sup> einen Strom von 80A für 3 belastete Leiter und für 25mm<sup>2</sup> respektive einen Strom von 101A. Zur sicherheit wurde hier an der stelle auf 25mm<sup>2</sup> zurückgegriffen, allerdings sollten zukunft durchaus mal versuche mit 16mm<sup>2</sup> für die Motorleiter unternommen werden da dies zu einer durchaus signifikanten gewichtersparnis führen kann.

Für den DC Bus wurde das gleiche vorgehen angewandt. Hier bekommen wir den Strom direkt aus der Rundenzeitsimulation mit 53A. Das ergibt nach Typ E mit 2 belasteten Leitern 10mm<sup>2</sup> Querschnitt. Jedoch konnten wir keine Steckverbinder finden welcher 10mm<sup>2</sup> Kabel akzeptiert und ein entsprechendes Rating hat weshalb wir hier auf 16mm<sup>2</sup> und damit einen max. Strom von 80A gegangen sind. Auch hier gilt wieder das noch Möglichkeiten der Ge wichtersparnis bestehen.

#### 4.4.6 Hochvolt Kabelbaum

Der HV Kabelbaum besteht aus 3 Kabelsträngen, einer befindet sich innerhalb des Akkus, einer innerhalb der HV Distribution und einer verbindet diese beiden Geräte sowie die Motoren und die Inverter miteinander.

Wichtig zu beachten ist das alle HV Kabel Orange und entsprechend isoliert sein müssen. Außerdem dürfen HV und LV Kabel nicht zusammen verlegt werden bzw. sollte es der Fall sein müssen die LV Kabel auch nach HV Spezifikation isoliert sein. Es gilt besondere Achtsamkeit bei den Leiterquerschnitten sowie den Mindestbiegeradien an den Tag zu legen. Bei den Steckern ist besonders das Voltage Rating Problematisch da hier gerne nur das AC oder DC Rating gegeben wird und hier dann entsprechend umzurechnen ist oder wird. Hierbei wird das AC Rating mal 1.41 gerechnet um das korrespondierende DC Rating zu erhalten.

Bei den HV Leitern ist die Möglichkeit von Aluminium Leitern interessant. Hier wurde damals von der Firma Coroflex die Zusage gemacht das sollte ein Auftrag für ein derartiges Kabel reinkommen würde man für das Team eine entsprechende Menge kostenlos mit fertigen. Evtl. ließe sich hier in Zusammenarbeit mit anderen Teams eine nennenswerte Menge abnehmen so dass sich die Produktion für ein Unternehmen lohnt. Hierbei allerdings beachten das die bisherige Dimensionierung nur für CU Kabel gilt und dementsprechend im besten Fall noch einmal mit dem Unternehmen zusammen durchgeführt werden sollte.

Ansonsten gilt zu beachten das man gerade diese Mehradrig Kabel, sprich Kabel mit 3 mal 25mm<sup>2</sup>, wie sie dieses Jahr verwendet werden nicht serienmäßig in orangener Ausführung bekommt was bedeutet das man das Kabel auf jeden Fall einmal in orangenen Schrumpfschlauch einschrumpfen muss. In diesem Zuge wurde bei diesem Fahrzeug auch die Schirmung um die Kabel selbst eingebracht da dies im Gegensatz zur kommerziellen Lösung eine Gewichtserspartnis von ca. 1kg brachte. Außerdem sollten jegliche Stellen wo die Isolierung der HV Kabel verletzt wird z.B. an Kabelschuhe etc. immer ein Schrumpfschlauch mit Innenkleber angebracht werden. Es empfehlen sich besonders Schläuche mit einem Schrumpfungsverhältnis 3:1. Hierbei gilt zu beachten das es diese Schläuche idR. auch nicht in Orange gibt weshalb in dem Fall immer ein klebeschrumpfschlauch als auch ein orangener angebracht werden sollte. Für die mehradrig Kabel wurde sich entschieden das diese insgesamt eine Gewichtserspartnis bringen und am Ende für ein deutlich saubereres und ordentlicheres Gesamtbild sorgen. Bei der Montage der HV Leiter ist zu beachten das alle Verbindungen bei der Montage wie z.B. die Verschraubung der Kabelschuhe an die TSMP fotografiert werden bevor sie in Schrumpfschlauch etc. eingepackt werden. Dies ist für die technische Abnahme notwendig damit der Prüfer die saubere Montage der Verbindungen überprüfen kann ohne das etwaiger Schrumpfschlauch wieder entfernt werden muss. Weiterhin hat Isoband im Bereich HV absolut keine sichere Wirkung und wird auch von der FSG nicht als adequater Isolator angesehen. Für alle Verbindungen etc. gilt stets diese nach Datenblatt zu machen. Heißt wenn beim TSMP Steckverbinder eine Schraube und eine Mutter dabei sind dann werden diese verwendet und nicht irgendwelche Mechanismen zur

Schraubensicherung erdacht. Weiterhin gilt zu beachten das jeder einzelne stromführende leiter einzeln abgesichert sein muss, dies erschwert z.b das parallelenschalten von mehreren Pins in einem Steckverbinder zum leiten des Stromes da dann am Steckverbinder für jeden parallelen kontakt entsprechende sicherungen vorgesehen sein müssen. Dem aufmehrksamen leser fällt an dieser stelle auf das bei dem Elektromotor in alle drei leitern keine separaten sicherungen vorgesehen sind. Dies lässt sich darauf zurückführen das der Inverter zugekauft ist und laut datenblatt über einen entsprechende überstromschutz verfügt. Im Selbstbau Fall müssten hier 3 Sicherungen wie aus dem akku bekannt verbaut werden.

#### 4.4.7 Sicherungsauslegung

Die Sicherung muss stets der schwächste Teil eines Stromkreises sein. In diesem Sinne muss also bei der Auslegung der Stecker darauf geachtet werden das deren Rating höher ist als das der Sicherung oder wir müssen im Unkehrs schluss schauen das das rating der sicherung niedriger ist als das der anderen Komponenten. Für DC sicherungen mit einer derart hohen betriebsspannung und einem derart hohen kurzschlussstrom reichen die klassischen flachstecj-sicherung wei sie im LV bereich zu finden sind nicht mehr aus. Hier müssen z.b sandgefüllte sicherungen verwendet werden. Die Krux dabei ist es den Lichtbogen der sich beim durchbrennen der sicherung bildet zu löschen. Dies ist bei einer typischen kfz sicherung nicht gegeben. Zum Thema Kurschlusstrom, dieser errechnet sich aus dem innenwiderstand des gesamten akkus und der anliegenden spannung. wir rechnen hier immer im schlimmsten fall sprich alle zellen sind was den innenwiderstand angeht eher im niedrigeren bereich und der akku ist voll geladen. Dabei reden wir von 556,75 V Spannung und 0,528 Ohm Innenwiderstand (berechnung des innenwiderstands einfügen 132S 5P 0,02Ohm pro zelle) Daraus ergibt sich ein Kurzschlussstrom von 1054 A. Der Kurzschlussstrom sollte mit dem rated breaking current verglichen werden. Ist der Kurzschlussstrom niedriger ist die Sicherung geeignet. Dann haben wir bei der Sicherung natürlich das spannungsrating welches eingehalten werden muss. Auf basis dieser Daten kann eine Sicherung bzw. eine Baureihe herausgesucht werden, in unserem Fall ergaben die recherchen die AE7 EV Fuse von Adler Elektrik. Die Querschnittsberechnung hat ein Kabel von 16mm<sup>2</sup> und daher 80A ergeben. Diese 80A legen wir auch bei der Sicherung zu grunde. Dies ergibt die AE72800i25. Daraufhin lässt sich im Datenblatt am Zeit-Strom Schaubild ablesen wie lange die Sicherung bei Unterschiedlichen Strömen braucht um auszulösen. Es ergibt sich eine zeit von ca. 400 s bei einem Strom von 150A und eine Zeit von ca. 0,5ms bei Kurzschlussstrom.

#### 4.4.8 Steckverbinder Auswahl

Paramter für die Steckverbinder auswahl sind analog zur Kabelauswahl, die betriebsspannung als auch der betriebsstrom. Für informationen hierzu bitte Kapitel xxx referenzieren. Die auswahl der Steckverbinder erfolgt im zuge des Systemdesigns wo die schnittstellen und die anforderungen an diese festgelegt wurden. Der gewählte steckverbinder sollte über ausreichend plätze in der richtigen stärke verfügen um den anforderungen gerecht zu werden. Hierbei ist interessant welche pins man für die steckplätze bekommen kann. oft ist es so möglich so durch unterschiedlich große steeckplätze die gleichen kabelquerschnitte zu bekommen. Da es selten steckverbinder gibt die genau zu dem vorliegenden system passen kann dies sehr nützlich sein um das einsetzen eines deutlich größeren und damit schwereren als auch teueren steckverbinder zu verhindern. Auch bei den pins gilt es stets die Stromratings zu beachten. Bei gerade solchen Kabel zu Kabel Verbindern die dazu dienen Kabel in ein Gehäuse zu führen ist es sinnvoll ein paar steckplätze im design frei zu lassen um es zu ermöglichen im nachhinein einfach weitere kabel hinzuzufügen sollte dies später einmal notwendig werden. Auch führt das dazu das bei änderung am systemdesign die iinterfaces der Geräte potentiell gleich bleiben können was den test und aufbauprozess des fahrzeuges vereinfacht. Bei der Auswahl der steckverbinder ist immer drauf zu achten das entsprechndes Crimp als auch auspinn bzw. einpinnwerkzeug mit beschafft wird damit die Montage der Verbinder anschließend auch reibungsfrei klappt. Weiter ist auf zusätzliches kabelzubehör wie endkappen blindstecker staubschutzkappen usw. zu achten und mitzubeschaffen. Außerdem ist es üblich die gehäuse der steckverbinder und die Pins separat zu bestellen sodass auch hierdrauf geachtet werden muss. Gerade bei der beschaffung der Pins empfiehlt es sich mindestens um den faktor 1,5 mehr zu bestellen als benötigt da hier öfter ausschuss produziert wird. Auch die steckverbinder können beim Ein bzw. auspinnen kaputt gehen so das man hiervon ersatz vorhalten sollte. Eine Besonderheit bei den HV steckern stellt die Interlockleitung dar. Ziel dieser Leitung ist es das HV system abzuschalten sobald ein steckverinder gezogen wird um einen elektrischen schlag durch berührenm der kontaklte im steckverinbder zu verhindern. Hierbei handelt es sich meist um ein oder zwei weitere Steckkontakte im HV Leiter wo Kabel mit deutlich geringerem Querschnitt angeschlossen werden können. Wichtig hierbei ist das diese interlock leitung aufgehen muiss bevor eine vollständige trennung des steckverbinder (HV Kontakte) erfolgt.

#### 4.4.9 HVD

Der HVD befindet sich mittig am Heck des Fahrzeuges. Sinn dieses Steckverbinder ist es eine mechanische und damit elektrische Öffnung des HV Systems zwischen Akku und Inverter zu ermöglichen. Dies kann notwendig werden wenn z.b. die Relais im Akku den Dienst verweigern

und damit eine Möglichkeit der Trennung der Motoren vom Betriebsstrom anderweitig nicht mehr möglich machen. Bei diesem Steckverbinder kann es sich entweder um dafür vorgesehene Service Trennschalter aus einem regulären Elektrofahrzeug handeln oder um modifizierte Steckverbinder welche auch für den Akku verwendet werden. Die modifizierten sind dabei in der Regel kleiner leichter und günstiger.

Bild. Verschaltung im Auto

#### 4.4.10 AIR

Datenblatt Werte, worauf muss ich achten Break Open Current

Zeichnung zu diesem Relai Typ

Die AIR's haben es zum Ziel das HV Netz des Akkus galvanisch vom restlichen Fahrzeug zu trennen indem mit einem Relais HV+ und mit dem anderen Relais HV- geöffnet wird. Bei diesen Relais handelt es sich in der Regel um Single Pole Single Throw Normally Open Relais with Auxiliary Contacts (SPST NO w AUX). Das heißt wir haben einen Steuerkreis und einen Lastkreis, im stromlosen Zustand ist der Lastkreis geöffnet und wir haben einen vom Lastkreis getrennten Kreis welcher synchron zum Lastkreis geschaltet wird und somit eine Überwachung des Schaltzustandes des Lastkreises ermöglicht. Bei der Auswahl des Relais ist auf das Spannungsrating als auch das Stromrating zu achten, aber auch auf die Schaltspannung sprich die Spannung des Steuerkreises. Weiter ist der Schaltsstrom ein interessantes Kriterium, da es sich bei solch einer Relais Spule um eine Induktive Last handelt liegt ein recht hoher Einschaltstrom vor welcher vom speisenden Netz getragen werden müssen, in unserem Fall vom SDC. Für den TY22 wurde das DCNEV150-M von Littlefuse gewählt.

AWG gauge	Conductor Diameter Inches	Conductor Diameter mm	Ohms per 1000 ft.	Ohms per km	Maximum amps for chassis wiring	Maximum amps for power transmission	Maximum frequency for 100% skin depth for solid conductor copper
0000	0.46	11.684	0.049	0.16072	380	302	125 Hz
000	0.4096	10.40384	0.0618	0.202704	328	239	160 Hz
00	0.3648	9.36592	0.0779	0.235512	283	190	200 Hz
0	0.3249	8.25246	0.0983	0.322424	245	150	250 Hz
1	0.2893	7.34822	0.1239	0.406392	211	119	325 Hz
2	0.2576	6.54304	0.1563	0.512664	181	94	410 Hz
3	0.2294	5.82676	0.197	0.64616	158	75	500 Hz
4	0.2043	5.18923	0.2485	0.81508	135	60	650 Hz
5	0.1819	4.62026	0.3133	1.027624	118	47	810 Hz
6	0.162	4.1148	0.3951	1.295928	101	37	1100 Hz
7	0.1443	3.66522	0.4982	1.634096	89	30	1300 Hz
8	0.1285	3.2639	0.6282	2.060496	73	24	1650 Hz
9	0.1144	2.90576	0.7921	2.598088	64	19	2050 Hz
10	0.1019	2.58826	0.9989	3.276392	55	15	2600 Hz
11	0.0907	2.30378	1.26	4.1328	47	12	3200 Hz
12	0.0808	2.05232	1.588	5.20864	41	9.3	4150 Hz
13	0.072	1.8288	2.003	6.56984	35	7.4	5300 Hz
14	0.0641	1.62814	2.525	8.282	32	5.9	6700 Hz
15	0.0571	1.45034	3.184	10.44352	28	4.7	8250 Hz
16	0.0508	1.29032	4.016	13.17248	22	3.7	11 kHz
17	0.0453	1.15062	5.064	16.60992	19	2.9	13 kHz
18	0.0403	1.02362	6.385	20.9428	16	2.3	17 kHz
19	0.0359	0.91186	8.051	26.40728	14	1.8	21 kHz
20	0.032	0.8128	10.15	33.292	11	1.5	27 kHz
21	0.0285	0.7239	12.8	41.984	9	1.2	33 kHz
22	0.0254	0.64516	16.14	52.9392	7	0.92	42 kHz
23	0.0226	0.57404	20.36	66.7808	4.7	0.729	53 kHz
24	0.0201	0.51054	25.67	84.1916	3.5	0.577	68 kHz
25	0.0179	0.45466	32.37	106.1736	2.7	0.457	85 kHz
26	0.0159	0.40386	40.81	133.8568	2.2	0.361	107 kHz
27	0.0142	0.36068	51.47	168.8216	1.7	0.288	130 kHz
28	0.0126	0.32004	64.9	212.872	1.4	0.226	170 kHz
29	0.0113	0.28702	81.83	268.4024	1.2	0.182	210 kHz
30	0.01	0.254	103.2	338.496	0.86	0.142	270 kHz
31	0.0089	0.22606	130.1	426.728	0.7	0.113	340 kHz
32	0.008	0.2032	164.1	538.248	0.53	0.091	430 kHz
Metric 2.0	0.00787	0.2	169.39	555.61	0.51	0.088	440 kHz
33	0.0071	0.18034	206.9	678.632	0.43	0.072	540 kHz
Metric 1.8	0.00709	0.18	207.5	680.55	0.43	0.072	540 kHz
34	0.0063	0.16002	260.9	855.752	0.33	0.056	690 kHz
Metric 1.6	0.0063	0.16002	260.9	855.752	0.33	0.056	690 kHz
35	0.0056	0.14224	329	1079.12	0.27	0.044	870 kHz
Metric 1.4	0.00551	0.14	339	1114	0.26	0.043	900 kHz
36	0.005	0.127	414.8	1360	0.21	0.035	1100 kHz
Metric 1.25	0.00492	0.125	428.2	1404	0.2	0.034	1150 kHz
37	0.0045	0.1143	523.1	1715	0.17	0.0289	1350 kHz
Metric 1.12	0.00441	0.112	533.8	1750	0.163	0.0277	1400 kHz
38	0.004	0.1016	659.6	2163	0.13	0.0228	1750 kHz
Metric 1	0.00394	0.1	670.2	2198	0.126	0.0225	1750 kHz
39	0.0035	0.0889	831.8	2728	0.11	0.0175	2250 kHz
40	0.0031	0.07874	1049	3440	0.09	0.0137	2900 kHz

Abbildung 4.17: Leiterquerschnittstabelle

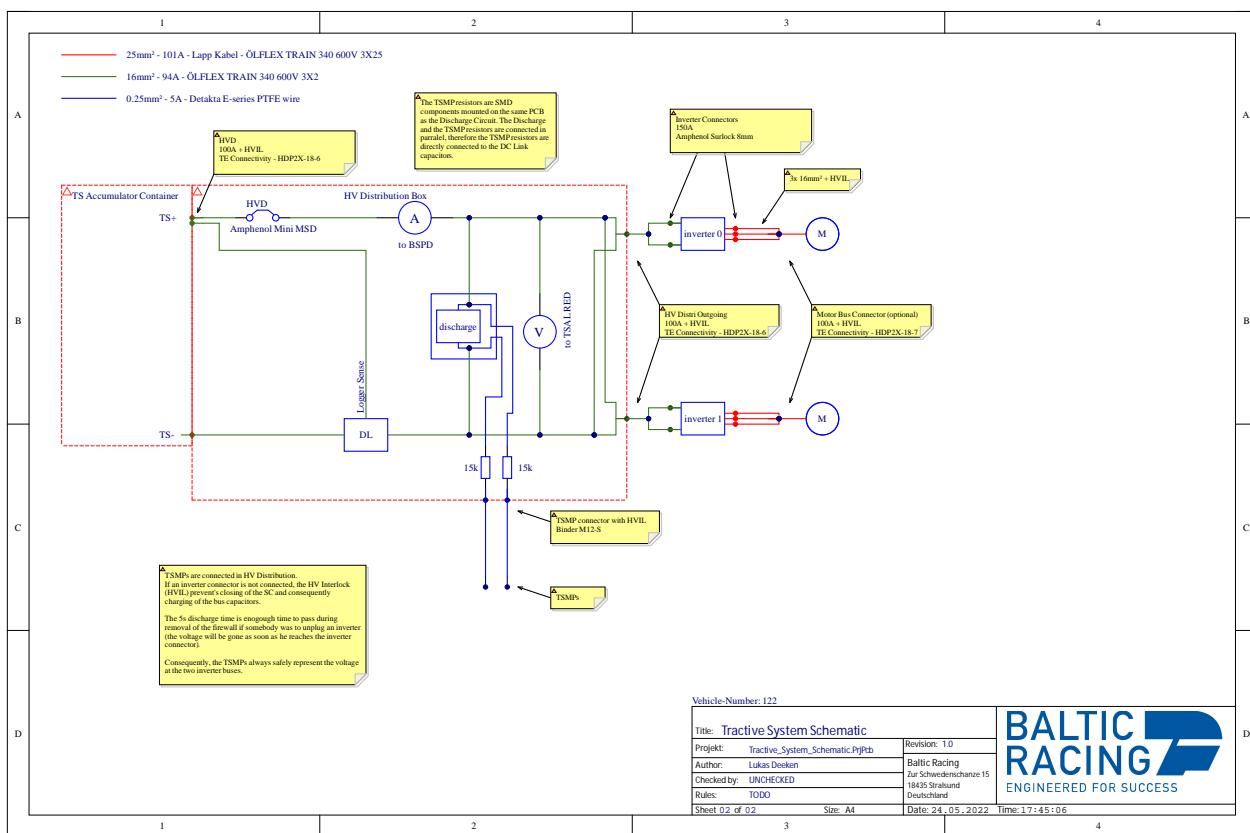
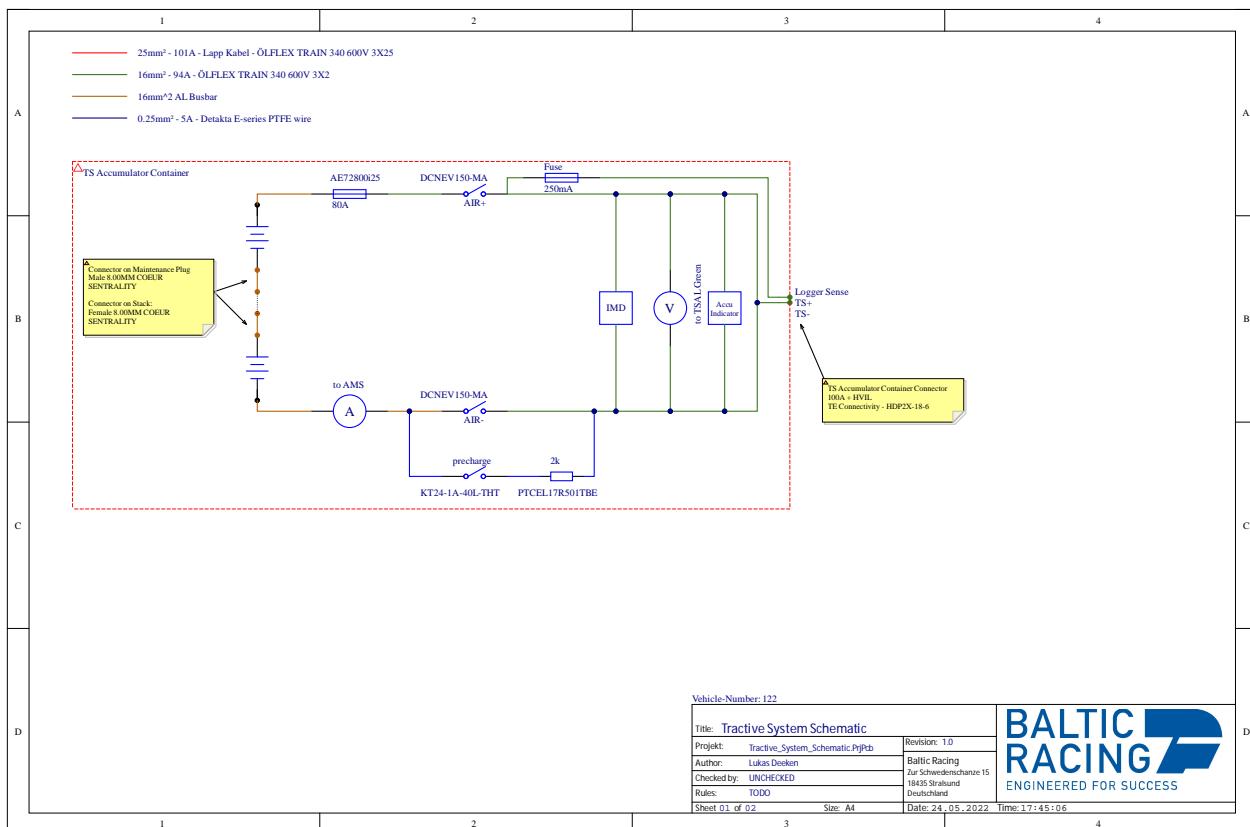


Abbildung 4.19

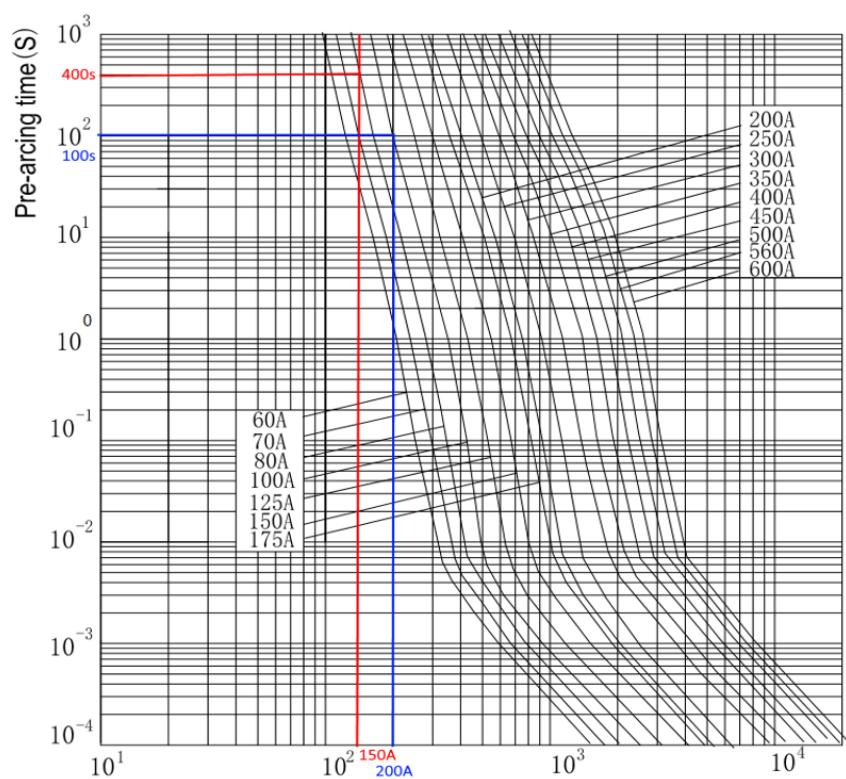


Abbildung 4.20

## 4.5 Ladesystem / Handcart

(zusammen mit Flo Irle) Charger Schematic erklären ladegerätauswahl (Ladeleistung)

Das Handcart dient einerseits zum transport des akkus außerhalb des fahrzeuges als auch zum laden des Akkus. Die auswahl des ladegerätes beschränkte sich an der stelle auf ein gerät welches wir von der Firma Schulz elektronik kostenlos bekommen konnten. Hierbei ist dennoch zu beachten das dieses gerät die ladeschlussspannung erreichen kann sprich 600+ Volt abbilden können sollte, als auch über ein programmierbares steuerinterface verfügen sollte, so das eine automatisierte laderegelung ermöglicht wird. Weiter ist die leistung des gerätes interessant, mehr ist hierbei erstmal besser wobei 15Kw mehr als ausreichen sollten da hiermit ein 7,5KWh AKku in 30min geladen werden können sollte. mehr ist an der stelle vom Akku des Rennwagens mit dem aktuellen stand der Technik kaum zu erwarten. Beim dem Design des handcartes ist sowohl in elektrischer als auch mechanischer hinsicht auf regelkonformität zu achtn. EInerseits gibt es reglementierung für die maximalen mechanischen abmaße als auch der einsatz einer totmannbremse. andererseits muss das handcart wie das fahrzeug über TSMP, IMD Licht uvm. verfügen. Besondere anforderung ist hierbei das beim laden der satus des akkus ausgegeben werden können muss. Heißt die Spannung als auch die temperatur der zellen muss anzeigbar sein. Dies ist beim TY22 über eine USB verbindung von einem Raspberry Pi zum AMS geplant. Der raspi ist dabei mit einem Touchdisplay ausgesattet und ermöglicht so ausgabe der AMS daten als auch steuerung des ladevorganges. Zu guter letzt ist zu beachten das das ladegerät mit in den SDC eingebunden werden muss. Dies erfolgt beim Handcyrt für den TY22 über einen abgrif des SDC end dignales und eine hierüber erfolgende ansteuerung eines relais welche die interlock leitung des ladegerätes öffnet oder trennt. Ein trennen dieser leitung führt laut dastenbaltt zu einem unmittelbaren herunterfahren des ladegerätes.

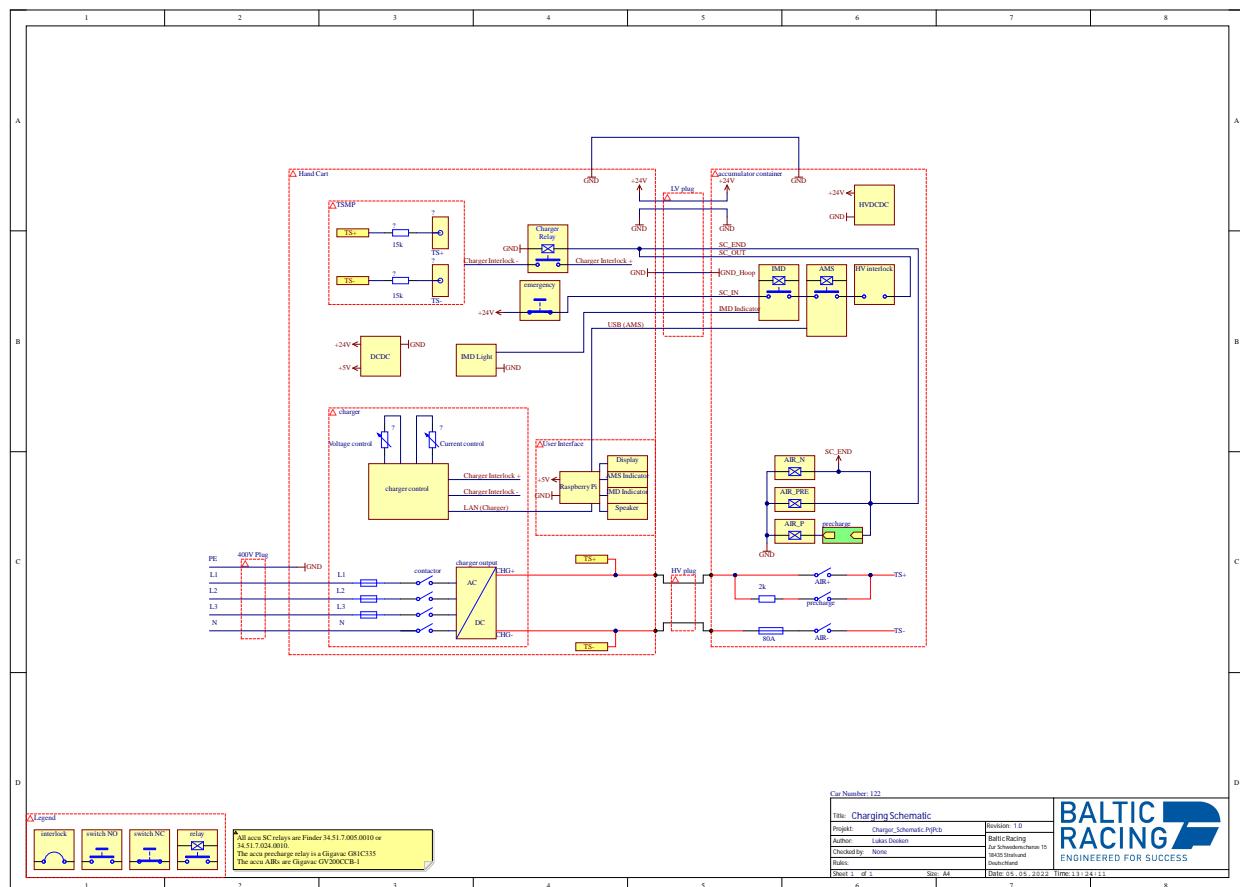


Abbildung 4.21

# 5 Mechanische Systeme

An dieser Stelle geht mein Dank an Florian Irle, der obwohl er sich eigentlich etwas aus dem Projekt zurückhalten wollte, mit einem beispiellosen Tatendrang an der Entwicklung und Konstruktion des Antriebssystems besonders des Getriebegehäuses und des Gussprozesses mitgearbeitet hat.

## 5.1 Antriebslayout

2WD ein motor (diff) 2Wd zwei motor (gewähltes konzept, Torque vektoring/hinterachslenkung) 4WD (Komplexität ungefederter massen etc.)

kurz was gibt es und warum machen wir das was wir machen referenz zu vorher erstellten Dokumenten

## 5.2 Packaging

Packaging leistungskennzahl. Volumenfüllungsgrad, schwerpunkt position, wartungsaufwand CAD Stuff benötigt

## 5.3 Systeme

### 5.3.1 Kühlung

(zusammen mit Julian Vogt und???)

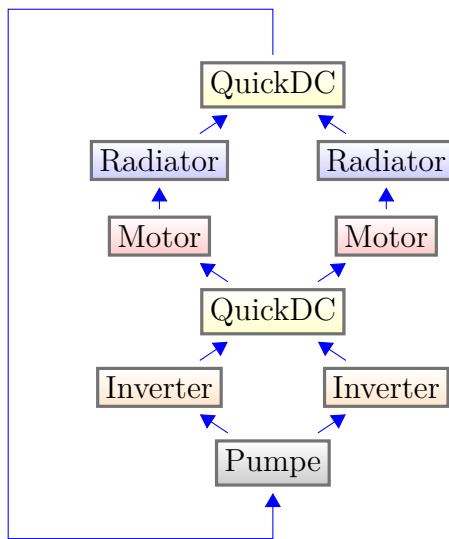


Abbildung 5.1: Kühlsystem Übersicht

### 5.3.1.1 Radiator & Lüfter

(zusammen mit Julian Vogt und???) Radiator Berechnung Die Berechnung des Radiators basiert auf der Annahme das hier eine Ähnlichkeitstheorie Anwendung finden kann. Hierbei wurden die bekannten realen (index r) Eingangsparameter aus Messungen am Vorjahresfahrzeug mit den Modellparametern (index m) für das kommende Fahrzeug in Beziehung gesetzt. Konkret die Temperaturdifferenz am eintritt und der Wärmestrom. Hierbei wurde kein klassischer Weg bekannt aus der Thermodynamik über NTU-Schaubilder etc. gewählt da die geometrischen Parameter des Radiators abgesehen von der frontalen Netzfläche nicht bekannt waren. Zur genaueren Betrachtung sollte dieses Vorgehen in Zukunft angewendet werden. Folgend die angewandte Formel.

$$\frac{A_r}{A_m} = \frac{\dot{Q}_r * \Delta T_{\text{ein } r}}{\dot{Q}_m * \Delta T_{\text{ein } m}} \quad (5.1)$$

Sie besagt, dass das Verhältnis der Kühlerflächen proportional zu dem Verhältnis von Wärmestrom und Eingangstemperaturdifferenz ist.

Hierbei ist  $A_r$  vom Vorjahresfahrzeug bekannt,  $\dot{Q}_r$  ergibt sich mit folgender Formel aus den Vor und Rücklauftemperaturen vom Wärmetauscher sowie dem Wassermassenstrom welche beim TY19 gemessen wurden.

$$\dot{Q}_r = C_v \text{Wasser} * \dot{V}_{\text{Wasser}} * \rho_{\text{Wasser}} * (t_{\text{ein Wasser}} - t_{\text{aus Wasser}}) * \text{Anzahl}_{\text{Kühler}} \quad (5.2)$$

$\dot{Q}_m$  wird mit Hilfe der Rundenzeitsimulation ermittelt. Hier werden sämtlich Verluste die in

das Kühlssystem eingetragen im rahmen der Rundenzeit Berechnung über den FSG Fahrtzyklus gemittelt mit gerechnet.

$\Delta T_{\text{ein m}}$  wird mit 30 K angenommen. Die max. Temperatur des Kühlwassers sollte 60°C nicht überschreiten währen im Hochsommer mit Umgebungstemperaturen von 30°C zu rechnen ist.

Mit der Formel 5.1 umgestellt nach  $A_m$  kann nun die Kühlerfläche für das Elektrofahrzeug bestimmt werden.

$$A_m = \frac{A_r * \dot{Q}_m * \Delta T_{\text{ein m}}}{\dot{Q}_r * \Delta T_{\text{ein r}}} \quad (5.3)$$

Dies führt zu folgenden Ergebnissen.

Eingangsparameter		
$A_r$	0,099	$m^2$
$t_{\text{ein Wasser}}$	73,16	°C
$t_{\text{aus Wasser}}$	70,37	°C
$\rho_{\text{Wasser}}$	997	$Kg/m^3$
$\dot{V}_{\text{Wasser}}$	36,26	$l/min$
$C_v_{\text{Wasser}}$	4190	$J/KgK$
$\Delta T_{\text{ein r}}$	43,16	K
$\Delta T_{\text{ein m}}$	30	K
$\dot{Q}_m$	5364	W
Ergebnisse		
$\dot{Q}_r$	14089	W
$A_m$	0,026	$Kg/s$

Dies ergibt mit unserem Modell eine Reduktion auf 26,46 % der vorherigen Kühlerfläche. Die Baugröße die am ende für den Kühler gewählt wurde entspricht ca. 50 % der Kühlerfläche also das doppelte vom Rechenergebnis. Eine derart hohe Sicherheit ist darauf zurückzuführen das die Berechnung von Wärmeübertragern generell keine sehr exakte Wissenschaft ist und Der Bauraum eine derartige Überdimensionierung an der stelle zugelassen hat.

Für die Auslegung des Lüfters wurde von der Aerodynamik Abteilung vorgegeben das man die Abluft des Systems nutzen möchte um das Strömungsprofil am Diffusor zu verwenden. Hierfür mussten Strömungsgeschwindigkeiten im Bereich der 80-90 km/h am Auslass erreicht werden. Für den Lüfter wurde auch in den letzten Jahren am Verbrenner ein Drehenmmotor mit Propeller und externer Ansteuerung verwendet da dies deutlich leichter ist als eine fertige

Einheit. In diesem Zuge sollten Volumenstrom und Ausgangsgeschwindigkeiten für verschiedene Konzepte berechnet werden können. Aufgrund der Größe des Kühlers kamen nur 4 Zoll oder kleiner Propeller in Frage. Weiterhin ist die Fragestellung aufgekommen ob ein Propeller ausgelegt für Freiströmung sinnvoll vor einem Lamellen Kreuzstrom Wärmeübertrager einzusetzen ist. Hierfür wurde zum Vergleich ein Lüfter von der Firma EBM Papst beschafft um die Leistungsdaten schlussendlich vergleichen zu können.

Für drohnemotoren sind in der Regel Daten für Schubkraft und Leistung verfügbar. Dies lässt sich mit Hilfe des 2. Newtonschen Gesetzes dem Impulssatz umrechnen. Wir nehmen dabei an das unser Fahrzeug still steht. Dies führt zu folgender Gleichung

$$F_{\text{Schub}} = \dot{m}_{\text{Luft}} * v_{\text{Luft}} \quad (5.4)$$

Dies lässt sich mit folgenden Formeln Umstellen

$$\dot{m}_{\text{Luft}} = \dot{V}_{\text{Luft}} * \rho_{\text{Luft}} \quad (5.5)$$

$$\dot{V}_{\text{Luft}} = A_{\text{Prop}} * v_{\text{Luft}} \quad (5.6)$$

Und führt zu

$$v_{\text{Luft}} = \sqrt{\frac{F_{\text{Schub}}}{A_{\text{Prop}} * \rho_{\text{Luft}}}} \quad (5.7)$$

Mit diesen Gleichungen können wir auch den Volumen- und Massenstrom bestimmen.

Mit folgender Formel lässt sich die Luftleistung bestimmen.

$$P_{\text{Luft}} = \frac{\dot{m}_{\text{Luft}}}{2} * v_{\text{Luft}}^2 \quad (5.8)$$

Damit können wir schlussendlich die Effizienz des Design beurteilen

$$\eta_{\text{Luefter}} = \frac{P_{\text{Luft}}}{P_{\text{elektrisch}}} \quad (5.9)$$

Entschieden wurde sich am Ende für den T-Motor F2004-1700KV zusammen mit dem Gemfan 4023 Propeller. Daten dafür in folgender Tabelle.

Im Rahmen der Systembetrachtung wurden am tatsächlichen Aufbau einige Messdaten genommen.

Mit Hilfe der Vorherigen Rechnung können wir nun den gleichen Rechenweg Rückwärts gehen um uns wieder alle übrigen Parameter zu berechnen. Die Lüftauströmfläche beträgt

Eingangsparameter		
A <sub>Prop</sub>	8107	mm <sup>2</sup>
F <sub>Schub</sub>	650	g
P <sub>elektrisch</sub>	286	W
ρ <sub>Luft</sub>	1,225	Kg/m <sup>3</sup>
Ergebnisse		
v <sub>Luft</sub>	25,339	m/s
ṁ <sub>Luft</sub>	0,25	Kg/s
ṁ <sub>Luft</sub>	0,21	m <sup>3</sup> /s
P <sub>Luft</sub>	80,79	W
η <sub>Luefter</sub>	28	%

T-Motor F2004		
v <sub>Luft</sub>	75	km/h
P <sub>elektrisch</sub>	195	W
EBM Papst 3214jh4		
v <sub>Luft</sub>	73	km/h
P <sub>elektrisch</sub>	50	W

dabei  $0,004173 m^2$ .

T-Motor F2004		
v <sub>Luft</sub>	75	km/h
ṁ <sub>Luft</sub>	0,087	m <sup>3</sup> /s
ṁ <sub>Luft</sub>	0,107	kg/s
P <sub>Luft</sub>	23,115	W
η <sub>Luefter</sub>	12	%
EBM Papst 3214jh4		
v <sub>Luft</sub>	75	km/h
ṁ <sub>Luft</sub>	0,085	m <sup>3</sup> /s
ṁ <sub>Luft</sub>	0,104	kg/s
P <sub>Luft</sub>	21,315	W
η <sub>Luefter</sub>	43	%

Laut EBM Papst liegen die zu erwartende effizienzen bei einem Axialgebläse im Bereich von 25% - 65%. Daran ist zu erkennen das unser aktueller Lüfter von EBM noch nicht die effizienteste Lösungen darstellt und unser Drohnenmotor eine sehr ineffiziente Lösung darstellt. Dennoch ein Aufbau mit Lüftern von EBM wiegt ca. 560g während der Aufbau mit Drohnennmotoren bei ca. 55g liegt. Allein diese gewichtsersparnis ist den einsatz dieses gebläses schon wert. Empfehlenswert wäre an der Stelle die Optimierung des Rotorblattes auf den vorliegenden Anwendungsfall.

### 5.3.1.2 Wasserpumpe und Schläuche

(zusammen mit Julian Vogt und???)

Für die Auslegung des Wasserkreislaufes sind die Druckabfälle der einzelsysteme relevant hierfür eine systemüberischt

auf tikzedit grafik verlinken

Desweiteren sind für die betrachtung weitere Parameter relevant. Laut Motorhersteller liegt der optimale Wasservolumenstrom bei 6-8 l/min. Aus der Vorhergehenden Betrachtung geht hervor das die umzusetzende Wärmeleistung bei 5364W liegt. Der angepeilte Luftvolumenstrom durch einen Kühler beläuft sich auf 756 m<sup>3</sup>/h.

Mit den folgenden beiden Diagrammen der Schwämmele GmbH&Co. KG aus dem Leistungsdatenblatt für die ELW Serie lässt sich der Druckabfall über den Radiator bestimmen. Wärmeleistung.

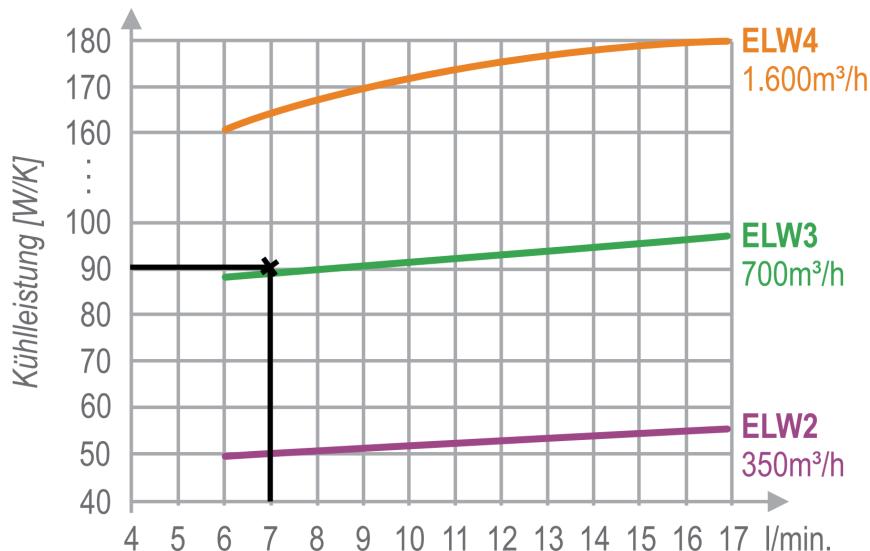


Abbildung 5.2

Unser angestrebter Radiator entspricht mit seiner Netzfläche am ehesten dem ELW3. Dies würde bei den bisher bekannten Betriebsdaten zu einer Kühlleistung von 90 W/K oder auch 2700W führen. Oder bei zwei Einheiten zu 5400W. Dies ist sehr nah an der angestrebten

Die Grafik ist an dieser stelle etwas verwirrend da der ELW 2 und der ELW3 die Farben getauscht haben. Da es sich hierbei jedoch um die einzigen Daten handelt die aufgetrieben werden konnten wird an dieser stelle angenommen das Die grüne Linie für den ELW3 steht und die Lila Linie den ELW 2 darstellt. Dies ist die sichere anmahne da dies im zweifel zu einem zu hohen Druckabfall und damit einer Überdimensionierung der Anlage führt.

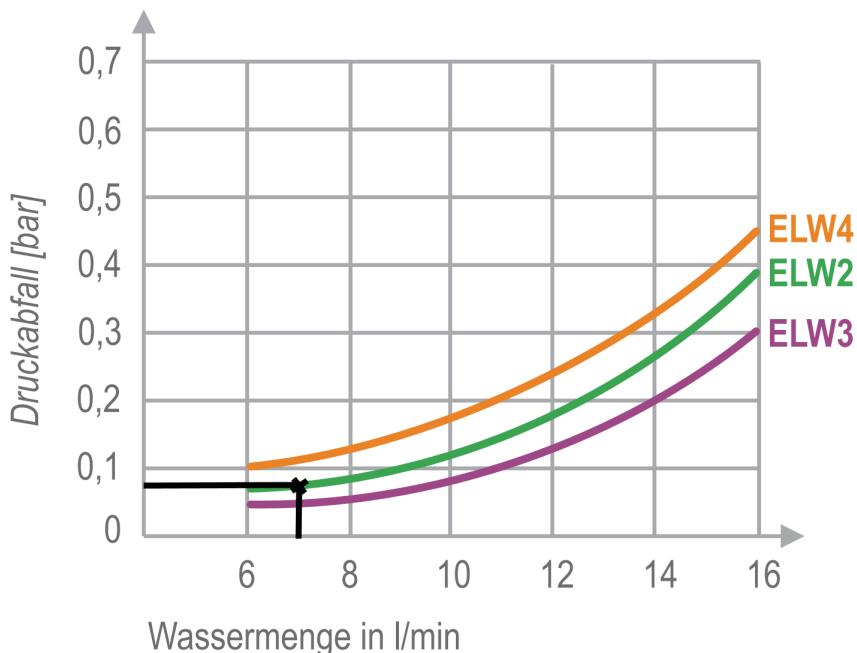


Abbildung 5.3

Anhand dieser Grafik kann also nun der Druckabfall zu einem entsprechenden Wasservolumenstrom abgelesen werden.

Für den Inverter gibt es im Datenblatt ein fertiges Diagramm.

Für den Motor existieren leider nur Daten an einem einzigen Punkt. An den anderen verlaufen ist jedoch in der Regel ein quadratischer Verlauf zu erkennen weswegen hier quadratisch regressiert wurde. Wir beginnen mit der allgemeinen Formel

$$Y = Ax^2 + Bx + C \quad (5.10)$$

Die Linie soll durch den Nullpunkt verlaufen damit wird  $C = 0$  und wir nehmen an das es keinen linearen Anteil gibt, damit wird  $B = 0$ . Unsere Gleichung vereinfacht sich zu.

$$Y = Ax^2 \quad (5.11)$$

eingesetzt ergibt sich

$$0,6\text{bar} = A * (7\text{l}/\text{min})^2 \quad (5.12)$$

$$A = \frac{0,6\text{bar}}{(7\text{l}/\text{min})^2} = 0,01224 \frac{\text{bar}}{(\text{l}/\text{min})^2} \quad (5.13)$$

Für die Leitungen würde eine extensive Berechnung durchgeführt auf die an dieser Stelle

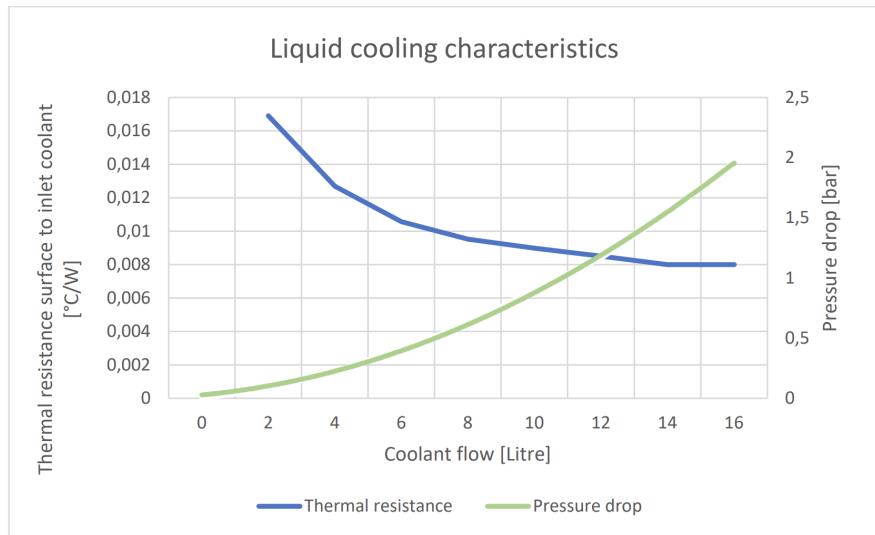


Figure 4. HV-500LC Thermal resistance and water flow correlation

Abbildung 5.4

leider aus zeit gründen nicht näher eingegangen werden kann. die Schlussfolgerung ist jedoch das die Verluste vernachlässigbar klein sind.

Die Daten für die Pumpen entstammen direkt den Datenblättern.

Alle Ergebnisse sind nun in der Systemkennlinie abgebildet

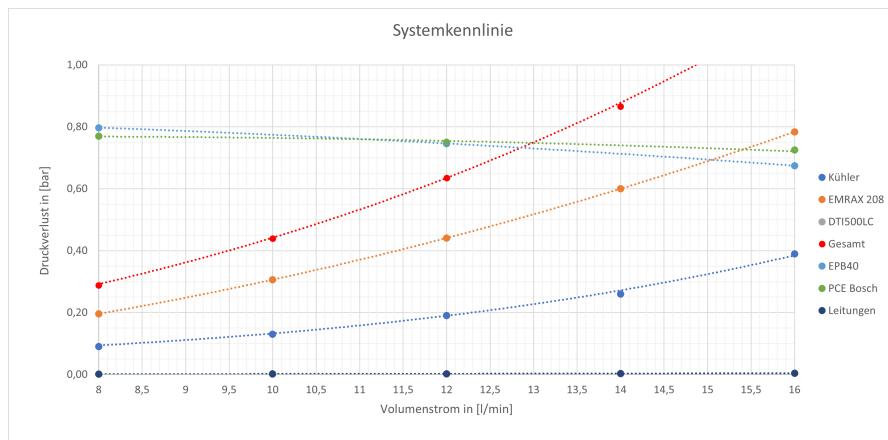


Abbildung 5.5

Der Punkt an dem sich die Linien der jeweiligen Pumpe mit der Linie des Gesamtsystem schneidet ist der Betriebspunkt des Systems. Dieser Druckabfall und dieser Volumenstrom sollten sich im betrieb einstellen. Bei der Grafik muss beachtet werden das dies von der Pumpe

beachtet aus betrachtet wird und daher der Volumenstrom doppelt so groß ist wie am kühler aufgrund der zwei separaten Kühleinheiten.

### 5.3.1.3 Outbound vs Inbound

Radnabenmotor vs interner motor ungeferte massen packaging im rad problem(Planetengetriebe) fertigungsaufwand innenzahnkranz, generell zahnräder keine Antriebswellen besseres packa-ging im auto

## 5.3.2 Antrieb

(Michel und Linus) Kettentrieb vs Stirnradgetriebe Kettentrieb leichter günstiger, simpler (keine öldichtigkeit von nöten) Getriebe Kompakter, weniger Umschlagspiel (rekuperativbe-trieb), weniger wartungsintensiv (kettentrieb hält ca. 6-8h) zahnrad auslegung Getriebebeleg (Basics) Software kurz es gibt Sie wie sie heißt und fertig Zahnrad fertigung Profilstoßen Profil-fräsen (Scheiben odser schaft) Wälzfräsenm Waserstrahlen Kettentrieb alternative Auslegung (berechnungen) Wellen auslegung Überschalgsrechnung (Getriebebeleg) Anbindungsmaße (La-ger, tripodden, zahräder etc) Lagerberechnung FEM detour Netzunabhängigkeirit konvergenz Kräfte richtig antragen Feste flächen richtig wählen kräfte richtig berechnen Kontaktflächen bestimmen Feinheitsgrade des netz Inventor Casual fixe abschätzung oder einfache probleme vs Ansys Profi tool für komplexe verlässliche analyse

### 5.3.2.1 Gussgehäuse vs Fräsgehäuse vs Schweißgehäuse

(Flo Irle) Vor und nachteile Guss günstig Fräsen Einfache auslegung Schweiß einfache fertigung eingehen aufs gussgehäuse

SES anforderungen Flexural rigidity E modul vs yield strenght welche verbnesserungen bringen wo was Gussimulation FEM Bilder CAD Bilder Formkasten Heizofen tiegel trageschere gussmaterial auswahl kellen etc. für zusätzle wärmebehandlung materialtests zusatzstoffe guss stuff von Floh?

### 5.3.2.2 Antriebswellen und Tripoden

Störle und schrang excel tabellen und stuff von Störle und schrang

FEM sim bilder von Schrang

# Anhang

# A Erster Anhang

Beispieltext

## A.1 Messwerte

Beispieltext

## A.2 Protokoll

Beispieltext

## **B Zweiter Anhang**

Beispieltext

### **B.1 Software A**

Beispieltext

### **B.2 Software B**

Beispieltext

# Literaturverzeichnis

- [Wer11] WERLING, Moritz: *Ein neues Konzept für die Trajektoriengenerierung und -stabilisierung in zeitkritischen Verkehrsszenarien*, Diss., 2011. <http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000021738>. – DOI 10.5445/KSP/1000021738